

硬體描述語言 Verilog HDL

A Guide to Digital Design and Synthesis

IEEE
1364-2001
Compliant



第5章 邏輯閘層次模型

5.1 閘的種類

5.2 閘的延遲

5.3 總結

5.4 習題

5.1 閘的種類

5.1

5.2

5.3

5.4

• 5.1.1 and/or 閘

- 閘有一個純量輸出與多個純量輸入，而且閘的第一項為輸出，其他項皆為輸入。
- Verilog可使用的and/or閘有六種: **and or xor nand nor xnor**
- 這些閘可以不用別名名稱(instance name)，若輸入多於兩個以上時，可直接加上這些輸出入埠，Verilog會自動找到相符的閘。

 


圖5-1 基本閘

5.1 閘的種類

5.1

5.2

5.3

5.4

• 範例5-1 and/or閘的取別名

```
wire OUT, IN1, IN2;

// 基本閘的取別名
and a1(OUT, IN1, IN2);
nand na1(OUT, IN1, IN2);
or or1(OUT, IN1, IN2);
nor nor1(OUT, IN1, IN2);
xor x1(OUT, IN1, IN2);
xnor nx1(OUT, IN1, IN2);
// 輸入多於二、三個輸入的及閘。
nand na1_3inp(OUT, IN1, IN2, IN3);

// 閘的取別名不需別名名稱
and (OUT, IN1, IN2); // 合法閘的取別名
```

5.1 閘的種類

5.1

5.2

5.3

5.4

		i1			
i2	and	0	1	x	z
	0	0	0	0	0
	1	0	1	x	x
	x	0	x	x	x
	z	0	x	x	x

		i1			
i2	nand	0	1	x	z
	0	1	1	1	1
	1	1	0	x	x
	x	1	x	x	x
	z	1	x	x	x

		i1			
i2	or	0	1	x	z
	0	0	1	x	x
	1	1	1	1	1
	x	x	1	x	x
	z	x	1	x	x

		i1			
i2	nor	0	1	x	z
	0	1	0	x	x
	1	0	0	0	0
	x	x	0	x	x
	z	x	0	x	x

		i1			
i2	xnr	0	1	x	z
	0	0	1	x	x
	1	1	0	x	x
	x	x	x	x	x
	z	x	x	x	x

		i1			
i2	xnor	0	1	x	z
	0	1	0	x	x
	1	0	1	x	x
	x	x	x	x	x
	z	x	x	x	x

表5-1 真值表

5.1 閘的種類

5.1

5.2

5.3

5.4

• 5.1.2 buf/not 閘

- buf/not 閘有一個純量輸入與多個純量輸出，而且閘的最末項為輸入，其他項皆為輸出。

 


圖5-2 Buf/Not閘

• 範例5-2 Buf/Not 閘的取別名

```
// 基本閘的取別名
buf b1(OUT1, IN);
not n1(OUT1, IN);
// 輸出多於二
buf b1_2out(OUT1, OUT2, IN);
// 閘的取別名不需別名名稱
not (OUT1, IN); // 合法閘的取別名
```

buf	in	out	not	in	out
	0	0		0	1
	1	1		1	0
	x	x		x	x
	z	x		z	x

表5-2 真值表

5.1 閘的種類

5.1

5.2

5.3

5.4

- bufif/notif 閘

- bufif/notif 閘是buf/not 閘加上一個控制訊號。
- 四種閘: **bufif1** **bufif0** **notif1** **notif0**

 


圖5-3 Bufif/notif閘

- 範例5-3 取別名 bufif/notif 閘

```
// 取別名 bufif 閘
bufif1 b1 (out, in, ctrl);
bufif0 b0 (out, in, ctrl);
```

```
// 取別名 notif 閘
notif1 n1 (out, in, ctrl);
notif0 n0 (out, in, ctrl);
```

5.1 閘的種類

• 表5-3 真值表

in	bufif1	ctrl			
		0	1	x	z
	0	z	0	L	L
	1	z	1	H	H
	x	z	x	x	x
	z	z	x	x	x

in	notif1	ctrl			
		0	1	x	z
	0	z	1	H	H
	1	z	0	L	L
	x	z	x	x	x
	z	z	x	x	x

in	bufif0	ctrl			
		0	1	x	z
	0	0	z	L	L
	1	1	z	H	H
	x	x	z	x	x
	z	x	z	x	x

in	notif0	ctrl			
		0	1	x	z
	0	1	z	H	H
	1	0	z	L	L
	x	x	z	x	x
	z	x	z	x	x

5.1

5.2

5.3

5.4

5.1 閘的種類

5.1

5.2

5.3

5.4

• 5.1.3 別名陣列(array of instances)

- 有重複的模組需要一再使用時，Verilog 2001標準可使用別名陣列
- 範例5-4 別名陣列

```
wire [7:0] OUT, IN1, IN2;
```

```
// basic gate instantiations.
```

```
nand n_gate[7:0](OUT, IN1, IN2);
```

// 上面的敘述相當於一次宣告八個模組別名，特別注意輸出入埠的定址關係。

```
nand n_gate0(OUT[0], IN1[0], IN2[0]);
```

```
nand n_gate1(OUT[1], IN1[1], IN2[1]);
```

```
nand n_gate2(OUT[2], IN1[2], IN2[2]);
```

```
nand n_gate3(OUT[3], IN1[3], IN2[3]);
```

```
nand n_gate4(OUT[4], IN1[4], IN2[4]);
```

```
nand n_gate5(OUT[5], IN1[5], IN2[5]);
```

```
nand n_gate6(OUT[6], IN1[6], IN2[6]);
```

```
nand n_gate7(OUT[7], IN1[7], IN2[7]);
```


5.1 閘的種類

• 5.1.4 範例一

- 邏輯閘層次的多工器

 


圖5-4 4-to-1多工器

 


圖5-5 多工器的邏輯電路

5.1

5.2

5.3

5.4

5.1 閘的種類

• 範例5-5 多工器的Verilog程式

```
// 從 I/O 圖示中輸出入埠表示，建立 4-to-1 多工器的模組。  
module mux4_to_1 (out, i0, i1, i2, i3, s1, s0);
```

```
// 宣告輸出入埠  
output out;  
input i0, i1, i2, i3;  
input s1, s0;
```

```
// 宣告內部接線  
wire s1n, s0n;  
wire y0, y1, y2, y3;
```

```
// 閘的取別名
```

```
// 產生 s1n 和 s0n 信號  
not(s1n, s1);  
not(s0n, s0);
```

```
// 三輸入及閘之取別名  
and (y0, i0, s1n, s0n);  
and (y1, i1, s1n, s0n);  
and (y2, i2, s1, s0n);  
and (y3, i3, s1, s0);
```

```
// 四輸入或閘之取別名  
or (out, y0, y1, y2, y3);
```

```
endmodule
```

5.1**5.2****5.3****5.4**

5.1 閘的種類

5.1

5.2

5.3

5.4

• 範例5-6 模擬程式

```
1 // Define the stimulus module (no ports)
2 `timescale 1ns/100ps
3 module stimulus;
4 // Declare variables to be connected
5 // to inputs
6 reg IN0, IN1, IN2, IN3;
7 reg S1, S0;
8 // Declare output wire
9 wire OUTPUT;
10 // Instantiate the multiplexer
11 mux4_to_1 mymux(OUTPUT, IN0, IN1, IN2, IN3, S1, S0);
12 // Stimulate the inputs
13 initial
14 begin
15 // set input lines
16 IN0 = 1; IN1 = 0; IN2 = 1; IN3 = 0;
17 #1 $display("IN0= %b, IN1= %b, IN2= %b, IN3= %b\n", IN0, IN1, IN2, IN3);
18 // choose IN0
19 S1 = 0; S0 = 0;
20 #1 $display("S1 = %b, S0 = %b, OUTPUT = %b \n", S1, S0, OUTPUT);
21 // choose IN1
22 S1 = 0; S0 = 1;
23 #1 $display("S1 = %b, S0 = %b, OUTPUT = %b \n", S1, S0, OUTPUT);
24 // choose IN2
25 S1 = 1; S0 = 0;
26 #1 $display("S1 = %b, S0 = %b, OUTPUT = %b \n", S1, S0, OUTPUT);
27 // choose IN3
28 S1 = 1; S0 = 1;
29 #1 $display("S1 = %b, S0 = %b, OUTPUT = %b \n", S1, S0, OUTPUT);
30 end
31 endmodule
```

5.1 閘的種類

5.1


5.2

5.3

 5.4

• 範例5-6 模擬程式輸出結果

```
IN0 = 1, IN1 = 0, IN2 = 1, IN3 = 0
S1 = 0, S0 = 0, OUTPUT = 1
S1 = 0, S0 = 1, OUTPUT = 0
S1 = 1, S0 = 0, OUTPUT = 1
S1 = 1, S0 = 1, OUTPUT = 0
```



5.1 閘的種類

5.1



5.2

5.3

5.4

  • 5.1.4 作業一

- 邏輯閘層次的1-to-4 解多工器
- 請仿照 4-to-1多工器範例與步驟，完成1-to-4 解多工器專案(邏輯閘層次的Verilog程式與模擬程式)



5.1 閘的種類

5.1

5.2

5.3

5.4

• 5.1.4 範例二

- 邏輯閘層次的一位元全加器

 


圖5-6 一位元全加器

5.1 閘的種類

5.1

5.2

5.3

5.4

• 範例5-7 一位元全加器的Verilog程式

```
// 定義一位元全加器
```

```
module fulladd(sum, c_out, a, b, c_in)
```

```
// 宣告輸出入埠
```

```
output sum, c_out;
```

```
input a, b, c_in;
```

```
// 宣告內部接線
```

```
wire s1, c1, c2;
```

```
// 閘的取別名
```

```
xor(s1, a, b);
```

```
and (c1, a, b);
```

```
xor (sum, s1, c_in);
```

```
and (c2, s1, c_in);
```

```
xor (c_out, c2, c1);
```

```
endmodule
```

5.1 閘的種類

5.1

5.2

5.3

5.4

• 範例5-8 四位元連波進位全加器

 


圖5-7 四位元全加器

5.1 閘的種類

5.1

5.2

• 範例5-8 四位元漣波進位全加器的Verilog程式

5.3

5.4

```
// 定義四位元全加器  
module fulladd4(sum, c_out, a, b, c_in);
```

```
// 宣告輸出入埠  
output [3:0] sum;  
output c_out;  
input [3:0] a, b;  
input c_in;
```

```
// 宣告內部接線  
wire c1, c2, c3;
```

```
// 四個一位元全加器的取別名  
fulladd fa0(sum[0], c1, a[0], b[0], c_in);  
fulladd fa1(sum[1], c2, a[1], b[1], c1);  
fulladd fa2(sum[2], c3, a[2], b[2], c2);  
fulladd fa3(sum[3], c_out, a[3], b[3], c3);  
  
endmodule
```

5.1 閘的種類

5.1

5.2

5.3

5.4

• 範例5-9 模擬程式

```
1 // Define the stimulus (top level module)
2 `timescale 1ns/100ps
3 module stimulus;
4 // Set up variables
5 reg [3:0] A, B;
6 reg C_IN;
7 wire [3:0] SUM;
8 wire C_OUT;
9 // Instantiate the 4-bit full adder. call it FA1_4
10 fulladd4 FA1_4(SUM, C_OUT, A, B, C_IN);
11 // Setup the monitoring for the signal values
12 initial
13 begin
14     $monitor($time, " A= %b, B=%b, C_IN= %b,, C_OUT= %b, SUM= %b\n",
15             A, B, C_IN, C_OUT, SUM);
16 end
17 // Stimulate inputs
18 initial
19 begin
20     A = 4'd0; B = 4'd0; C_IN = 1'b0;
21     #50 A = 4'd3; B = 4'd4;
22     #50 A = 4'd2; B = 4'd5;
23     #50 A = 4'd9; B = 4'd9;
24     #50 A = 4'd10; B = 4'd15;
25     #50 A = 4'd10; B = 4'd5; C_IN = 1'b1;
26 end
27 endmodule
```

5.1 閘的種類

5.1

5.2


5.3

5.4

• 範例5-9 模擬程式輸出結果

```

 0 A = 0000, B = 0000, C_IN = 0, --- C_OUT = 0, SUM = 0000
5 A = 0011, B = 0100, C_IN = 0, --- C_OUT = 0, SUM = 0111
10 A = 0010, B = 0101, C_IN = 0, --- C_OUT = 0, SUM = 0111
15 A = 1001, B = 1001, C_IN = 0, --- C_OUT = 1, SUM = 0010
20 A = 1010, B = 1111, C_IN = 0, --- C_OUT = 1, SUM = 1001
25 A = 1010, B = 0101, C_IN = 1, --- C_OUT = 1, SUM = 0000
    
```



5.2 閘的延遲(Gate Delays)

5.1


5.2

5.3


5.4

• 5.2.1 上升、下降和關閉延遲(Rise, Fall and Turn-off Delays)

- **上升延遲**:指輸出由其他值上升至 **1** 所經過的延遲

 

- **下降延遲**:指輸出由其他值下降至 **0** 所經過的延遲

 

5.2 閘的延遲(Gate Delays)

5.1

5.2

5.3

5.4

• 5.2.1 上升、下降和關閉延遲(Rise, Fall and Turn-off Delays)

- **關閉延遲**:指輸出由其他值轉至 **z** 所經過的延遲。如果是轉至 **x** 的延遲，則取上述延遲中之最小值。如果有二個延遲被設定，則分別為上升和下降延遲，關閉延遲為取兩者中最小值。若只有一個延遲設定，則三個延遲皆為同值，若無設定則皆為零。
- 範例 5-10 延遲設定的型態

```
// 所有轉換延遲 delay_time 時間  
and #(delay_time) a1(out, i1, i2);
```

```
// 上昇和下降延遲的設定  
and #(rise_val, fall_val) a2(out, i1, i2);
```

```
// 上昇，下降和關閉延遲的設定
```

```
bufif0 #(rise_val, fall_val, turnoff_val) b1(out, in, control);
```

```
and #(5) a1(out, i1, i2); // 所有轉換延遲 5 單位時間  
and #(4,6) a2(out, i1, i2); // 上升 = 4、下降 = 6。  
bufif0 #(3,4,5) b1(out, in, control); // 上升 = 3、下降 = 4、  
// 關閉 = 5。
```

5.2 閘的延遲(Gate Delays)

5.1

5.2

5.3

5.4

• 5.2.2 Min/Typ/Max 數值

- 每一種型態的延遲皆有三種數值
 - Min: 設計者所期望的最小延遲數值
 - Typ: 設計者所期望的典型延遲數值
 - Max: 設計者所期望的最大延遲數值
- 這三種數值在Verilog執行時用+maxdelays、+typdelays與 +mindelays去控制，內定值是typdelays。
- 範例 5-11 最大，典型，最小延遲數值

```
// 一個延遲參數
// if +mindelays, delay=4
// if +typdelays, delay= 5
// if +maxdelays, delay=6
and #(4:5:6) a1(out, i1, i2);
```

5.2 閘的延遲(Gate Delays)

5.1

5.2

5.3

5.4

- 5.2.2 Min/Typ/Max 數值

- 範例 5-11 最大，典型，最小延遲數值(續)

```
// 二個延遲參數
// if +mindelays, rise=3, fall=5, turn-off = min(3,5)
// if +typdelays, rise=4, fall=6, turn-off = min(4,6)
// if +maxdelays, rise=5, fall=7, turn-off=min(5,7)
and #(3:4:5, 5:6:7) a2(out, i1, i2);
```

```
// 三個延遲參數
// if +mindelays, rise=2, fall=3, turn-off=4
// if +typdelays, rise=3, fall=4, turn-off=5
// if +maxdelays, rise=4, fall=5, turn-off=6
and #(2:3:4, 3:4:5, 4:5:6) a3(out, i1, i2);
```

5.2 閘的延遲(Gate Delays)

- 5.2.2 Min/Typ/Max 數值
 - 假設含有延遲模組的檔案為test.v

```
// 用最大延遲模擬  
verilog test.v +maxdelays
```

```
// 用最小延遲模擬  
verilog test.v +mindelays
```

```
// 用典型延遲模擬  
verilog test.v +typdelays
```

5.1

5.2

5.3

5.4

5.2 閘的延遲(Gate Delays)

• 5.2.3 延遲的範例(Delay Examples)

- D是一個簡單的模組，功能為 $out=(a \cdot b)+c$

 


圖5-8 D模型

5.1

5.2

5.3

5.4

5.2 閘的延遲(Gate Delays)

5.1

5.2

5.3

5.4

• 5.2.3 延遲的範例(Delay Examples)

• 範例5-12 用Verilog定義模組D

```
// 定義一簡單組合邏輯模組 D
module D (out, a, b, c);

// 宣告輸出入埠
output out;
input a, b, c;

// 宣告內部接線
wire e;

// 使用基本閘的取別名架構電路
and # (5) a1(e, a, b); // 閘 a1 延遲 5
or # (4) o1(out, e, c); // 閘 o1 延遲 4
endmodule
```

5.2 閘的延遲(Gate Delays)

5.1

5.2

5.3

5.4

• 5.2.3 延遲的範例(Delay Examples)

• 範例5-13 模擬D模組

// 模擬 (最高階層模組)

```
module stimulus;
```

// 宣告變數

```
reg A, B, C;
```

```
wire OUT;
```

// 取別名 module D

```
D d1 (OUT, A, B, C);
```

// 輸入模擬，模擬結束於 40 單位時間。

```
initial
```

```
begin
```

```
    A= 1'b0; B= 1'b0; C= 1'b0;
```

```
    #10A= 1'b1; B= 1'b1; C= 1'b1;
```

```
    #10A= 1'b1; B= 1'b0; C= 1'b0;
```

```
    #20 $finish;
```

```
end
```

```
endmodule
```

5.2 閘的延遲(Gate Delays)

• 5.2.3 延遲的範例(Delay Examples)

• D模組模擬延遲時間波形圖

 


圖5-9 模擬延遲時間波形圖

5.2 閘的延遲(Gate Delays)

5.1

5.2

• 5.2.3 延遲的範例(Delay Examples)

5.3

• D模組模擬延遲時間波形圖

5.4

