

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of several wireframe cubes stacked in a 3D arrangement. The cubes are rendered in a light blue color with a slight transparency, giving them a floating appearance against the blue background.

# 第六章

## 編輯器指令與狀態機器

# 編輯器指令

## define 與 undefine 敘述：

``define` 巨集變數 <字串內容>

``undef` 巨集變數


### 範例

檔名：UP\_COUNTER\_1DIG\_DEFINE


以 ``define` 指令，設計一個從 0 上算到 N 的 BCD 計數器 (N 為 ``define` 後面的字串內容)，也就是當我們改變字串內容時，BCD 上算計數器的上限就會跟著改變。
 
## 原始程式 ( source program ) :

```
1  /*****
2  *    1 digital counter    *
3  *      using define      *
4  *  Filename : COUNTER.v  *
5  *****/
6
7  `define LAST 9
8
9  module COUNTER(CLK, RESET, Q);
10
11     input  CLK, RESET;
12     output [3:0] Q;
13
14     reg [3:0] Q;
15
16     always @(posedge CLK or negedge RESET)
17         if (!RESET)
18             Q <= 4'h0;
19         else
20             if (Q == `LAST)
21                 Q <= 4'h0;
22             else
23                 Q <= Q + 1'b1;
24
25 endmodule
```



# 功能模擬：

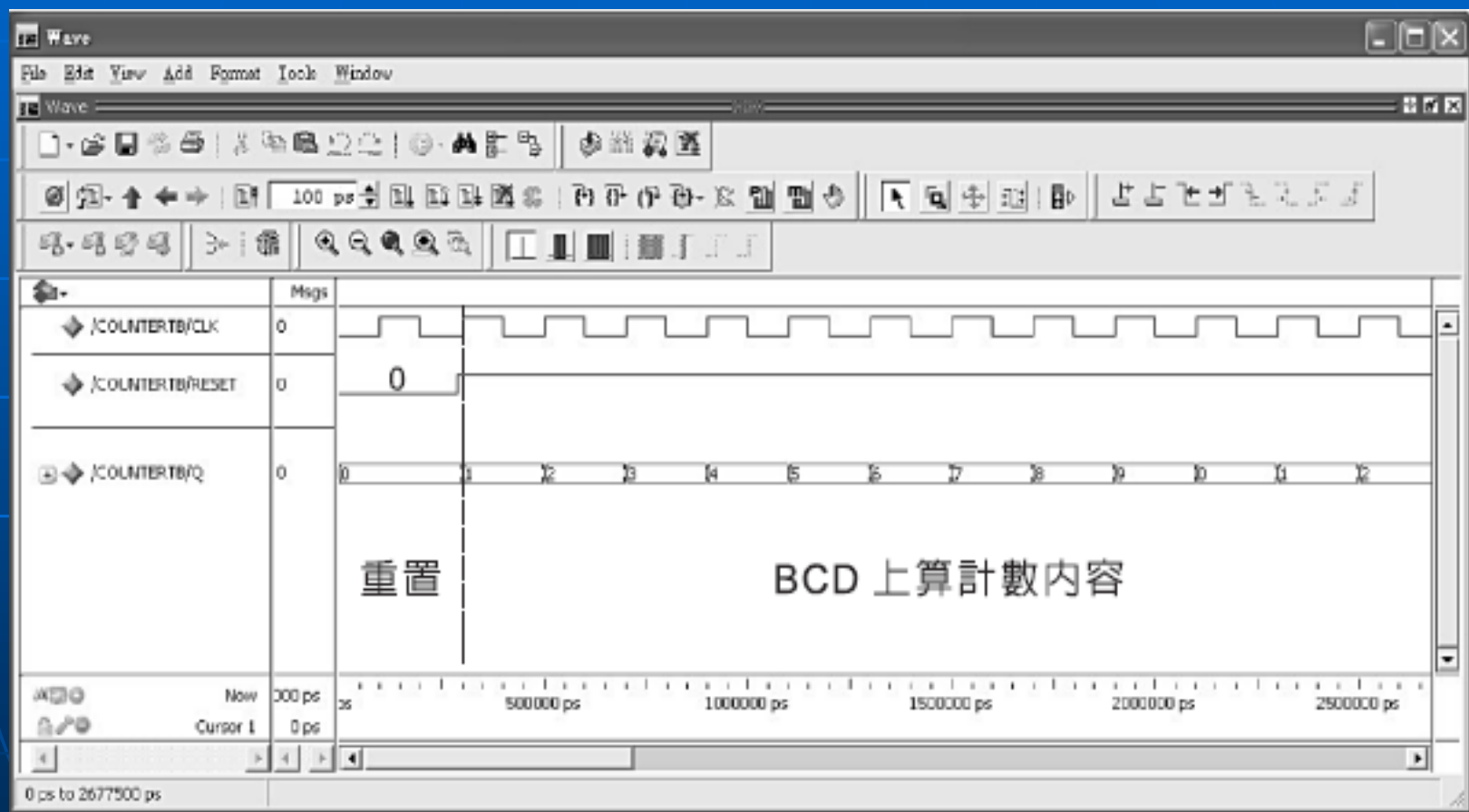

# `ifdef, `else, `endif 敘述


`ifdef 巨集變數      流程圖：

敘述區 A；

`else

敘述區 B；

`endif

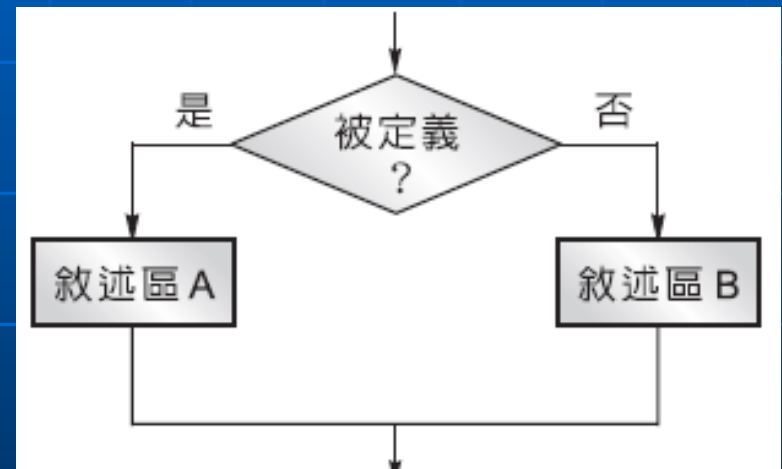


範例一

檔名：UP\_COUNTER\_LENGTH\_IFDEF


說明下面原始程式合成的結果為何？
 
## 原始程式 ( source program ) :

```
1  /*****
2  *    1 digital counter    *
3  *  using define, ifdef   *
4  *  Filename : COUNTER.v  *
5  *****/
6
7  `define LONG
8
9  `ifdef LONG
10     `define LENGTH 16
11 `else
12     `define LENGTH 8
13 `endif
14
15 module COUNTER(CLK, RESET, Q);
16
17     input  CLK, RESET;
18     output [`LENGTH-1:0] Q;
19
20     reg [`LENGTH-1:0] Q;
21
22     always @(posedge CLK or negedge RESET)
23         if (!RESET)
24             Q <= 0;
25         else
26             Q <= Q + 1;
27
28 endmodule
```



# 功能模擬：

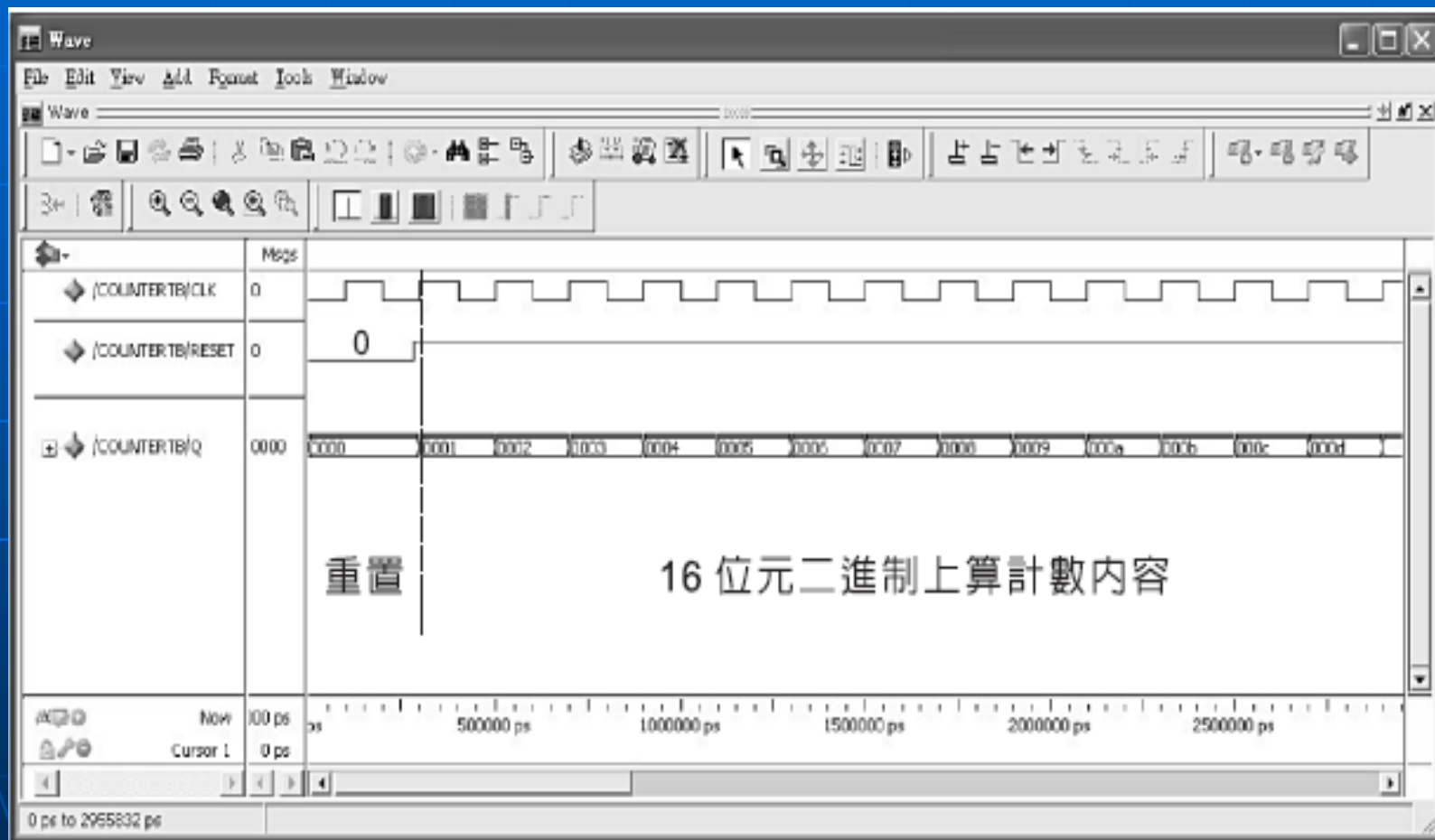


**範例二**

檔名：UP\_COUNTER\_4BITS\_DEFINE\_IFDEFINE

說明下面原始程式合成的結果為何？

 **原始程式 ( source program ) :**

```
1  /*****
2  *      4 bits up counter      *
3  *  using define, ifdef, else *
4  *      Filename : COUNTER.v   *
5  *****/
6
7  module COUNTER(CLK, RESET, Q);
8
9      input  CLK, RESET;
10     output [3:0] Q;
11
12     reg [3:0] Q;
13
14     `define BINARY
15
16     `ifdef BCD
17
18     // 4 bits BCD counter
19
```








```

20  always @(posedge CLK or negedge RESET)
21      if (!RESET)
22          Q <= 4'h0;
23      else
24          if (Q == 4'h9)
25              Q <= 4'h0;
26          else
27              Q <= Q + 1'b1;
28
29  `else
30      `ifdef BINARY
31
32  // 4 bits binary counter
33
34      always @(posedge CLK or negedge RESET)
35          if (!RESET)
36              Q <= 4'h0;
37          else
38              Q <= Q + 1'b1;
39
40      `endif
41
42  `endif
43
44  endmodule

```

  

# 功能模擬：

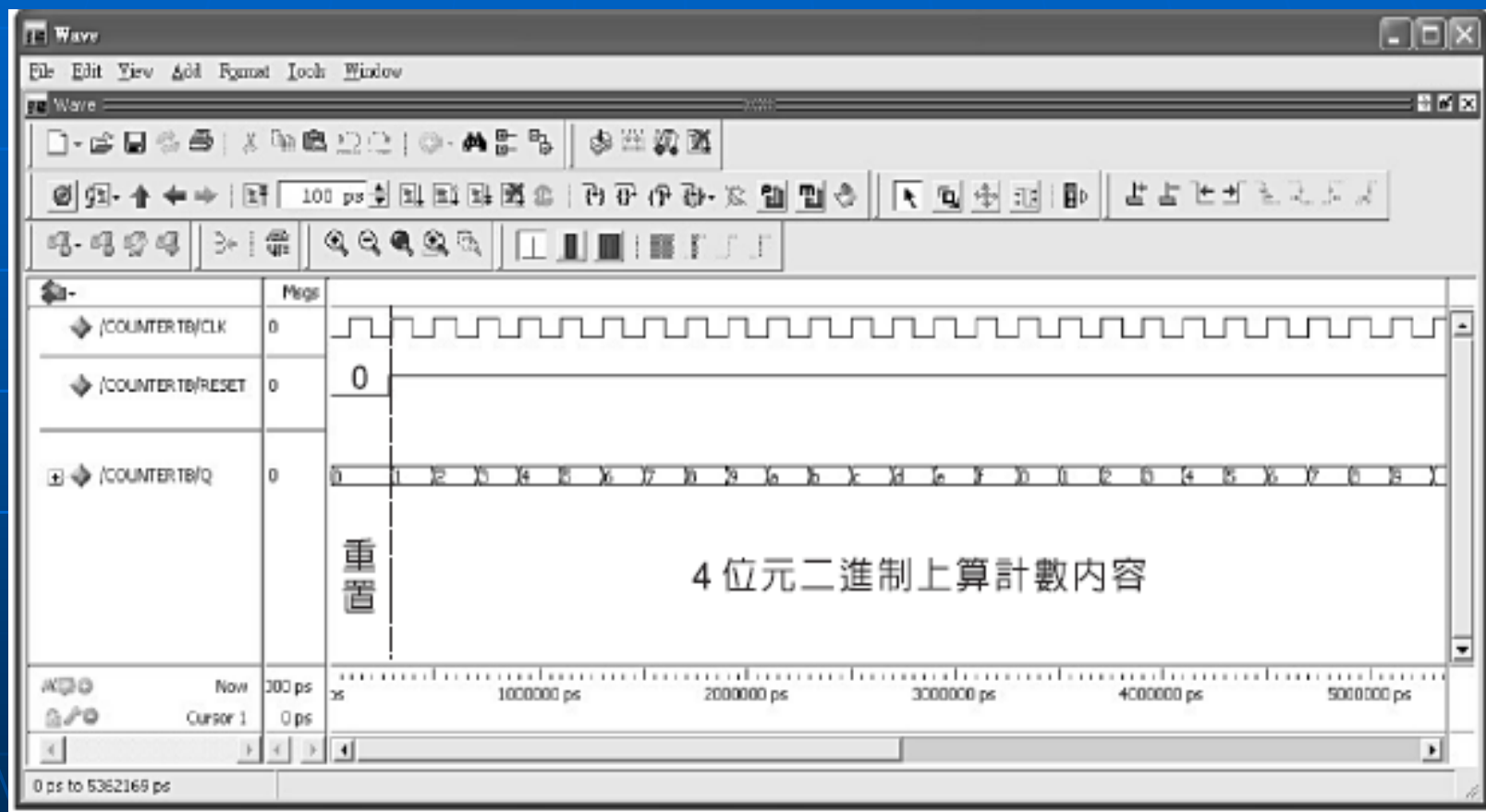


# `include 敘述

基本語法：


`include “儲存路徑 / 標頭檔案名稱”

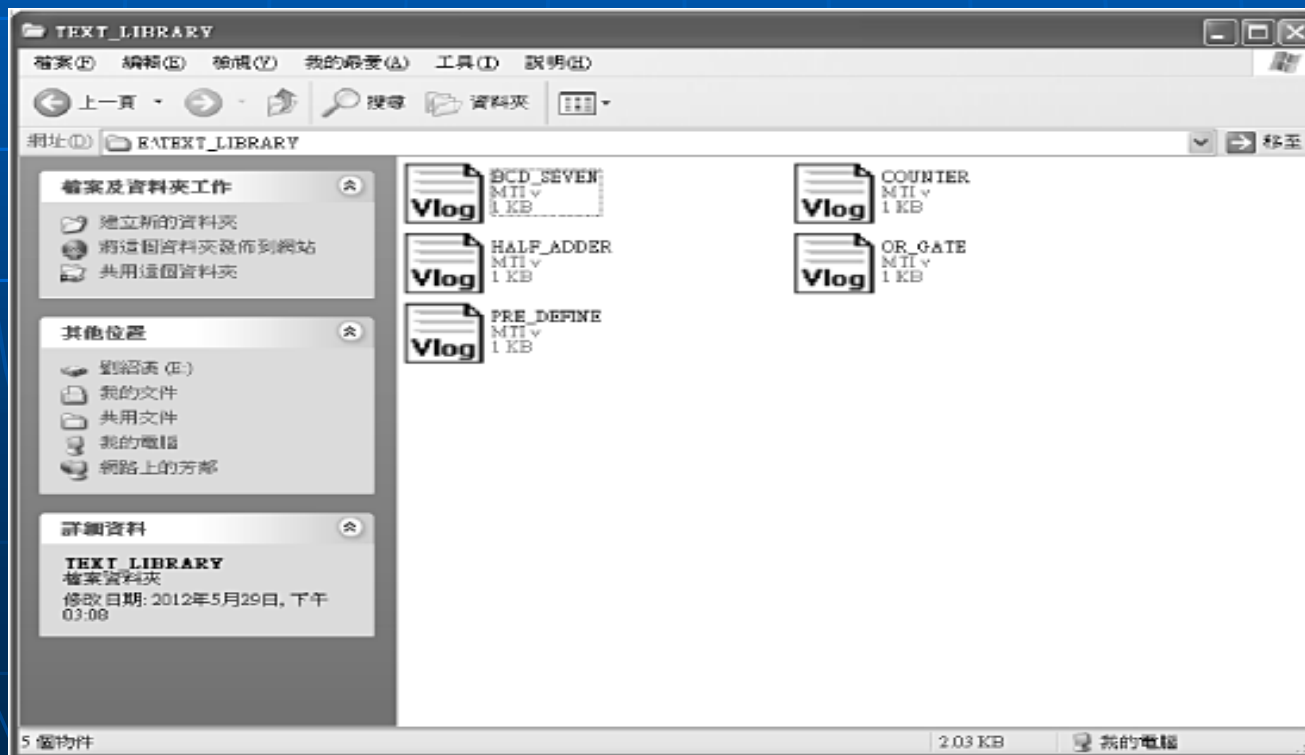TEXT\_LIBRARY 目錄內建立如下的元件檔案 ( D:/TEXT\_LIBRARY )：


 
## PRE\_DEFINE.v 的檔案內容：

```
1  /*****
2  *   define data, component and store in *
3  *       D:\TEXE_LIBRARY\PRE_DEFINR.v   *
4  *       FILENAME : PRE_DEFINE.v        *
5  *****/
6
7  `ifdef WORD
8      `define LENGTH 16
9  `else
10     `define LENGTH 8
11 `endif
12
13 `define LAST 4'd9
14
15 module DEMUL1_2 (DIN, S, Y);
16
17     input  DIN, S;
18     output [0:1] Y;
19
20     reg [0:1] Y;
21
22     always @(DIN or S)
23         case (S)
24             1'b0      : Y = {DIN, 1'b1};
25             default : Y = {1'b1, DIN};
26         endcase
27
28 endmodule
```




**範例一**

檔名：UP\_COUNTER\_1DIG\_DEFINE\_INCLUDE


以 ``include` 敘述，配合儲存在 `D:/TEXT_LIBRARY/PRE_DEFINE.v` 的檔案內容，設計一個功能與前面檔名為 `UP_COUNTER_1DIG_DEFINE` 相同的電路（從 0 上算到 N 的 BCD 計數器）。
 
## 原始程式(source program)：

```
1  /*****
2  *    1 digital counter    *
3  *    using define library *
4  *    Filename : COUNTER.v *
5  *****/
6
7  `include "D:/TEXT_LIBRARY/PRE_DEFINE.v"
8
9  module COUNTER(CLK, RESET, Q);
10
11     input  CLK, RESET;
12     output [3:0] Q;
13
14     reg [3:0] Q;
15
16     always @(posedge CLK or negedge RESET)
17         if (!RESET)
18             Q <= 4'h0;
19         else
20             if (Q == `LAST)
21                 Q <= 4'h0;
22             else
23                 Q <= Q + 1'b1;
24
25 endmodule
```



# 功能模擬：

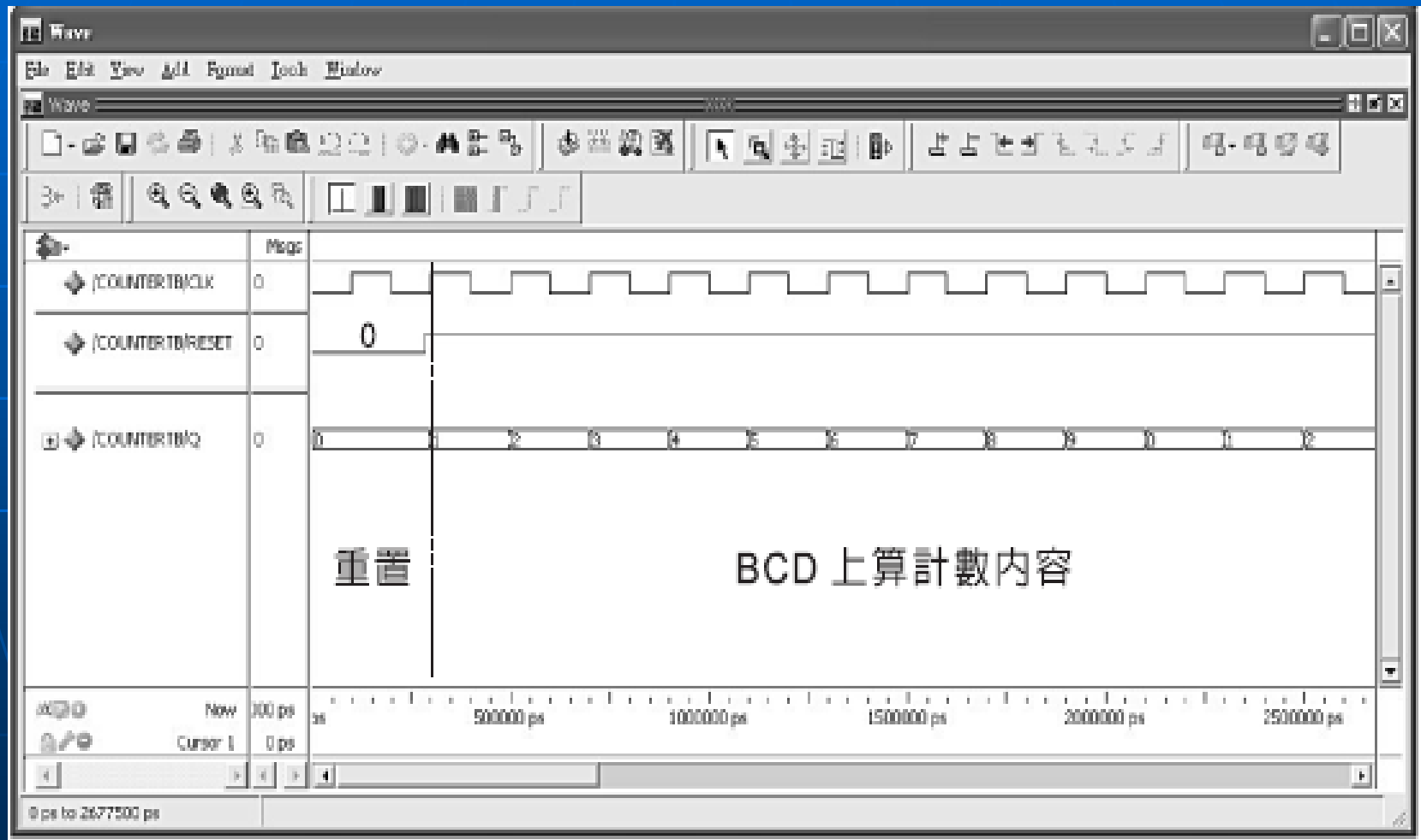


**範例二**

檔名：UP\_COUNTER\_LENGTH\_IFDEF\_INCLUDE


配合儲存在 D:/TEXT\_LIBRARY/PRE\_DEFINE.v 的檔案內容，說明下面原始程式合成的結果為何？
 
## 原始程式(source program)：

```
1  /*****
2  *      1 digital counter using      *
3  *      library define, ifdef      *
4  *      Filename : COUNTER.v      *
5  *****/
6
7  `define WORD
8
9  `include "D:/TEXT_LIBRARY/PRE_DEFINE.v"
10
11 module COUNTER(CLK, RESET, Q);
12
13     input  CLK, RESET;
14     output [`LENGTH-1:0] Q;
15
16     reg [`LENGTH-1:0] Q;
17
18     always @(posedge CLK or negedge RESET)
19         if (!RESET)
20             Q <= 0;
21         else
22             Q <= Q + 1'b1;
23
24 endmodule
```



# 功能模擬：

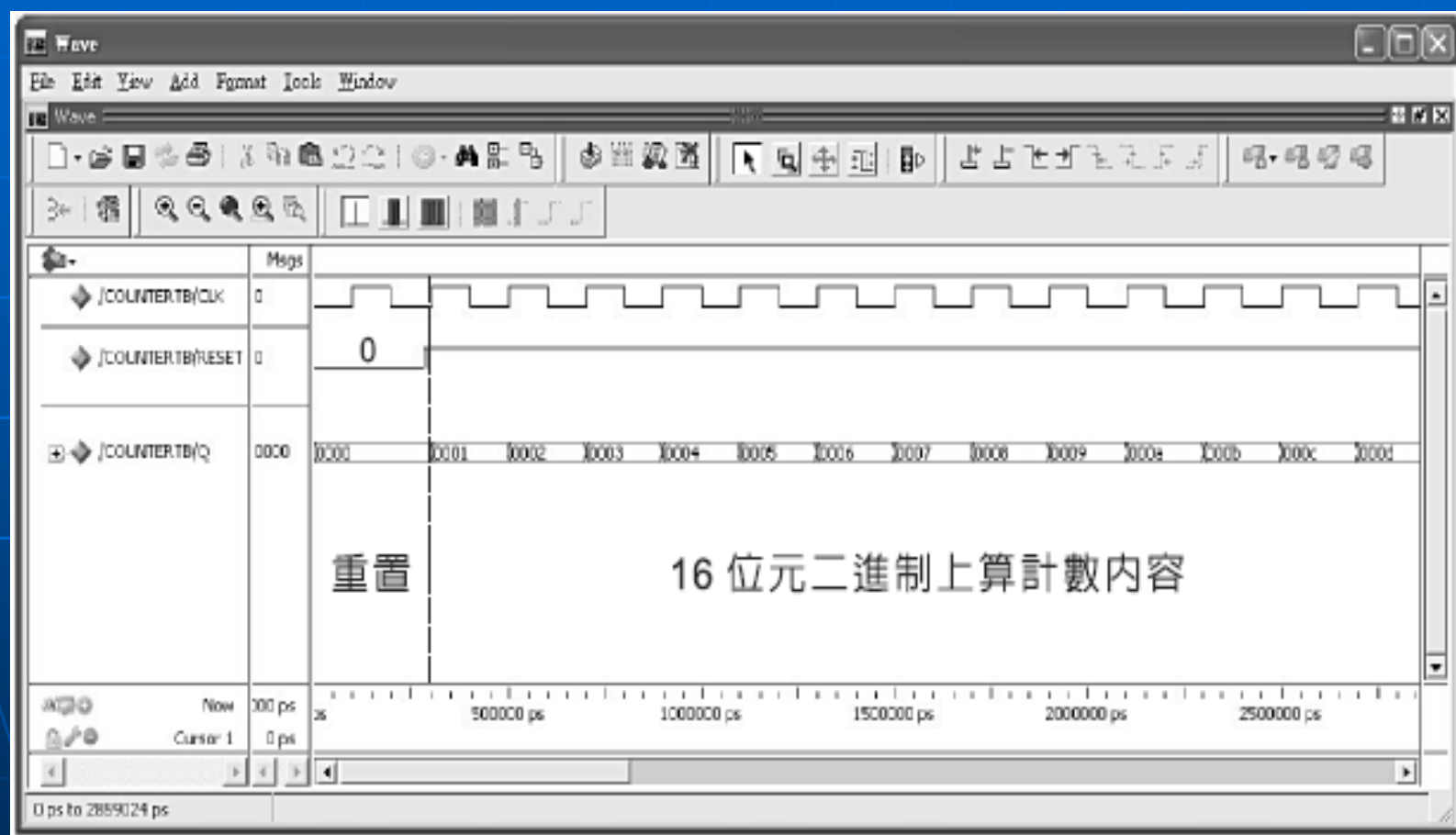




**範例三**


檔名：DEMULTIPLEXER1\_4\_POSITION\_INCLUDE

以`include 敘述，連續叫用前面我們所建立儲存在“D:/TEXT\_LIBRARY”底下“PRE\_DEFINE.v”檔案內的 1 對 2 解多工器元件 DEMUL1\_2 (行號 15~28) 3 次，並以位置對應的連線方式完成一個 1 對 4 的解多工器電路。

1. 方塊圖：

 

2. 結構圖：

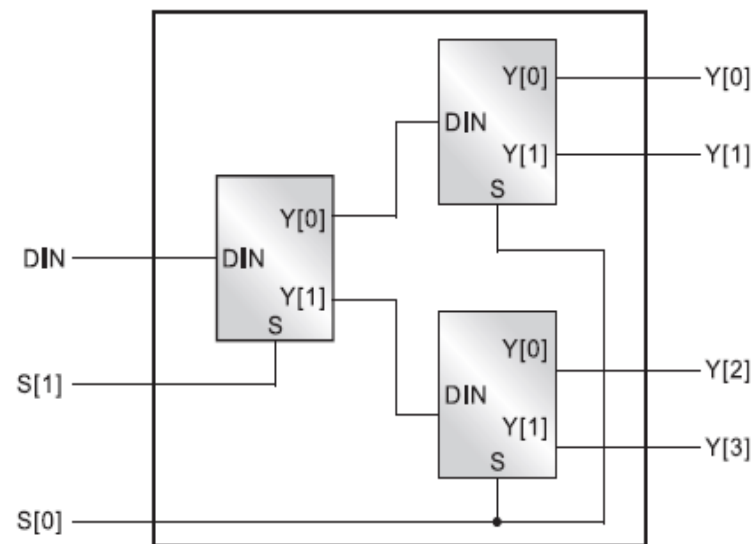


**原始程式 ( source program ) :**


```

1  /*****
2  *   1 to 4 demultiplexer using   *
3  *   include library by position *
4  *       Filename : DEMUL1_4.v   *
5  *****/
6
7  `include "D:/TEXT_LIBRARY/PRE_DEFINE.v"
8
9  module DEMUL1_4(DIN, S, Y);
10
11     input  DIN;
12     input  [1:0] S;
13     output [0:3] Y;
14
15     wire [0:1] X;
16
17     DEMUL1_2 A1 (DIN, S[1], X);
18     DEMUL1_2 A2 (X[0], S[0], Y[0:1]);
19     DEMUL1_2 A3 (X[1], S[0], Y[2:3]);
20
21 endmodule

```

 

# 功能模擬：

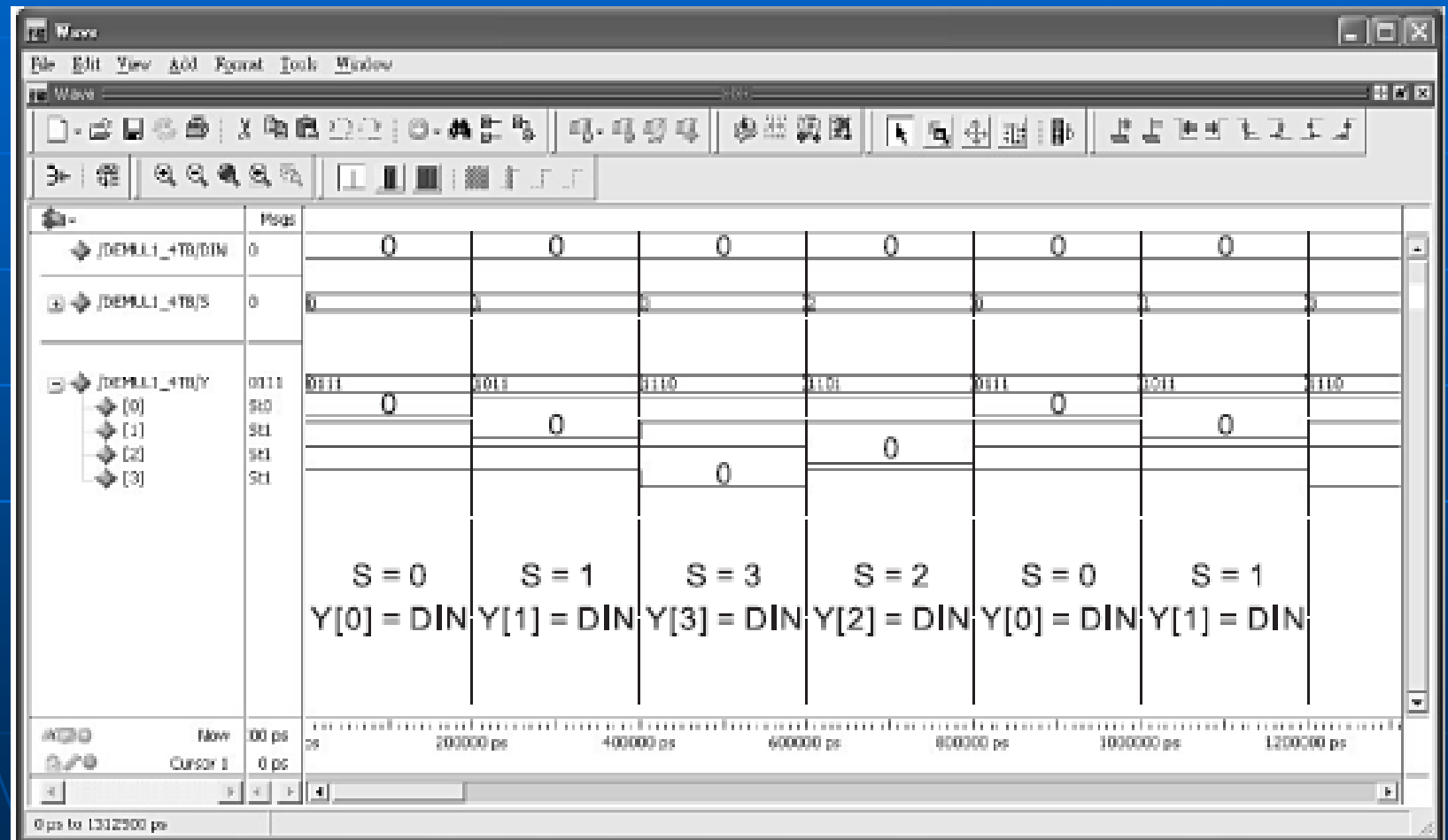


**範例四**


檔名：BCD\_SEVEN\_SEGMENT\_1DIG\_NAME\_INCLUDE

以 `include 敘述，叫用前面我們所建立儲存在“D:/TEXT\_LIBRARY”底下的兩個元件“COUNTER.v”與“BCD\_SEVEN.v”，並以名稱對應的連線方式進行連線，以便完成一個帶有共陽極七段解碼器的 1 位數 BCD 上算計數器。

## 1. 方塊圖：

 

## 2. 結構圖：

 


**原始程式(source program)：**


```

1  /*****
2  *  1 dig up counter and decoder  *
3  *  using include library by name *
4  *      Filename : BCD_DECODER.v  *
5  *****/
6
7  `include "D:/TEXT_LIBRARY/COUNTER.v"
8  `include "D:/TEXT_LIBRARY/BCD_SEVEN.v"
9
10 module BCD_DECODER(CLK, RESET, SEGMENT);
11
12     input  CLK;
13     input  RESET;
14     output [7:0] SEGMENT;
15
16     wire [3:0] BCD;
17
18     COUNTER    A1 (.CLK(CLK), RESET(RESET), Q(BCD));
19     BCD_SEVEN  A2 (.BCD(BCD), SEGMENT(SEGMENT));
20
21 endmodule

```

 

# 功能模擬：

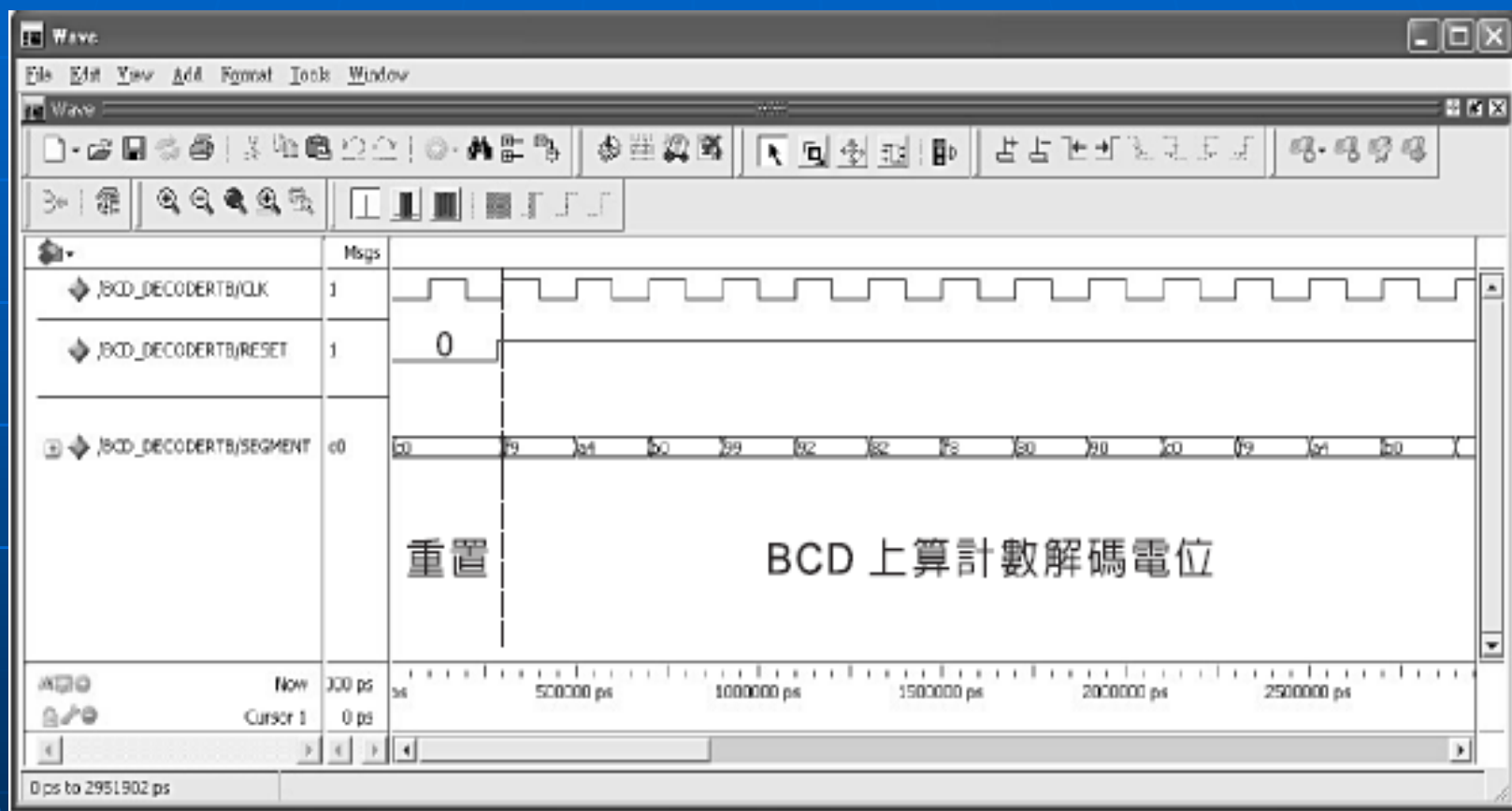


**範例五**


檔名：FULL\_ADDER\_POSITION\_INCLUDE

以 ``include` 敘述，叫用我們所建立儲存在“D:/TEXT\_LIBRARY”底下的兩個元件“HALF\_ADDER.v”與“OR\_GATE.v”，並以位置對應的連線方式進行連線，以便完成一個 1 位元的全加器電路。

1. 方塊圖：

 

2. 結構圖：

 


**原始程式(source program)：**

```


1  /*****
2  *      1 bit full adder using      *
3  *  include library by position    *
4  *      Filename : FULL_ADDER.v    *
5  *****/
6
7  `include "D:/TEXT_LIBRARY/HALF_ADDER.v"
8  `include "D:/TEXT_LIBRARY/OR_GATE.v"
9
10 module FULL_ADDER(X0, Y0, C0, S0, C1);
11
12     input  X0, Y0, C0;
13     output S0, C1;
14
15     wire CT, ST, CA;
16
17     HALF_ADDER A1 (X0, Y0, CT, ST);
18     HALF_ADDER A2 (ST, C0, CA, S0);
19     OR_GATE    A3 (CT, CA, C1);
20
21 endmodule

```

 



# 功能模擬：

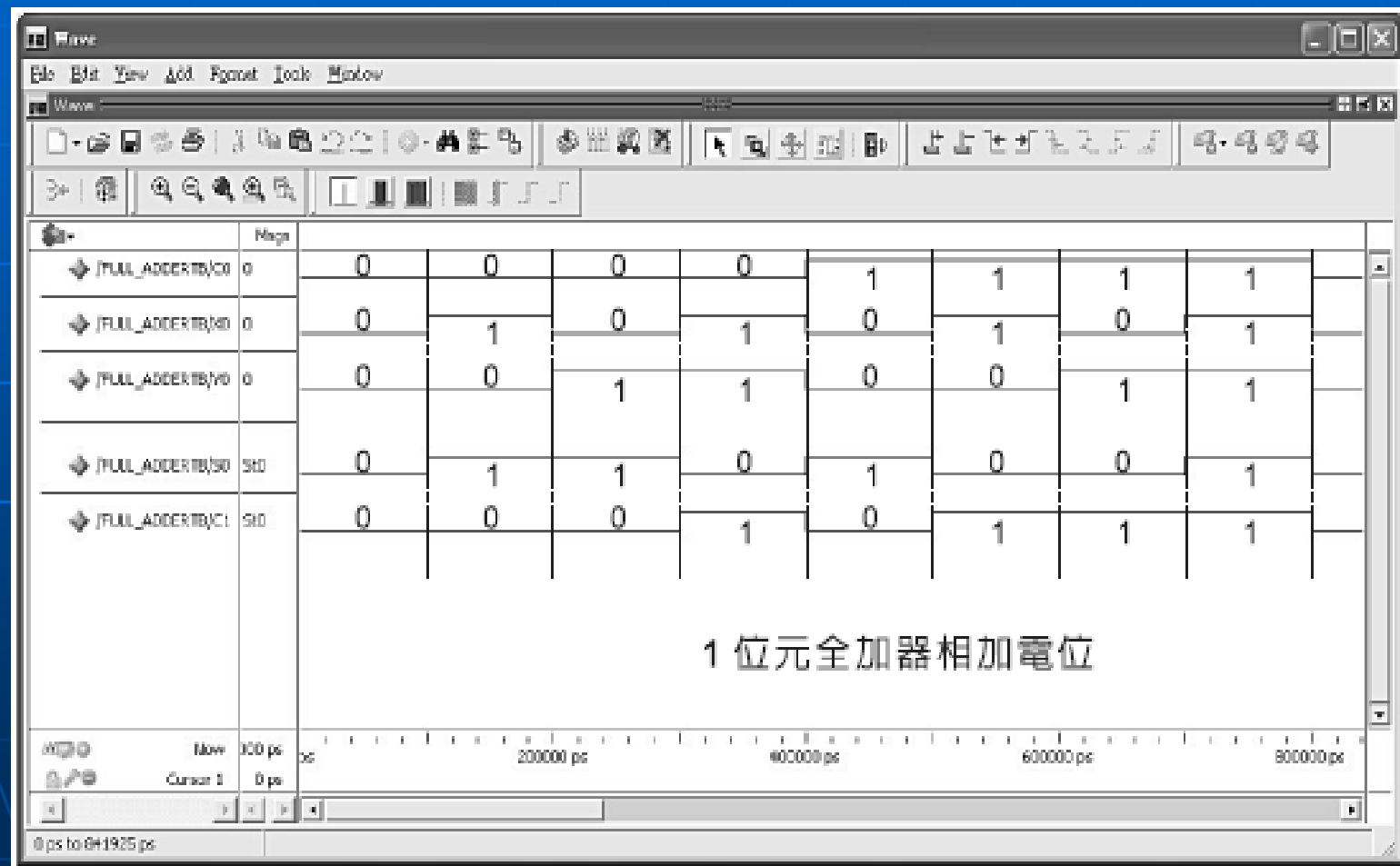

# Moore 與 Mealy 狀態機

## Moore Machine :

狀態機的輸出電位只與目前所記錄的狀態有關，與輸入訊號無立即的關係。

## Mealy Machine :

狀態機的輸出電位不只與目前所記錄的狀態有關，而且與輸入訊號有立即的關係。


# Moore 有限狀態機器

範例

檔名：MOORE\_MACHINE\_DETECT\_101

以 Moore Machine 設計一個從一連串的輸入訊號 X 中，偵測出連續的 101 訊號。

方塊圖：

 

動作狀況：

從 X 端輸入一連串 0 與 1 的訊號中：


偵測到 101 時，輸出端 Z 為高電位 1。

沒有偵測到 101 時，輸出端 Z 為低電位 0。

訊號輸入 X：1100101100101010100

偵測輸出 Z：000000**1**00000**1**0**1**0**1**00
 
<步驟一> 繪出電路的狀態圖 (圖形說明請參閱本人所寫的“最新數位邏輯電路設計”一書)：




<步驟二> 整理出狀態表：

目前狀態 PS	下一個狀態		輸出 Z
	X = 0	X = 1	
S0	S0	S1	0
S1	S2	S1	0
S2	S0	S3	0
S3	S2	S1	1
 
## 原始程式 ( source program ) :


```
1  /*****
2  *    detect "101" from series    *
3  *    input signal (moor machine) *
4  *      Filename : DETECTOR.v      *
5  *****/
6
7  module DETECTOR(CLK, RESET, X, Z);
8      input  CLK, RESET, X;
9      output Z;
10
11      parameter S0 = 2'b00, S1 = 2'b01,
12                  S2 = 2'b10, S3 = 2'b11 ;
13
14      reg Z;
15      reg [1:0] present_state, next_state;
16
17      always @(posedge CLK or negedge RESET)
18          begin
19              if (!RESET)
20                  present_state <= S0;
21              else
22                  present_state <= next_state;
23          end
24
```



```
25     always @(present_state or X)
26         begin
27             case (present_state)
28                 S0 :
29                     begin
30                         if (X)
31                             next_state <= S1;
32                         else
33                             next_state <= S0;
34                         Z <= 1'b0;
35                     end
36                 S1 :
37                     begin
38                         if (X)
39                             next_state <= S1;
40                         else
41                             next_state <= S2;
42                         Z <= 1'b0;
43                     end
```

```
44         S2 :
45         begin
46             if (X)
47                 next_state <= S3;
48             else
49                 next_state <= S0;
50             Z <= 1'b0;
51         end
52     default :
53     begin
54         if (X)
55             next_state <= S1;
56         else
57             next_state <= S2;
58         Z <= 1'b1;
59     end
60 endcase
61 end
62
63 endmodule
```

# 功能模擬：

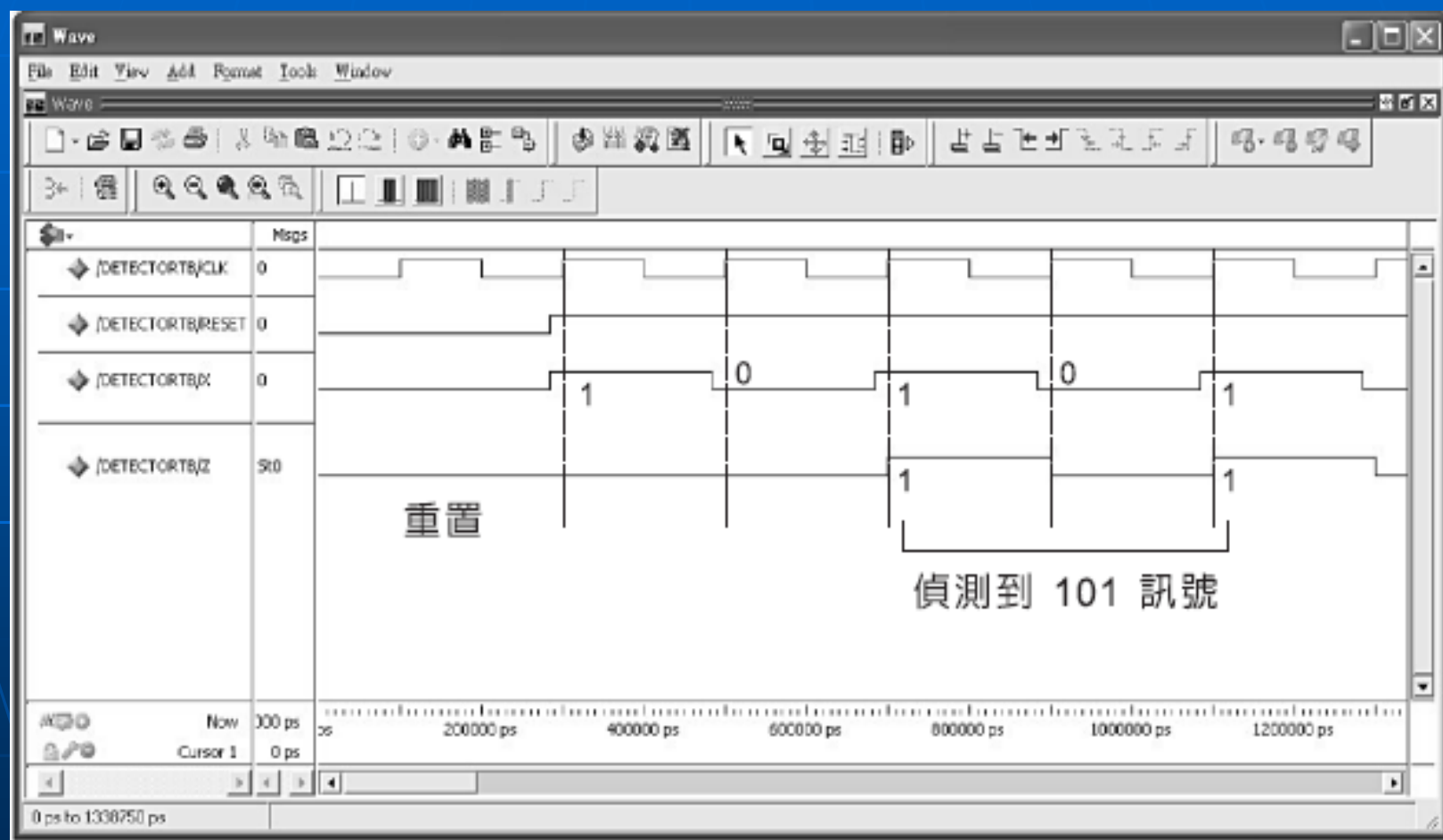




# Mealy有限狀態機器

## 範例

檔名：MEALY\_MACHINE\_DETECT\_101

以 Mealy Machine 設計一個，從一連串的輸入訊號 X 中，偵測出連續的 101 訊號。  
(讀者可以將它與前面範例二做個比較，就可以知道 Moore 與 Mealy Machine 之間的差別)

方塊圖：

 


動作狀況：

從 X 端輸入一連串 0 與 1 的訊號中：

偵測到 101 時，輸出端 Z 為高電位 1。

沒有偵測到 101 時，輸出端 Z 為低電位 0。
 
<步驟一> 繪出電路的狀態圖 (圖形說明請參閱本人所寫的“最新數位邏輯電路設計”一書)：




<步驟二> 整理出狀態表：

目前狀態 PS	下一個狀態	
	X = 0	X = 1
S0	S0 , 0	S1 , 0
S1	S2 , 0	S1 , 0
S2	S0 , 0	S1 , 1
 
## 原始程式(source program) :

```
1  /*****
2  *    detect "101" from series    *
3  *  input signal (mealy machine) *
4  *    Filename : DETECTOR.v      *
5  *****/
6
7  module DETECTOR(CLK, RESET, X, Z);
8
9      input  CLK, RESET, X;
10     output Z;
11
12     parameter S0 = 2'b00, S1 = 2'b01, S2 = 2'b10;
13
14     reg Z;
15     reg [1:0] present_state, next_state;
16
17     always @(posedge CLK or negedge RESET)
18     begin
19         if (!RESET)
20             present_state <= S0;
21         else
22             present_state <= next_state;
23     end
24
```





```
41         S1 :
42             begin
43                 if (X)
44                     begin
45                         next_state <= S1;
46                         Z <= 1'b0;
47                     end
48                 else
49                     begin
50                         next_state <= S2;
51                         Z <= 1'b0;
52                     end
53             end
54         default :
55             begin
56                 if (X)
57                     begin
58                         next_state <= S1;
59                         Z <= 1'b1;
60                     end
61                 else
62                     begin
63                         next_state <= S0;
64                         Z <= 1'b0;
65                     end
66             end
67         endcase
68     end
69
70 endmodule
```

# 功能模擬：

