

第三章

資料流描述與組合電路

3-1 共時性與順序性

1. 組合邏輯電路：共時性 (concurrent)

- 訊號從輸入端開始就會以平行方式傳送至輸出端，沒有順序產生。
- 於Verilog中的程式敘述大都具備這種特性，這些敘述稱為資料流(data flow)敘述。

2. 序向邏輯電路：順序性 (sequential)

- 各種元件(正反器及時脈等)訊號存在著優先順序。
- 這些敘述稱之為行為(behavior)模式。


共時性 concurrent

敘述 A :

```
assign X = ~A ;  
assign Y = B & C ;  
assign Z = C ^ D ;
```

敘述 B :
 
```
assign Y = B & C ;  
assign Z = C ^ D ;  
assign X = ~A ;
```




3-2 持續指定與真值表描述

範例一

檔名：DECODER_2_4_HIGH_BOOLEAN

以布林代數持續指定方式，設計一個高態動作的 2 對 4 解碼器電路。

1. 方塊圖：

 

2. 真值表：

A	B	Y[0]	Y[1]	Y[2]	Y[3]
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

3. 布林代數：

$$Y[0] = \overline{A}\overline{B}$$


$$Y[1] = \overline{A}B$$

$$Y[2] = A\overline{B}$$


$$Y[3] = AB$$

原始程式 (source program) :
 
```
1  /*****
2  * 2 to 4 decoder active high *
3  *      using boolean      *
4  *   Filename : DECODER2_4.v   *
5  *****/
6
7  module DECODER2_4 (A, B, Y);
8
9      input  A, B;
10     output [3:0] Y;
11
12     assign Y[0] = ~A & ~B;
13     assign Y[1] = ~A &  B;
14     assign Y[2] =  A & ~B;
15     assign Y[3] =  A &  B;
16
17 endmodule
```



功能模擬：

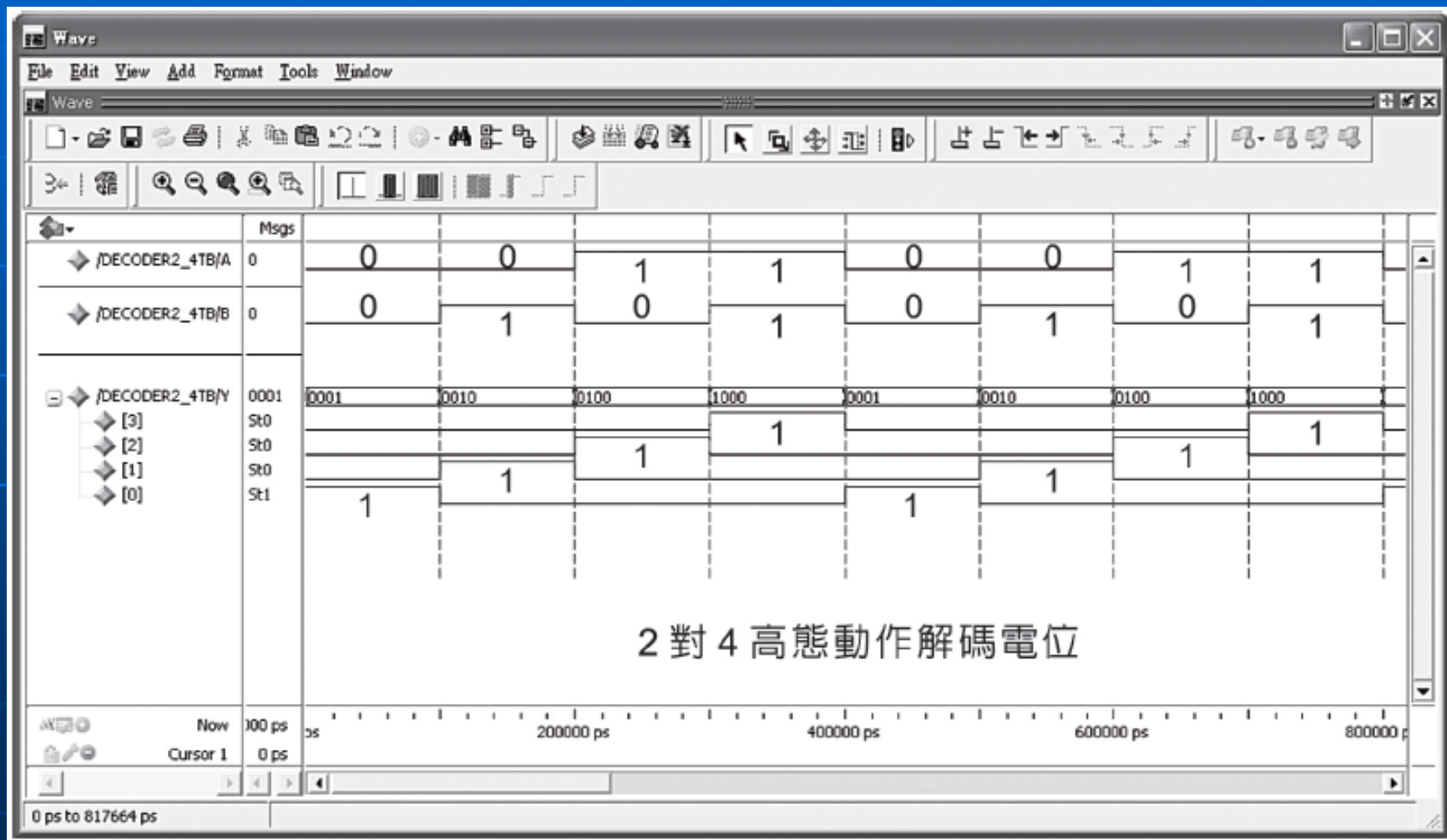


範例二

檔名：MUL4_1_BOOLEAN

以布林代數持續指定方式，設計一個 1 位元 4 對 1 的多工器電路。

1. 方塊圖：

 

2. 真值表：

S[1]	S[0]	F
0	0	I[0]
0	1	I[1]
1	0	I[2]
1	1	I[3]

3. 布林代數：


$$F = \overline{S[1]} \overline{S[0]} I[0] + \overline{S[1]} S[0] I[1] + S[1] \overline{S[0]} I[2] + S[1] S[0] I[3]$$

原始程式 (source program) :


```

1  /*****
2  *    4 to 1 multiplexer    *
3  *      using boolean      *
4  *  Filename : MUL4_1.v    *
5  *****/
6
7  module MUL4_1(I, S, F);
8
9      input  [3:0] I;
10     input  [1:0] S;
11     output F;
12
13     assign F = ~S[1] & ~S[0] & I[0] |
14                ~S[1] & S[0] & I[1] |
15                S[1] & ~S[0] & I[2] |
16                S[1] & S[0] & I[3];
17
18 endmodule

```

 

功能模擬：

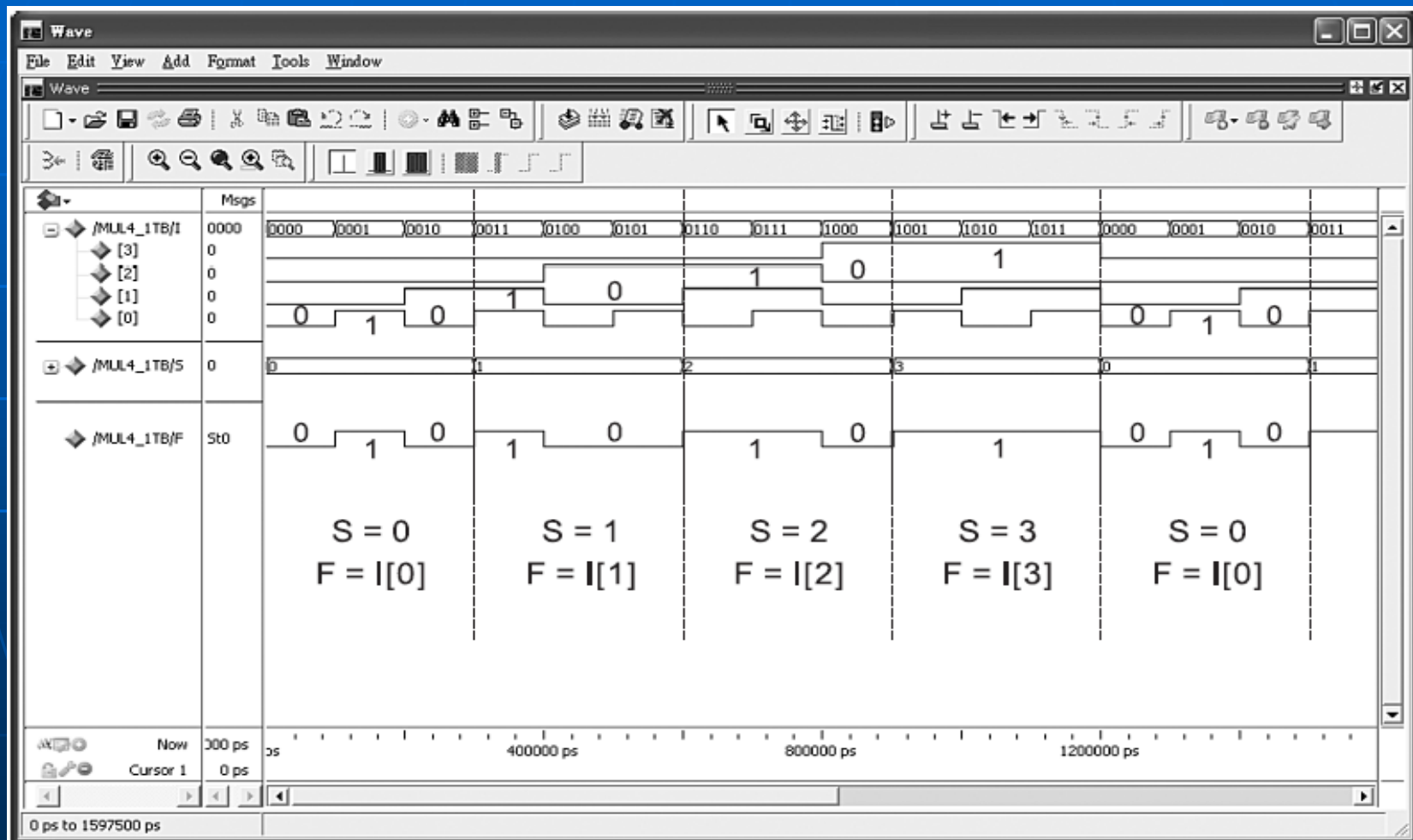


3-3 以條件指定實現組合邏輯

範例一

檔名：DEMUL1_2_CONDITION

以單行的條件敘述，設計一個 1 對 2 解多工器電路。

1. 方塊圖：

 

2. 真值表：


S	DIN	Y[0]	Y[1]
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	1	0	1

原始程式 (source program)：


```

1  /*****
2  *  1 to 2 DEMULTIPLEXER  *
3  *    using condition ?:  *
4  *  Filename : DEMUL1_2.v  *
5  *****/
6
7  module DEMUL1_2 (DIN, S, Y);
8
9      input  DIN, S;
10     output [1:0] Y;
11
12     assign Y[0] = (~S) ? DIN : 1'b0;
13     assign Y[1] = ( S) ? DIN : 1'b0;
14
15 endmodule

```

 


功能模擬：

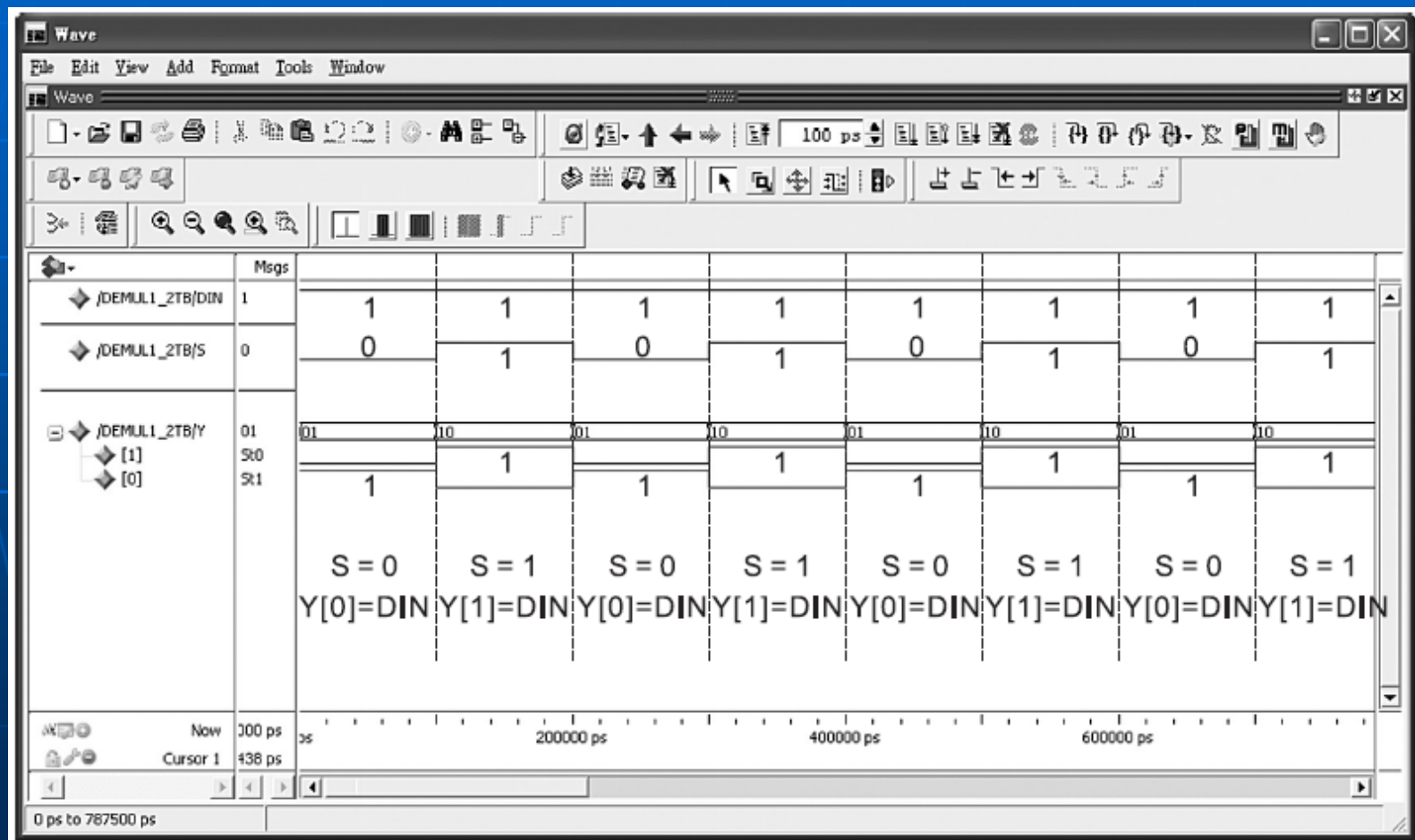

範例二 檔名：DECODER3_8_LOW_CONDITION


以單行的條件敘述，設計一個低態動作的 3 對 8 解碼器電路。

2. 真值表：

 


原始程式 (source program) :

```
1  /*****
2  * 3 to 8 decoder active high *
3  *      using condition ? : *
4  *      Filename : DECODER3_8.v *
5  *****/
6
7  module DECODER3_8 (A, B, C, Y);
8
9      input  A, B, C;
10     output [7:0] Y;
11
12     assign Y[0] = ({A, B, C} == 3'o0) ? 1'b0 : 1'b1;
13     assign Y[1] = ({A, B, C} == 3'o1) ? 1'b0 : 1'b1;
14     assign Y[2] = ({A, B, C} == 3'o2) ? 1'b0 : 1'b1;
15     assign Y[3] = ({A, B, C} == 3'o3) ? 1'b0 : 1'b1;
16     assign Y[4] = ({A, B, C} == 3'o4) ? 1'b0 : 1'b1;
17     assign Y[5] = ({A, B, C} == 3'o5) ? 1'b0 : 1'b1;
18     assign Y[6] = ({A, B, C} == 3'o6) ? 1'b0 : 1'b1;
19     assign Y[7] = ({A, B, C} == 3'o7) ? 1'b0 : 1'b1;
20
21 endmodule
```

 

功能模擬：

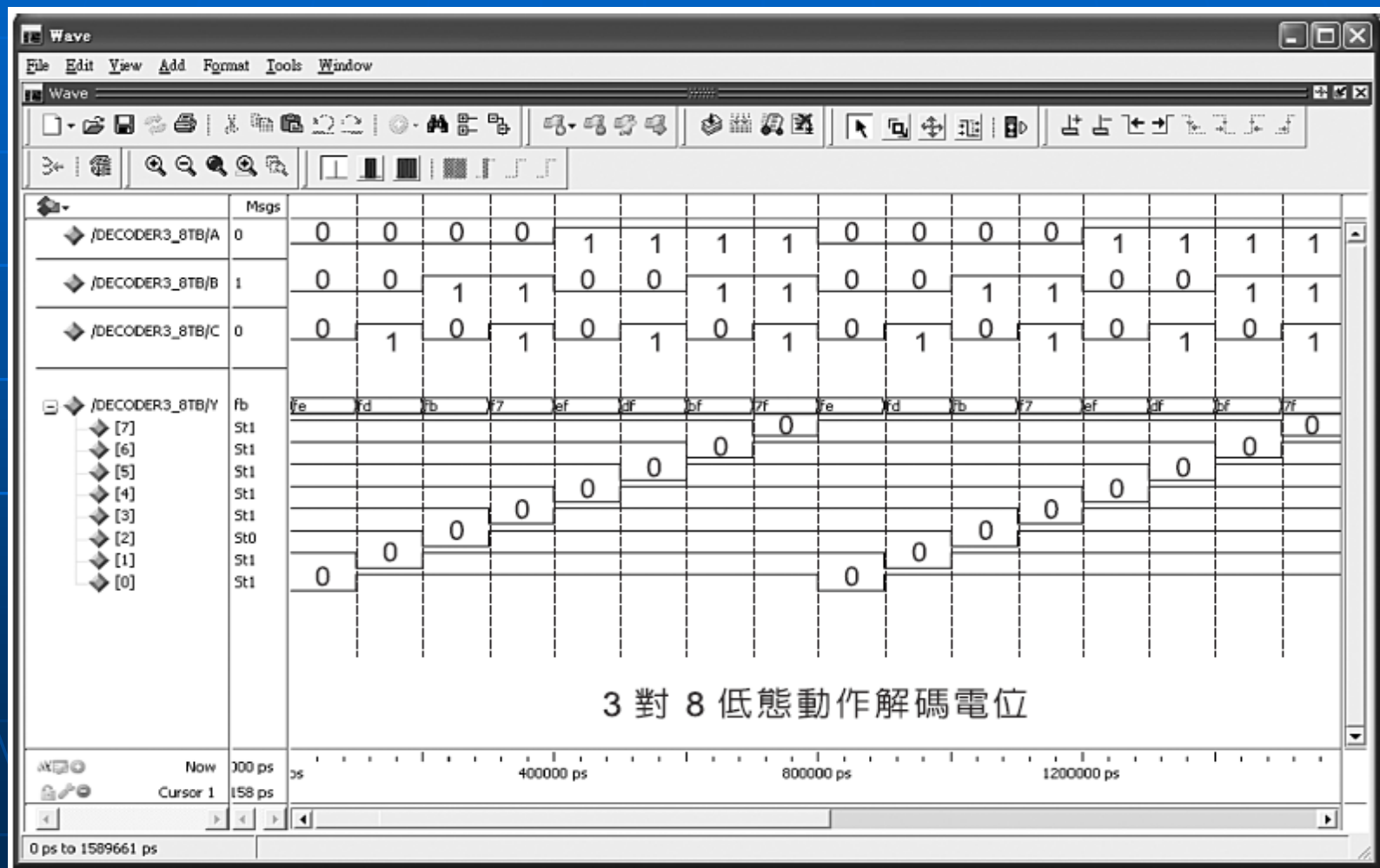


範例三

檔名：HALF_ADDER_CONDITION_NEST

以多行的條件敘述，設計一個半加器電路。

1. 方塊圖：

 

2. 真值表：


X	Y	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

原始程式 (source program)：



```

1  /*****
2  *          half adder          *
3  *    using condition ?: nest  *
4  *  Filename : HALF_ADDER.v    *
5  *****/
6
7  module HALF_ADDER(X, Y, S, C);
8
9      input  X, Y;
10     output S, C;
11
12     assign S = (~X &  Y) ? 1'b1 :
13                ( X & ~Y) ? 1'b1 :
14                1'b0;
15     assign C = ( X &  Y) ? 1'b1 : 1'b0;
16
17 endmodule

```

 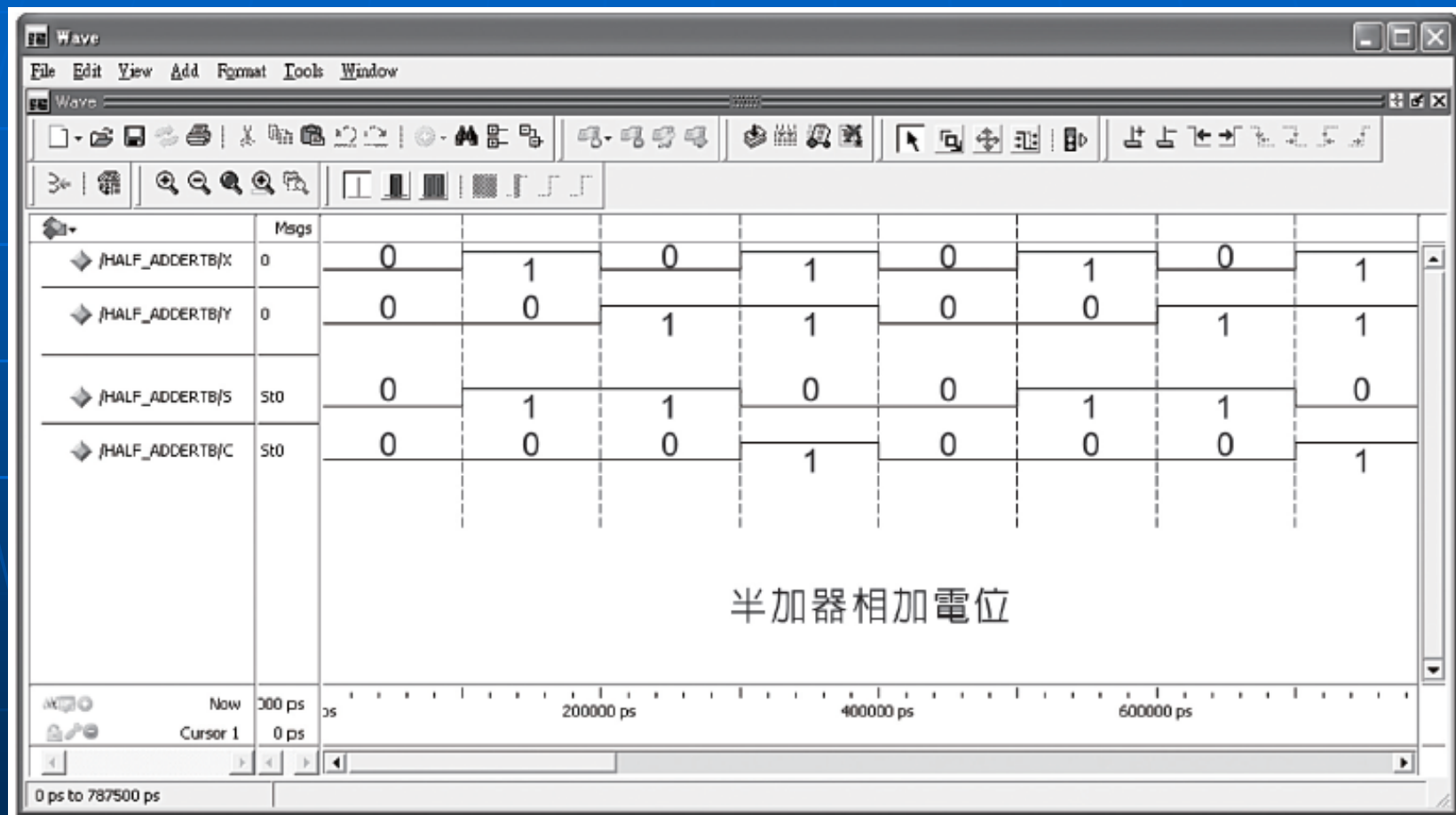

功能模擬：




範例四

檔名：MULTIPLE_DECODER3_5_LOW_CONDITION_NEST

以多行的條件敘述，設計一個低態動作的 3 對 5 多重解碼電路。

1. 方塊圖：

 

2. 真值表：


A	B	C	Y[0]	Y[1]	Y[2]	Y[3]	Y[4]
0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	0

原始程式 (source program) :


```

1  /*****
2  * 3 to 5 multiple decoder *
3  * using condition ?: nest *
4  * Filename : DECODER3_5.v *
5  *****/
6
7  module DECODER3_5 (A, B, C, Y);
8
9      input  A, B, C;
10     output [4:0] Y;
11
12     assign Y = (({A, B, C} == 3'o0) |
13                 ({A, B, C} == 3'o1)) ? 5'b11110 :
14                 ({A, B, C} == 3'o2) ? 5'b11101 :
15                 (({A, B, C} == 3'o3) |
16                 ({A, B, C} == 3'o4) |
17                 ({A, B, C} == 3'o5)) ? 5'b11011 :
18                 ({A, B, C} == 3'o6) ? 5'b10111 :
19                                     5'b01111 ;
20
21 endmodule

```

 

功能模擬：

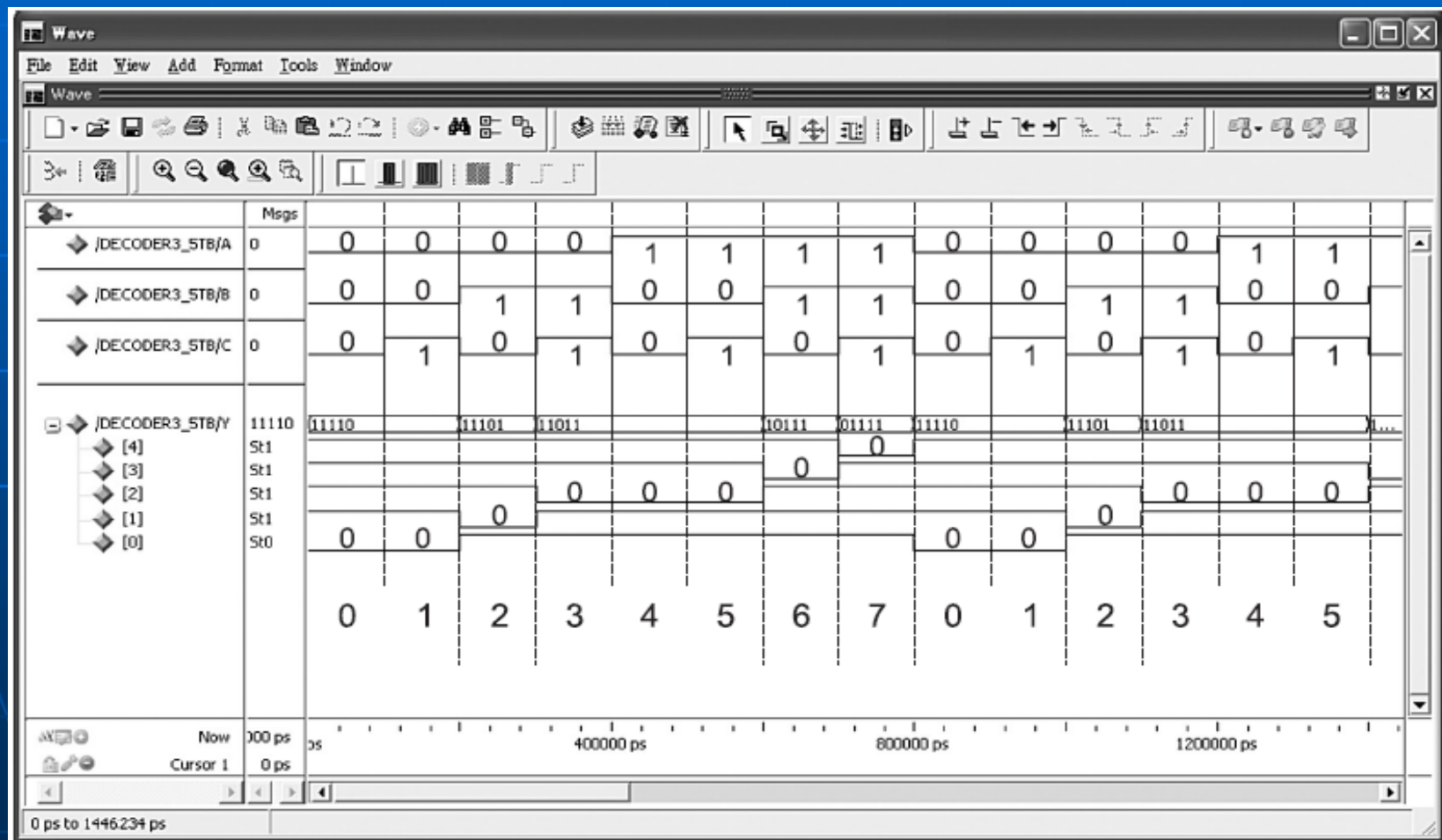

3-4 結論

依真值表：

1. 直接以布林代數描述。
2. 以二選一的單行條件敘述描述。
3. 以多選一的多行條件敘述描述。