



正確學會

改訂新版 デジタル回路と Verilog HDL

Verilog

的16堂課

第 5 章

組合電路 II

本投影片（下稱教用資源）僅授權給採用教用資源相關之旗標書籍為教科書之授課老師（下稱老師）專用，老師為教學使用之目的，得摘錄、編輯、重製教用資源（但使用量不得超過各該教用資源內容之80%）以製作為輔助教學之教學投影片，並於授課時搭配旗標書籍公開播放，但不得為網際網路公開傳輸之遠距教學、網路教學等之使用；除此之外，老師不得再授權予任何第三人使用，並不得將依此授權所製作之教學投影片之相關著作物移作他用。

本章重點

邏輯電路，可分為組合電路以及序向電路。第 4、5 章會把具有代表性的組合電路逐一做個說明。


- 5.1 編碼器
- 5.2 解碼器
- 5.3 7 段顯示器的解碼器設計
- 5.4 同位電路
- 5.5 正邏輯與負邏輯

5.1 編碼器

- 編碼器 (編碼電路: encoder), 是根據輸入來做出相對應輸出的電路
- 解碼器 (解碼電路: decoder) 則是把輸入的信號還原為原始信號的電路


5.1.1 十進位對 BCD 編碼器

- 輸入為 10 進制, 輸出為 BCD 的編碼器

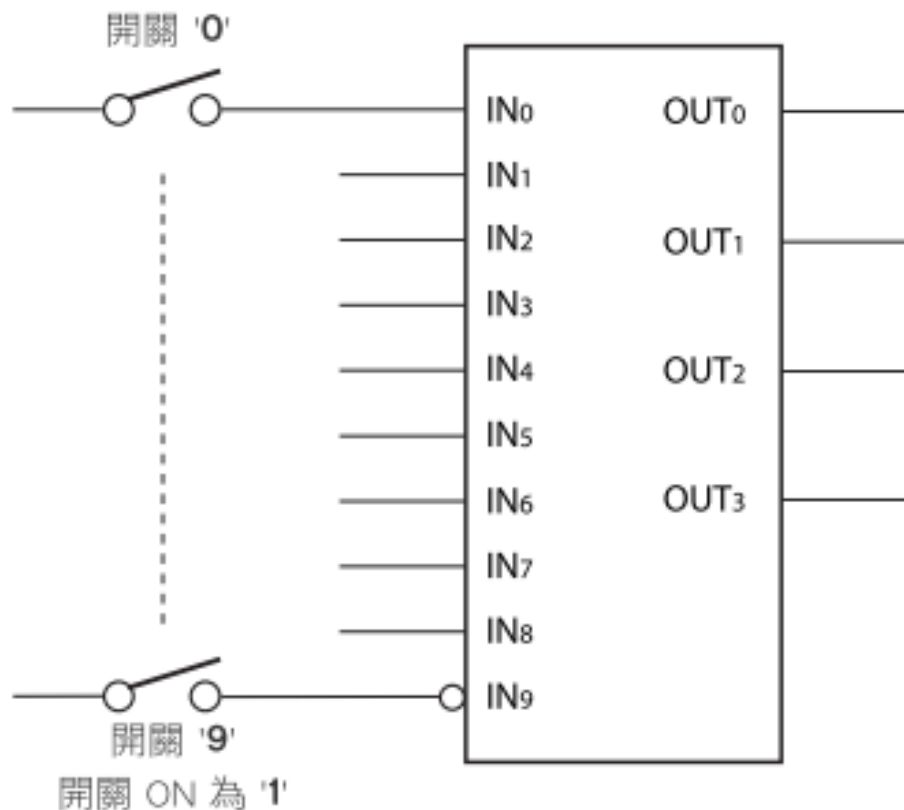


▲ 圖 5.1 十進位對 BCD 編碼器的方塊圖

- BCD 的輸出最低位元 (LSB) → 「OUT 0」
- BCD 的輸出倒數第二低位元 → 「OUT 1」
- BCD 的輸出倒數第三低位元 → 「OUT 2」
- BCD 的輸出最高位元 (MSB) → 「OUT 3」



開關	OUT ₃	OUT ₂	OUT ₁	OUT ₀
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

▲ 表 5.1 十進位對 BCD 編碼器的輸入輸出

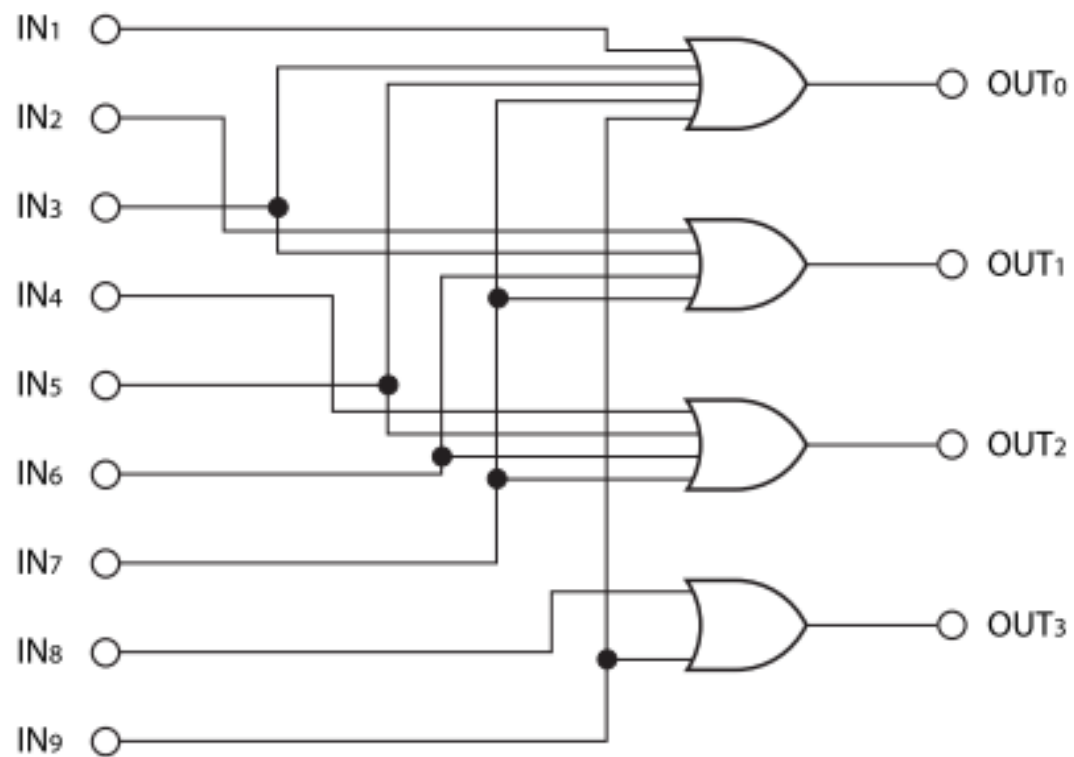

▲ 圖 5.2 十進位對 BCD 編碼器

$$OUT_0 = IN_1 + IN_3 + IN_5 + IN_7 + IN_9$$

$$OUT_1 = IN_2 + IN_3 + IN_6 + IN_7$$

$$OUT_2 = IN_4 + IN_5 + IN_6 + IN_7$$

$$OUT_3 = IN_8 + IN_9$$

- 前述的電路有兩個問題：
 - ▣ 沒有使用到「 IN_0 」，無法分辨開關0的狀態
 - ▣ 無法處理同時按下兩個開關的狀態
- 下一小節將說明解決方法

5.1.2 解決問題的編碼器

- 要解決前述問題，需要編碼器增加以上兩個狀態的處理方式：
 - ▣ 沒有開關按下或是多個開關按下時
「 OUT_1 」 = '1', 「 OUT_0 」 = '1'
 - ▣ 其餘狀態同前面的編碼器
- 對應的邏輯式：

$$\begin{aligned} OUT_0 &= \overline{IN_2 \oplus IN_0} + IN_1 \\ OUT_1 &= \overline{IN_1 \oplus IN_0} + IN_2 \end{aligned}$$


IN ₂	IN ₁	IN ₀	OUT ₁	OUT ₀
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

→ 沒有按鈕被按下



→ 多個按鈕被按下

電路圖

 

5.1.3 十進位對 BCD 編碼器的模擬

```
initial    begin
    j = { 5'b10001, 9'b0, 1'b1 };  ← 運用連接運算子
    for ( i = 0; i <= 15; i = i + 1 )
        begin
            j = j << 1;  ← 把 j 的值左移一個位元
            IN = j[15:6]; ← 把 j 的 15~6 位元的值
                           代入到 IN 裡
        end
    $finish;
end
```

程式 5.2 十進位對 BCD 編碼器的 Verilog HDL 描述 (行為層)


LS1

```

/* Data Difinition */
`define SW _ IN0      10'b000000000001
`define SW _ IN1      10'b000000000010
`define SW _ IN2      10'b000000000100
`define SW _ IN3      10'b000000010000
`define SW _ IN4      10'b000000100000
`define SW _ IN5      10'b000001000000
`define SW _ IN6      10'b000010000000
`define SW _ IN7      10'b000100000000
`define SW _ IN8      10'b001000000000
`define SW _ IN9      10'b010000000000

```

用編譯指示子「`define」來定義巨集

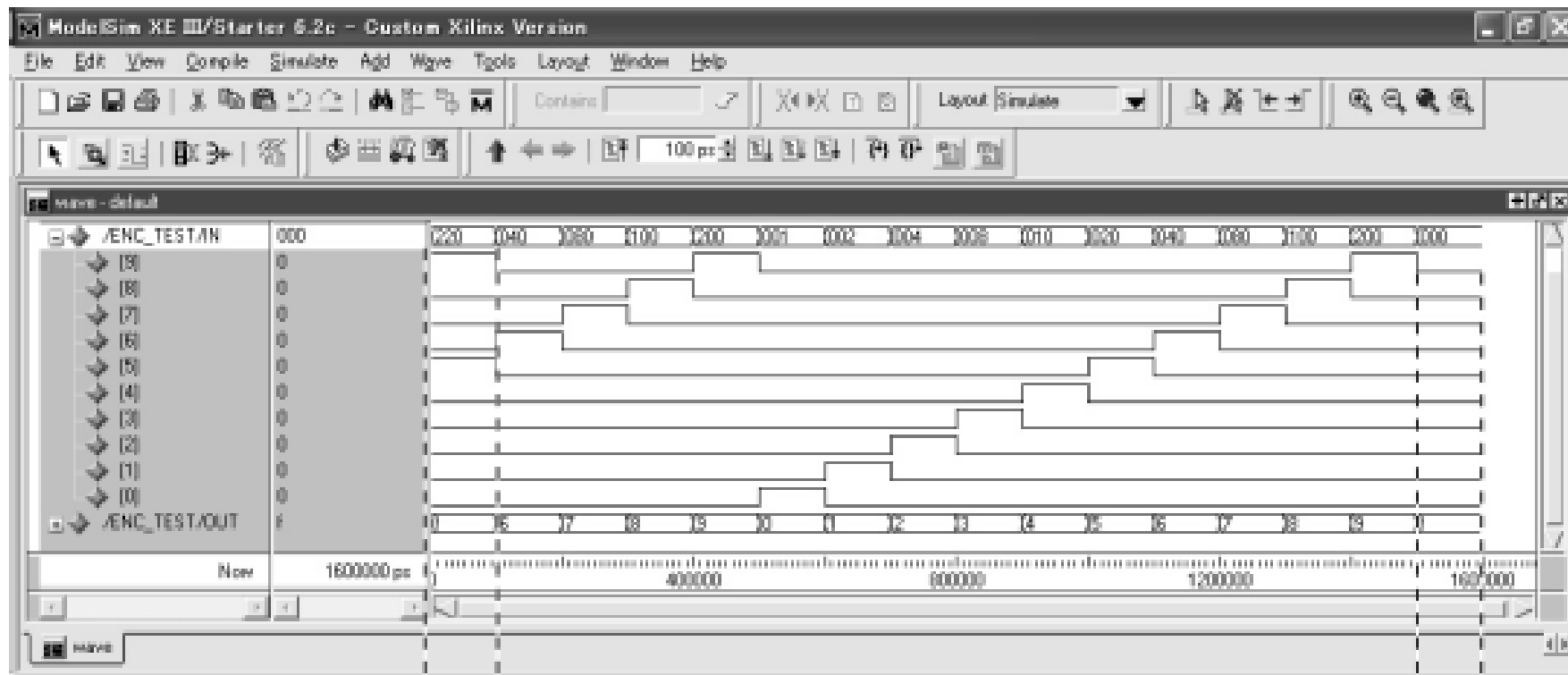

因為有兩個開關被按下所以
輸出為「15」(16 進制的 'F')

因為沒有開關被按
下所以輸出為「15」

▲ 圖 5.4 十進位對 BCD 編碼器的模擬結果

編譯指示子「``define`」

- ``define` 語法為

```
`define 巨集名稱 巨集文字列
```


- 也可簡化為

```
`巨集名稱
```

5.2 解碼器

- 解碼器 (解碼電路: decoder) 是把編碼器進行編碼之後的信號還原回來的電路

5.2.1 BCD 對十進位解碼器

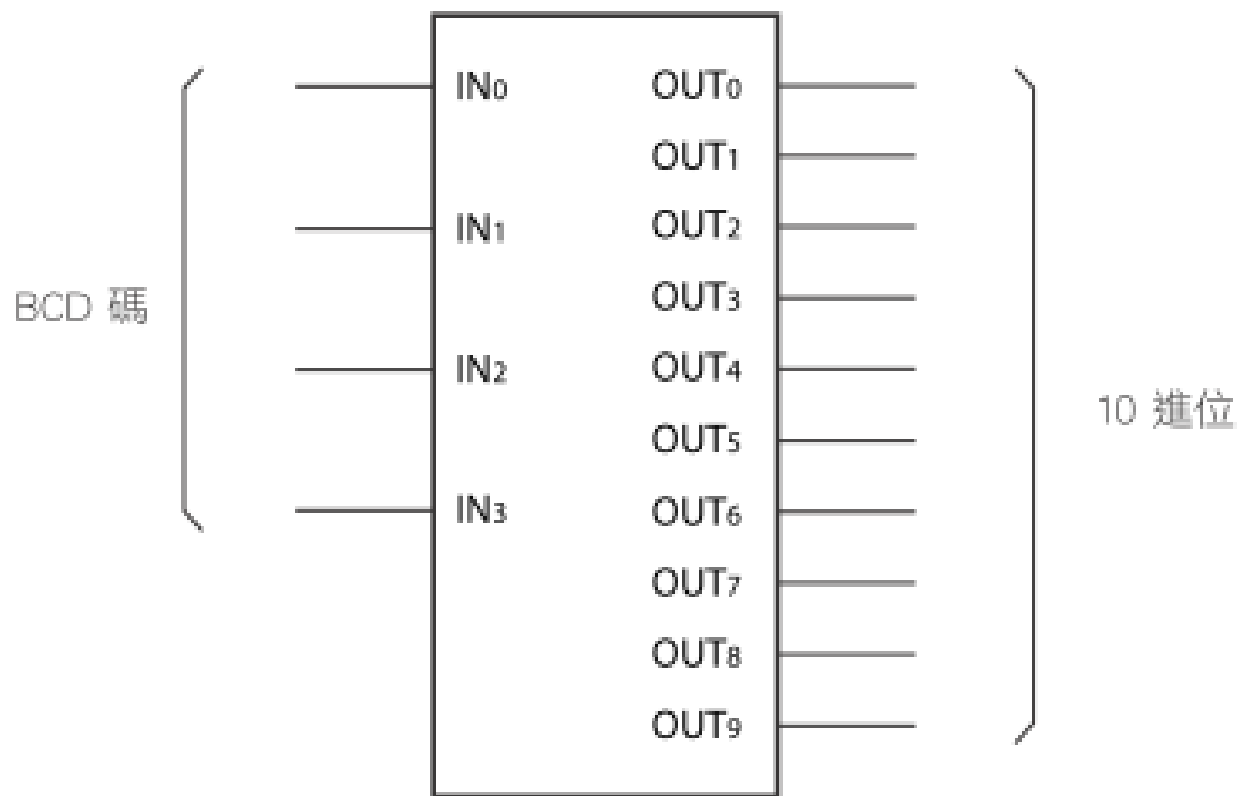

▲ 圖 5.5 BCD 對十進位解碼器的方塊圖

IN ₃	IN ₂	IN ₁	IN ₀	OUT ₉	OUT ₈	OUT ₇	OUT ₆	OUT ₅	OUT ₄	OUT ₃	OUT ₂	OUT ₁	OUT ₀
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	0	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

▲ 表 5.2 BCD 對十進位解碼器的真值表

— : don't care

$$OUT_0 = IN_3 \cdot IN_2 \cdot IN_1 \cdot IN_0$$

- BCD 碼不使用「10」~「15」，邏輯式為：

$$OUT_0 = \overline{IN_3} \cdot \overline{IN_2} \cdot \overline{IN_1} \cdot \overline{IN_0}$$

$$OUT_1 = \overline{IN_3} \cdot \overline{IN_2} \cdot \overline{IN_1} \cdot IN_0$$

$$OUT_2 = \overline{IN_2} \cdot IN_1 \cdot \overline{IN_0}$$

$$OUT_3 = \overline{IN_2} \cdot IN_1 \cdot IN_0$$

$$OUT_4 = IN_2 \cdot \overline{IN_1} \cdot \overline{IN_0}$$

$$OUT_5 = IN_2 \cdot \overline{IN_1} \cdot IN_0$$

$$OUT_6 = IN_2 \cdot IN_1 \cdot \overline{IN_0}$$


$$OUT_7 = IN_2 \cdot IN_1 \cdot IN_0$$

$$OUT_8 = IN_3 \cdot \overline{IN_0}$$

$$OUT_9 = IN_3 \cdot IN_0$$

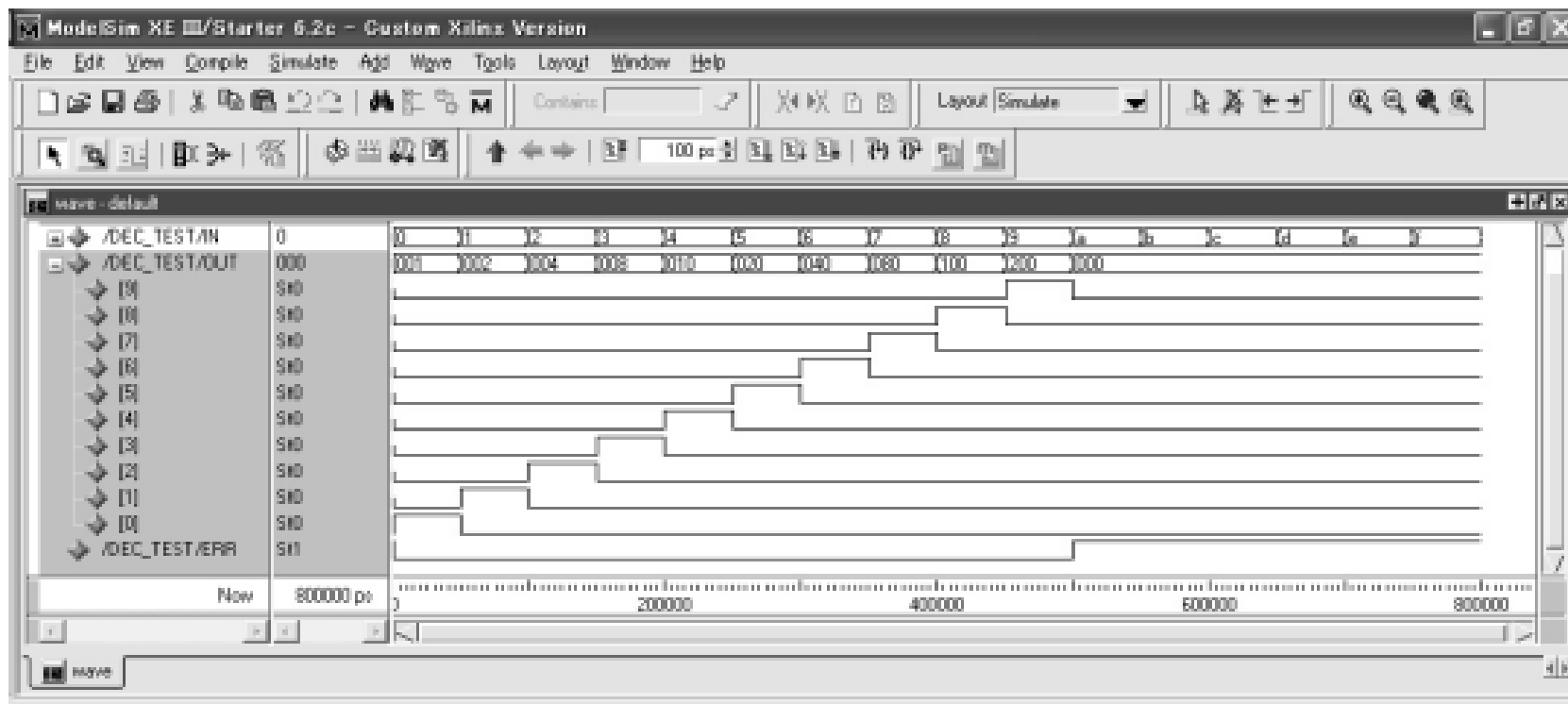5.2.2 BCD 對十進位解碼器的模擬

- 前面提到的 don' t care 部分用輸出「ERR」= '1' 來表示
- 此處模擬的結果跟 P5-12 電路圖 5.6 等效,輸入為 'F', 根據模擬結果的「OUT₀」~「OUT₉」為 '0', 但與圖 5.8 (或公式5.6) 的OUT₉不吻合




▲ 圖 5.9 BCD 對十進位解碼器的模擬結果

5.3 7 段顯示器的解碼器設計












- 7 段顯示器，是計算機或時鐘常用的表示，透過 7 段顯示器 (含 DP 的話則為 8 段) 的 ON/OFF 來表示數字與一部份的英文字

 5.3.2 真值表，卡諾圖，邏輯式，電路圖

- 7 段顯示器的解碼器是用來將 BCD 碼或者 16 進制的值解碼成 7 段顯示器可以表示的值
- 透過 a~g 來表示數字 '0' ~ '9'，輸入值超過 10，一律會顯示 'E' (error)



7 段顯示器 LED

           

7 段顯示器解碼器的真值表

IN ₃	IN ₂	IN ₁	IN ₀	SEG_g	SEG_f	SEG_e	SEG_d	SEG_c	SEG_b	SEG_a
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1

「10」以上顯示
為'E'

7 段顯示器解碼器的邏輯式

$$\text{SEG}_a = \text{IN}_1 + \text{IN}_3 + \overline{\text{IN}_2} \oplus \overline{\text{IN}_0}$$

$$\text{SEG}_b = \overline{\text{IN}_3} \cdot \overline{\text{IN}_2} + \overline{\text{IN}_2} \cdot \overline{\text{IN}_1} + \overline{\text{IN}_3} \cdot (\overline{\text{IN}_1} \oplus \overline{\text{IN}_0})$$

$$\text{SEG}_c = \overline{\text{IN}_3} \cdot \text{IN}_2 + \overline{\text{IN}_2} \cdot \overline{\text{IN}_1} + \overline{\text{IN}_3} \cdot \text{IN}_0$$


$$\text{SEG}_d = \text{IN}_3 + \text{IN}_1 \cdot \overline{\text{IN}_0} + \overline{\text{IN}_2} \cdot \text{IN}_1 + \overline{\text{IN}_2} \cdot \overline{\text{IN}_0} + \text{IN}_2 \cdot \overline{\text{IN}_1} \cdot \text{IN}_0$$

$$\text{SEG}_e = \text{IN}_3 \cdot \text{IN}_2 + \text{IN}_1 \cdot \overline{\text{IN}_0} + \text{IN}_3 \cdot \text{IN}_1 + \overline{\text{IN}_2} \cdot \overline{\text{IN}_0}$$

$$\text{SEG}_f = \text{IN}_3 + \text{IN}_2 + \overline{\text{IN}_1} \cdot \overline{\text{IN}_0}$$

$$\text{SEG}_g = \text{IN}_3 + \text{IN}_2 \cdot \overline{\text{IN}_0} + (\text{IN}_2 \oplus \text{IN}_1)$$

5.3.3 7 段顯示器解碼器的模擬

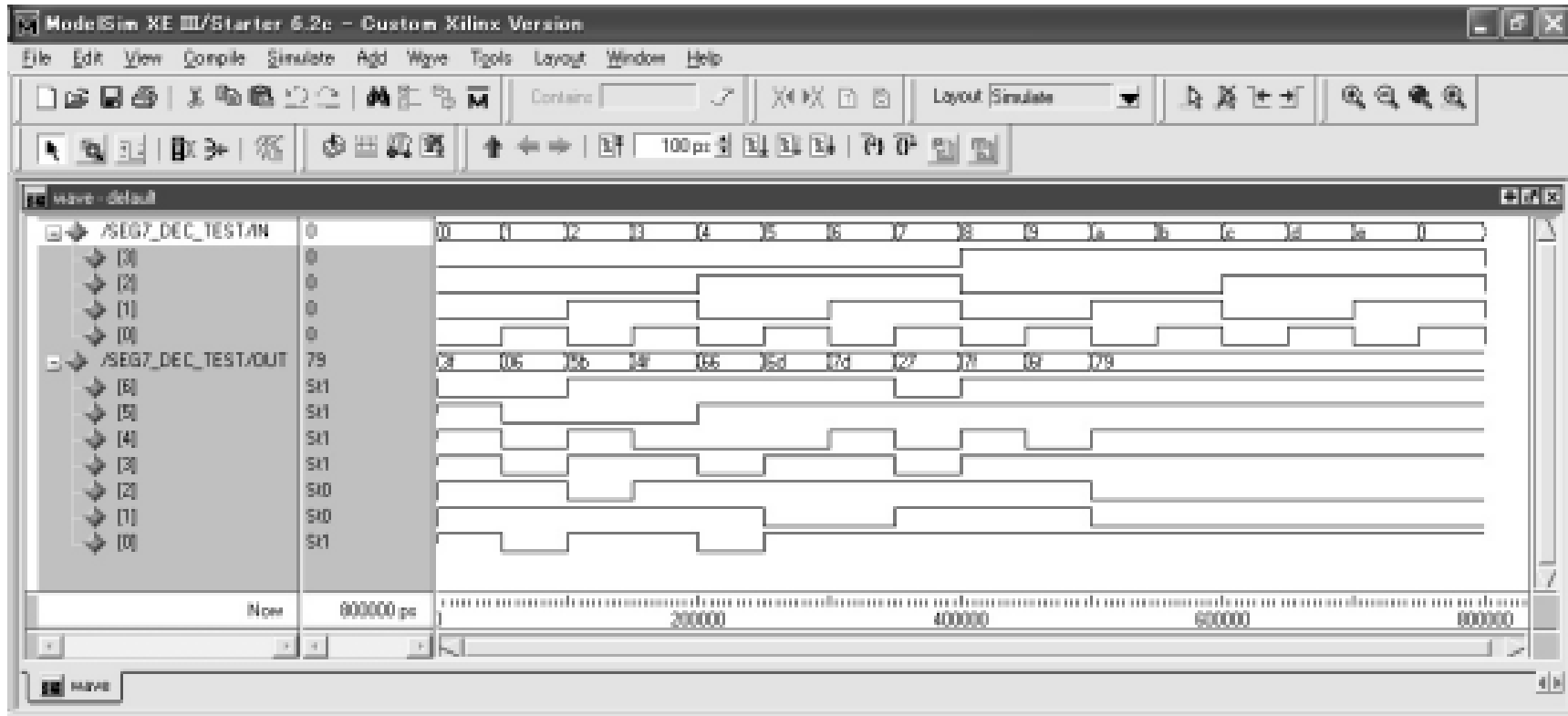

5.4 同位電路

- 資料在傳輸中遭遇到雜訊之類的干擾, 同位 (parity) 的功能是為了檢查出資料有否錯誤
- 計算資料中有幾個 '1', 以及把事先決定好的奇同位/偶同位加入到資料的稱為同位元產生器
- 檢查資料中 '1' 有幾個的動作稱為同位元檢查

5.4.1 4 位元同位元產生器

- 同位元分為偶同位和奇同位

● 4 位元偶數同位元產生器

輸入 4 位元 $\rightarrow A, B, C, D$

输出 → [ODD_OUT]

→ A~D 的 '1' 的個數如果是奇數個的話, [ODD_OUT] → '1'
 如果是偶數個的話, [ODD_OUT] → '0'

偶同位的真值表和邏輯式

D	C	B	A	ODD_OUT
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

$$\text{ODD_OUT} = D \oplus C \oplus B \oplus A$$

'A' ~ 'D' 的 '1' 如果是奇數個 → '1'

'A' ~ 'D' 的 '1' 如果是偶數個 → '0'

▲ 表 5.4 4 位元偶數同位元產生器的真值表

奇同位的情況

輸出 → [EVEN_OUT]

A~D 的 '1' 的個數如果是奇數個的話, [ODD_OUT] → '0'

如果是偶數個的話, [ODD_OUT] → '1'

- 奇同位的邏輯式

$$\text{EVEN_OUT} = \overline{D \oplus C \oplus B \oplus A}$$

5.4.2 5 位元同位元偵錯器 – 偶同位

- 信號名稱如下所示

輸入 4 位元 → A, B, C, D, [ODD_OUT]

輸出 → [P_ERR]

A~D, [ODD_OUT] 的 '1' 的個數如果是奇數的話, [P_ERR] → '1'

(同位錯誤)

如果是偶數的話, [P_ERR] → '0'

- 其動作為「所有輸入互相做 XOR, 如果輸入有奇數個 '1' 輸出就是 '1'」
- 其邏輯式如下

$$P_ERR = ODD_OUT \oplus D \oplus C \oplus B \oplus A$$

5 位元同位元偵錯器 – 奇同位

- 信號名稱如下所示

輸入 4 位元 → A, B, C, D, [EVEN_OUT]

輸出 → [P_ERR]

→ A~D, [EVEN_OUT]的 '1' 的個數如果是奇數的話, [P_ERR] → '0'

如果是偶數的話, [P_ERR] → '1'

(同位錯誤)

- 其邏輯式為

$$P_ERR = \overline{EVEN_OUT \oplus D \oplus C \oplus B \oplus A}$$

5.4.3 4 位元偶數同位元產生器的模擬

- 資料流層可根據公式 5.9 用 assign 將邏輯式用位元運算子描述如下


```
ODD_OUT=IN[3] ^ IN[2] ^ IN[1] ^ IN[0];
```

- 也可以用簡化運算子描述如下

```
ODD_OUT = ^ (IN);
```

- 本電路也可以用 for 來做行為層的描述；一開始把 '0' 代入「FUNC_GEN」，透過 for，一邊遞增整數型變數 'i'，一邊把「IN[i]」代入「FUNC_GEN」做 XOR。

模擬結果

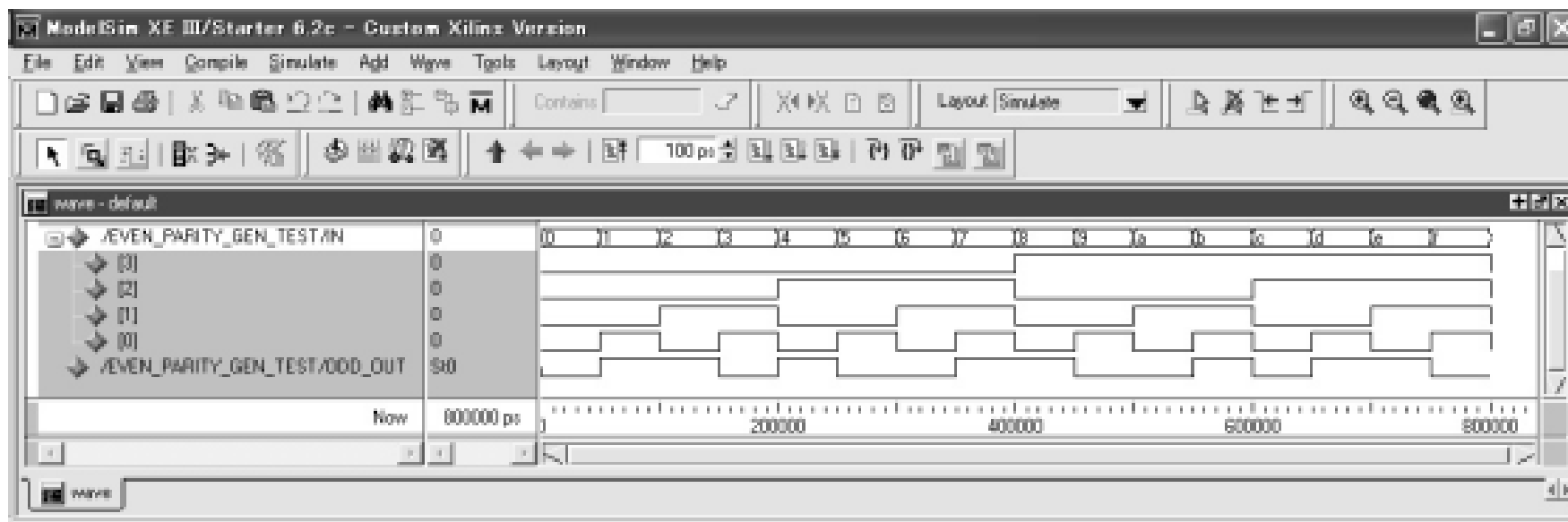

▲ 圖 5.19 4 位元偶數同位元產生器的模擬結果

5.5 正邏輯與負邏輯

- 正邏輯：
高電壓 (H) 為「真 (1)」，低電壓 (L) 為「偽 (0)」
- 負邏輯：
高電壓 (H) 為「偽 (0)」，低電壓 (L) 為「真 (1)」

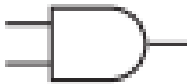
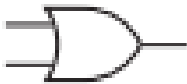

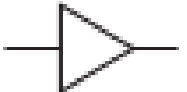
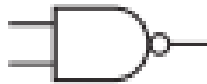







5.5.1 互斥或電路

- 透過「笛摩根定律」可以把 AND/OR 變成 NAND/NAND

$$\begin{aligned} Y &= A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot \bar{B} \\ &= \overline{\overline{A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot \bar{B}}} \\ &= \overline{A \cdot \bar{B} \cdot \bar{A} \cdot \bar{B}} \end{aligned}$$

- 標明出正邏輯/負邏輯的電路圖，都是以加一個 '○' 來識別負邏輯信號

- 1. 輸入為正邏輯的時候 AND/OR 的邏輯不變
輸入為負邏輯的時候 AND 跟 OR 會互換
- 2. 對 AND 電路, OR 電路與緩衝器電路來說,
輸入為正邏輯的時候輸出也是正邏輯
輸入為負邏輯的時候輸出也是負邏輯
輸入輸出之間的邏輯不會改變
- 3. NAND 電路, NOR 電路與 NOT 電路
輸入為正邏輯的時候輸出是負邏輯
輸入為負邏輯的時候輸出是正邏輯
輸入輸出之間的邏輯剛好會相反

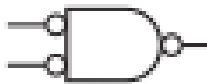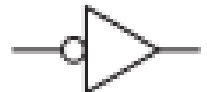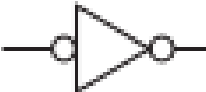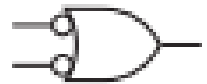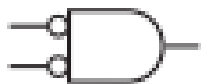正邏輯輸入						
負邏輯輸入						

▲ 表 5.5 正邏輯/負邏輯輸入的邏輯符號