



正確學會

改訂新版 デジタル回路と Verilog HDL

Verilog

的16堂課

第 3 章

數位電路設計模擬

本投影片（下稱教用資源）僅授權給採用教用資源相關之旗標書籍為教科書之授課老師（下稱老師）專用，老師為教學使用之目的，得摘錄、編輯、重製教用資源（但使用量不得超過各該教用資源內容之80%）以製作為輔助教學之教學投影片，並於授課時搭配旗標書籍公開播放，但不得為網際網路公開傳輸之遠距教學、網路教學等之使用；除此之外，老師不得再授權予任何第三人使用，並不得將依此授權所製作之教學投影片之相關著作物移作他用。



本章重點

- 3.1 模擬
- 3.2 電路合成

3.1 模擬

- 模擬 (simulation)則是指「給予電路必須的輸入，觀察其輸出的變化」

3.1.1 測試平台的設定

 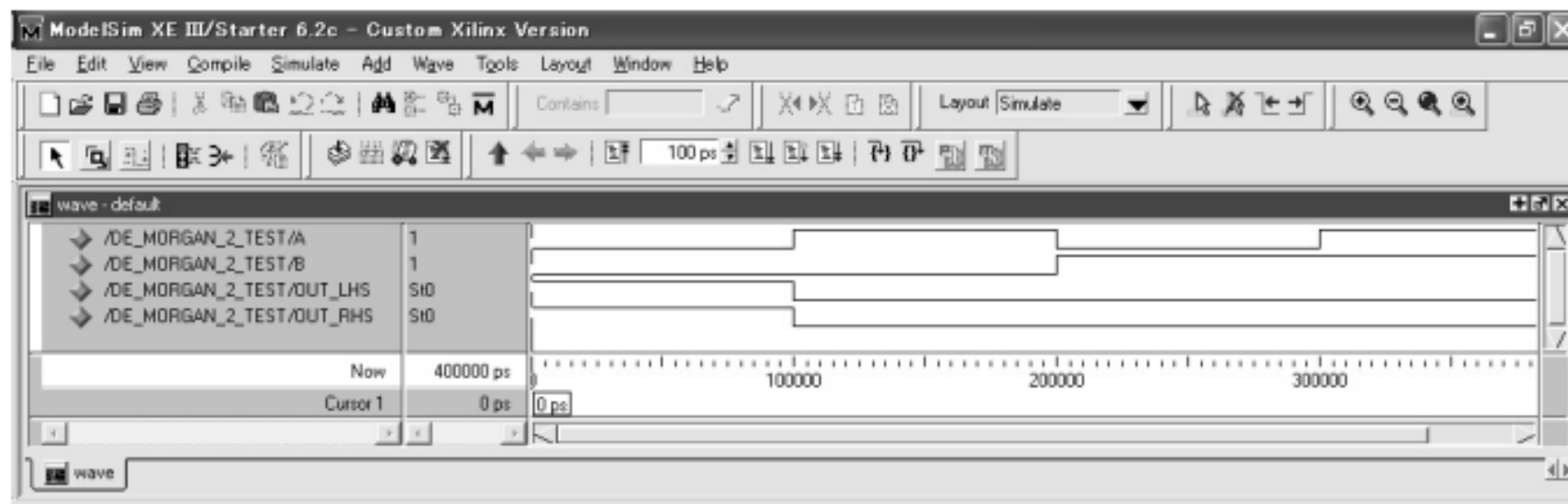

▲ 圖 3.1 測試平台的設定

3.1.2 宣告暫存器

- 要給予模擬電路的輸入信號, 要用保留字 `reg` 來做暫存器的宣告

3.1.3 宣告網絡

- 要觀察模擬電路的輸出信號，要用保留字 `wire` 來做網絡的宣告

程式 3.1 為了模擬 2AND 電路所建的測試平台

第幾行

```
001  /*    AND_2_TEST        */
002  `timescale 1ns/1ns
003          // 在模擬狀況中，每一個時間單位為 1ns
004  module AND_2_TEST;
005      reg    IN1, IN2;          // 宣告暫存器
006      wire  OUT;               // 宣告網絡
007          AND_2  AND_2      ( IN1, IN2, OUT );
008      initial begin
009          IN1 = 0;  IN2 = 0;
010          #100    IN1 = 1;
011          #100    IN1 = 0;  IN2 = 1;
012          #100    IN1 = 1;
013          #200    $finish;
014      end
015  endmodule
```

測試平台的設定

3.1.4 呼叫下層模組

- 透過測試平台呼叫要模擬對象的模組, 在 Verilog HDL 稱為模組的簡碼化 (instance)

下層模組名	簡碼名稱	(參數群):
-------	------	--------


AND_2	AND_2	IN1, IN2, OUT
-------	-------	---------------

- 要呼叫下層模組, 「呼叫端的網絡與下層模組的輸入輸出順序要一致, 這樣簡碼化才能成立」

測試平台「AND_2_TEST」	: IN1, IN2, OUT
	↓ ↓ ↓
模組「AND_2」	: IN1, IN2, OUT



模組「AND_2_TEST」

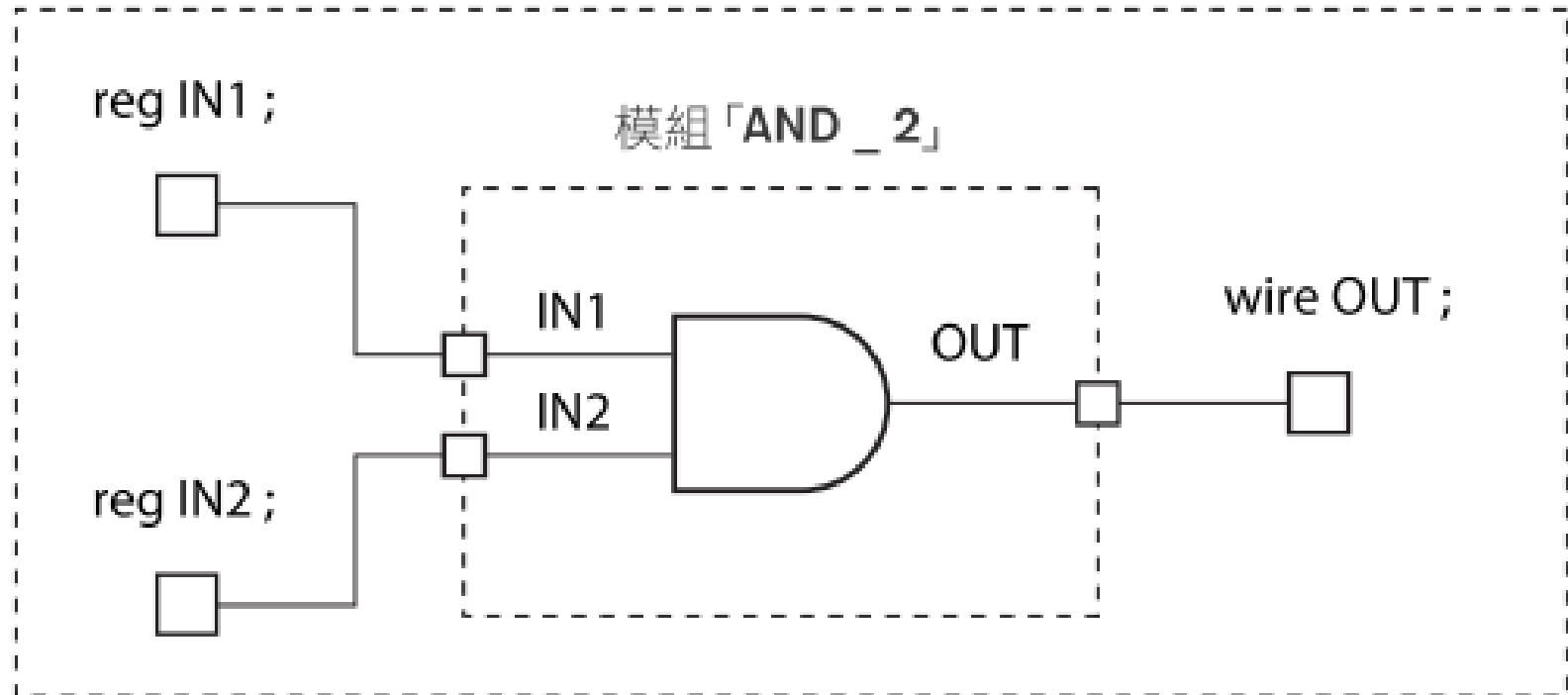

▲ 圖 3.2 測試平台「AND_2_TEST」與下層模組「AND_2」的關係

3.1.5 根據順序與根據名稱做結合

- 信號的結合也可以利用名稱(信號名)來做結合

· 定義端輸入輸出名稱 (要結合的信號)

- 定義端輸入輸出名稱 (要結合的信號) 也可寫成下面這樣會比較好懂：

下層模組的輸入輸出名稱 (上層模組的信號)

3.1.6 給下層模組輸入信號的波形定義

- initial 之後「begin-end」之間是描述輸入波形的變化, 如下:

```
initial      begin
IN_A = 0;    IN_B = 0;
              #100    IN_A = 1;
              #100    IN_A = 0;      IN_B = 1;
              #100    IN_A = 1;
              #200    $finish;
            end
```


- 一開始「IN1」= '0', 「IN2」= '0'
- 在 100[ns] 之後「IN1」= '1', 「IN2」= '0'
- 在 200[ns] 之後「IN1」= '0', 「IN2」= '1'
- 在 300[ns] 之後「IN1」= '1', 「IN2」= '1'

- 在 Verilog HDL 模擬器裡面負責指定時間的是編譯指示單元 **`timescale**
- 如：**`timescale 1ns/1ns** 表示時間單位被設定為 1 ns
- 在波型定義的最後，會寫 **SystemTask** **「\$finish」** 作為模擬的結尾
- **'#'** 表示延遲，所以 **「#100」** 就表示要延遲 100 個模擬時間單位

3.1.7 「2AND」電路的模擬結果

- 在做模擬的時候，要指定如下的參數：

Add Source	LST3_3.V、LST3_4.V
Run Time	500[ns]

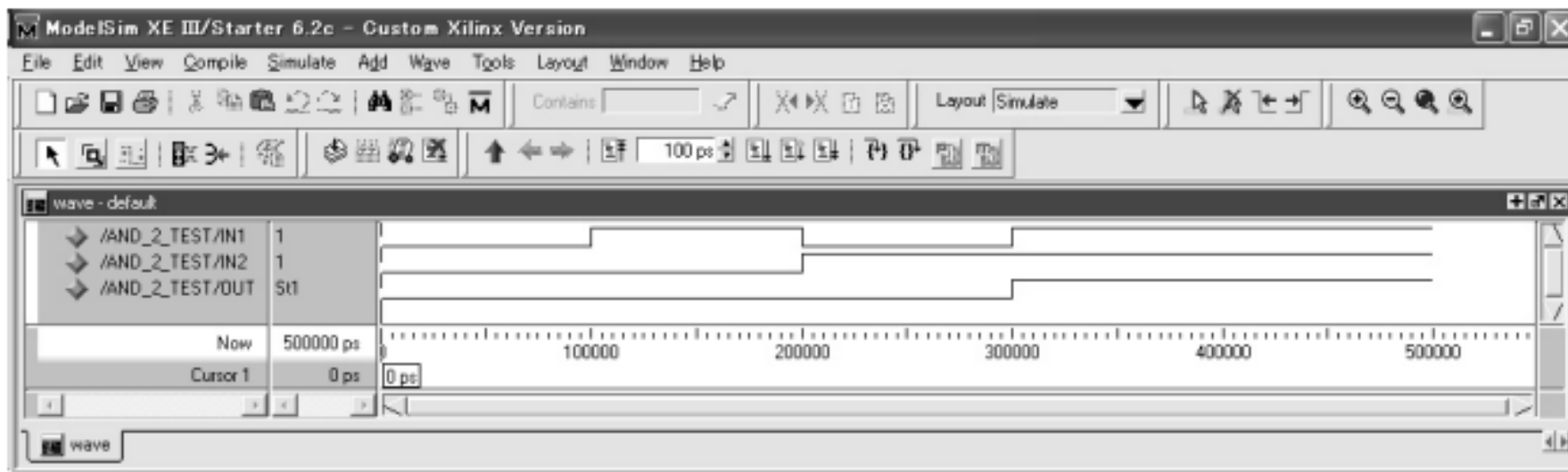

▲ 圖 3.3 2AND 電路的模擬結果

(1) 輸入信號的變化

- 模擬結果會以時序圖表示；圖 3.3 從上而下分別是輸入信號「IN1」與「IN2」，輸出信號則為「OUT」
- 模擬結果的每一個信號都是在模組裡面的 reg 及 wire 所宣告


(2) 輸出信號的變化

- 輸入信號會影響輸出信號的變化
- 請觀察圖3.32AND電路模擬結果,只有輸入信號「IN1」與「IN2」同時為 '1' 的時候,輸出信號「OUT」才會為 '1'

(3) 波形表示方式

- 模擬結果的波形表示方式會根據不同的模擬器而有所不同
- 有時需要在測試平台就指定好信號名稱與順序的模擬器

3.1.8 其他電路的模擬結果

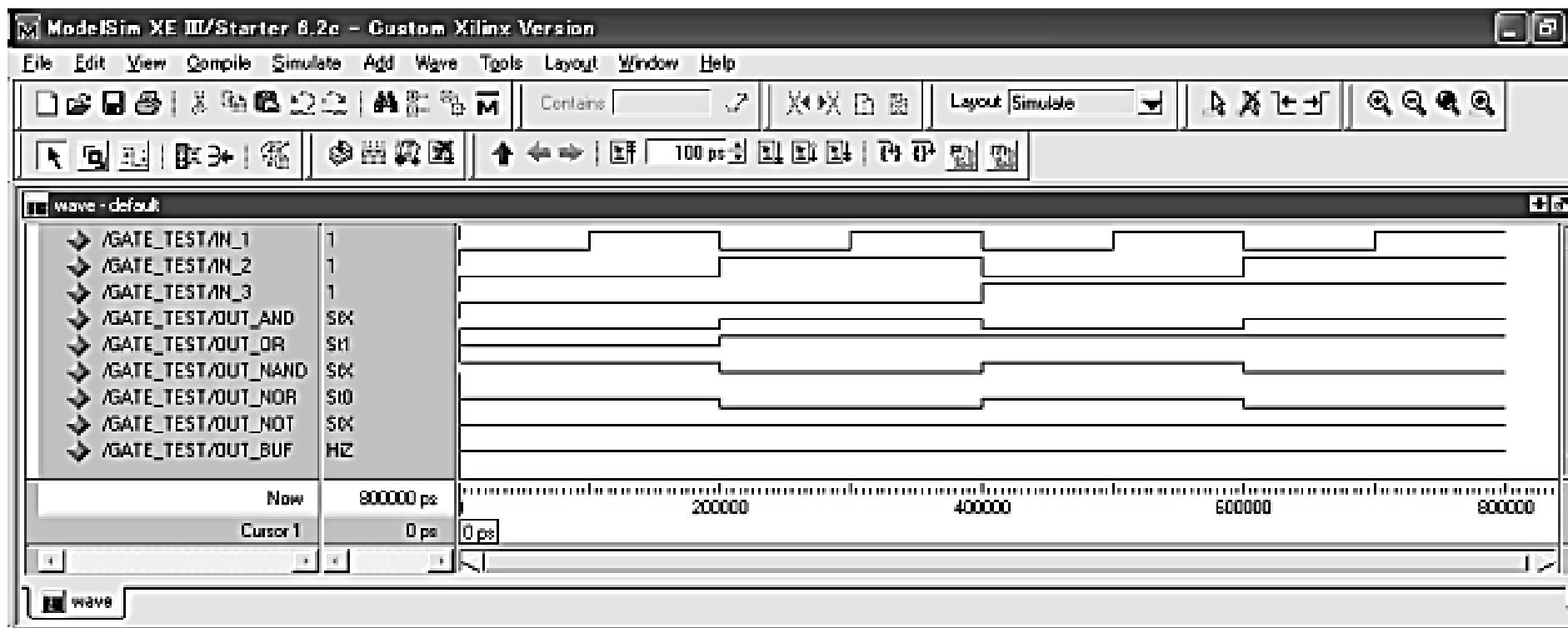

▲ 圖 3.4 基本邏輯電路的模擬結果

- 透過 parameter 來定義「STEP」等於「100」；往後出現在程式裡面的「STEP」就等同於「100」
- 為了電路合成的效率，我們可以把下層模組直接簡碼化為「GATE」
- 透過模組「GATE」呼叫複數下層模組，再根據測試平台的 reg 所宣告的信號跟下層模組做結合，下層模組的輸出信號再根據 wire 定義結合起來，以達到簡碼化的目的。

3.2 電路合成

- 模擬結果正確的程式，不保證經過電路合成工具之後也會有正確結果
- 可以正確合成電路的描述稱為 RTL (Register Transfer Level) 描述，不一定可以正確合成電路的則稱為行為層 (behavior level) 描述 (behavior, 行為)

- 若不一定可以正確合成電路, 那行為層的存在目的為何?
 - ▣ 將整個大電路分割為各個小部分, 只要針對該部分的程式的動作做確認即可。此種方式稱為綜合 (Top-down) 設計
 - ▣ 各部分開發時若進度不一, 落後的部分就先用行為層來開發; 其他的部分就先用 RTL 做整體的模擬。混用行為層與 RTL 的模擬方式稱為混合層模擬 (mix level simulation)
- 電路合成的對象並不是測試平台, 而是程式中的模擬