



正確學會

改訂新版 デジタル回路と Verilog HDL

Verilog

的16堂課

第 12 章

同步電路設計

本投影片（下稱教用資源）僅授權給採用教用資源相關之旗標書籍為教科書之授課老師（下稱老師）專用，老師為教學使用之目的，得摘錄、編輯、重製教用資源（但使用量不得超過各該教用資源內容之80%）以製作為輔助教學之教學投影片，並於授課時搭配旗標書籍公開播放，但不得為網際網路公開傳輸之遠距教學、網路教學等之使用；除此之外，老師不得再授權予任何第三人使用，並不得將依此授權所製作之教學投影片之相關著作物移作他用。

本章重點

在設計同步電路設計時，除了要依照規格表所述來運作，最好確保在更嚴格的條件下也要能正確動作才行。

- 12.1計數器的串聯連接
- 12.2陷阱修正與測試電路
- 12.3輸入信號的同步化
- 12.4檢查輸入信號的變化
- 11.5輸出信號的突波
- 12.6用 `always` 來描述組合電路

12.1 計數器的串聯連接

12.1.1 「RC」的追加

- 追加對計數器的串聯連接所必須的 RC (RC, Ripple Carry 漣波進位)」
- 當上數計數器的計數值達到最大, 或當下數計數器的計數值達到最小, RC 為 ON
- 以 mod-10 計數器為例：
 - ▣ 「UP」為ON, 計數值='9', 「RC」為 ON
 - ▣ 「UP」為 OFF, 計數值='0', 「RC」為ON


12.1.2 電路符號與串聯連接

- 把 RC 追加到上一章

「11.5 附有讀取, 致能的上下數計數器」

- ▣ (1) 低位元計數器的「LD」~「CLR」已經有說明過了所以省略
- ▣ (2) 高位元計數器的「EN」以外, 都跟低位元計數器相通的部分連接
- ▣ (3) 高位元計數器的「EN」的連接與低位元計數器不同

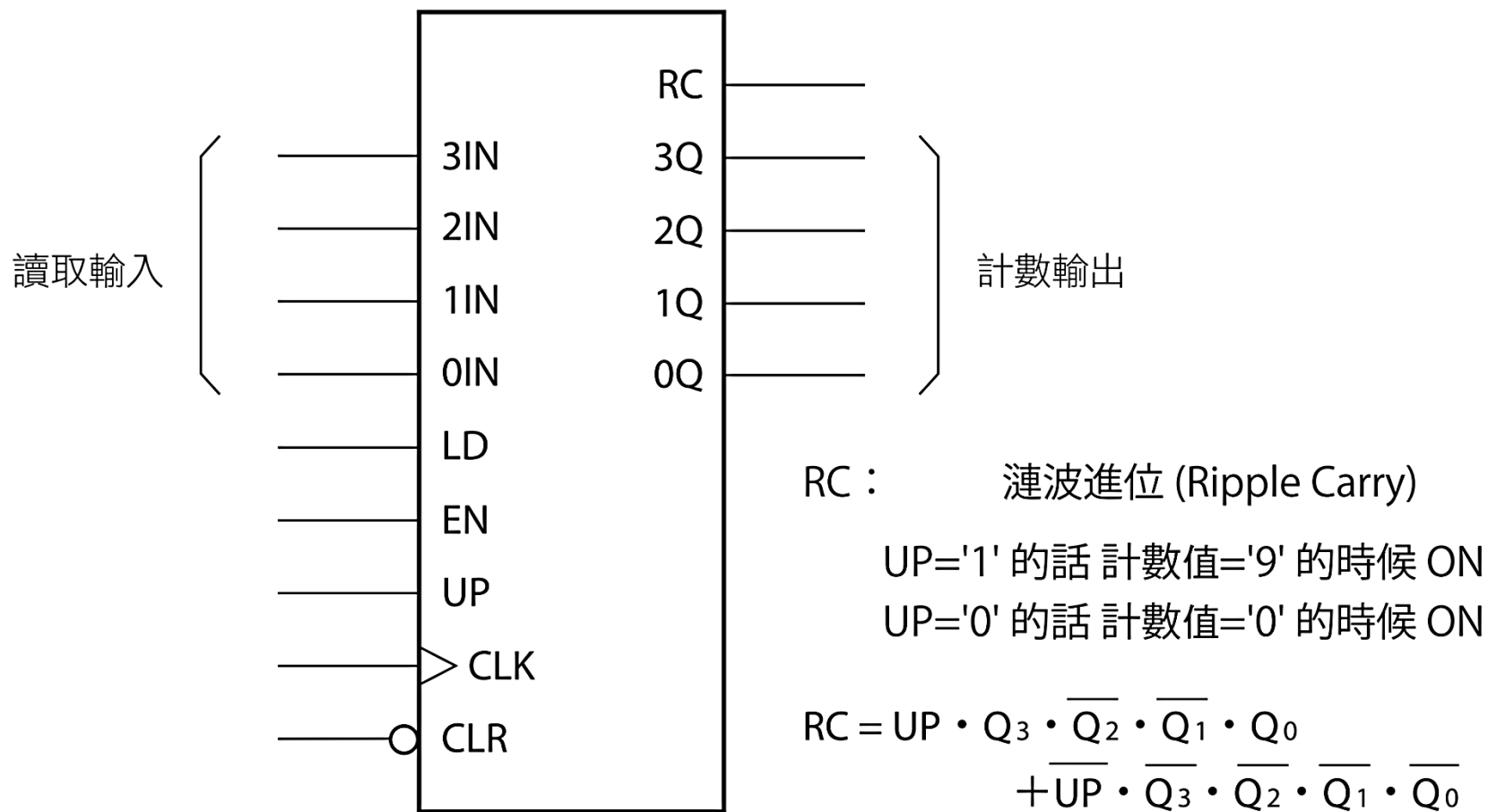- 上述 (3) 為串聯重點
 - ▣ (a) 時脈正緣
 - ▣ (b) 「EN」為 ON
 - ▣ (c) 「UP」為 ON 且低位元計數器的值為‘9’，或「UP」為 OFF 且低位元計數器的值為‘0’
- 條件 (a) 因為 CLK 接到時脈, 要滿足 (b), (c) :
 - ▣ 高位元計數器「EN」= 低位元計數器「RC」
「EN」



▲ 圖 12.1 附有讀取, 致能的 mode-10 上下數計數器的電路符號

- 透過高位元跟低位元計數器的 RC 做 AND, 也可以實現顯示計數值=「99」或 '0' 的信號

12.1.3 mode-100 計數器的 Verilog HDL 描述

程式 12.2 mode-100 計數器的 Verilog HDL 描述

LST12_2.V

```
/*      CNT100      */
module  CNT100      (RESET_B, CLK, LOAD, EN, UP, IN, Q, CNT_99);
input   RESET_B, CLK, LOAD, EN, UP;
input   [7:0] IN;
output  CNT_99;
output  [7:0] Q;
wire    LOW_CNT_9, HIGH_CNT_9;
*1 ┌ LD_EN_UDCNT10  LOW_CNT(RESET_B, CLK, LOAD, EN,
                           UP, IN[3:0], Q[3:0], LOW_CNT_9),
    │ HIGH_CNT(RESET_B, CLK, LOAD, EN & LOW_CNT_9 ,
    │           UP, IN[7:4], Q[7:4], HIGH_CNT_9);
*2 └ assign
    CNT_99 = LOW_CNT_9 & HIGH_CNT_9;
endmodule
```

- 把下層模組「LD_EN_UDCNT10」用簡碼名「LOW_CNT」,「HIGH_CNT」呼叫出來
- 透過「LOW_CNT」,「HIGH_CNT」的「RC」的 AND 來做成「CNT_99」

程式 12.3 mode-100 計數器的 Verilog HDL 描述 (附有 RC 的 mode-10 上下數計數器) LST12_2.V

```
/*      LD_EN_UDCNT10    */
module  LD_EN_UDCNT10    ( RESET_B, CLK, LOAD, EN, UP, IN, Q, RC );
input   RESET_B, CLK, LOAD, EN, UP;
input   [3:0] IN;
output  [3:0] Q;
output  RC;
reg     [3:0] Q;
    *3 assign  RC = UP & ( Q == 9 ) | ~UP & ( Q == 0 );
    always    @( posedge CLK or negedge RESET_B )
                if      ( !RESET_B )
                    Q <= 0;
                else if  ( LOAD )
                    Q <= IN;
```

- 「RC」信號是當遞增動作的「計數值」='9'，或者遞減動作的「計數值」='0' 的時候為 ON

12.1.5 mode-256 計數器的 Verilog HDL 描述

- 用兩個 mode-16 計數器的話就可以構成 mode-256

程式 12.4 mode-256 計數器的 Verilog HDL 描述

LST12_4.V

```
/*      CNT256      */
module CNT256      (RESET_B, CLK, LOAD, EN, UP, IN, Q, CNT_255);
input  RESET_B, CLK, LOAD, EN, UP;
input  [7:0] IN;
output CNT_255;
output [7:0] Q;
wire   LOW_CNT_15, HIGH_CNT_15;
       LD_EN_UDCNT16  LOW_CNT (RESET_B, CLK, LOAD, EN,
                               UP, IN[3:0], Q[3:0], LOW_CNT_15),
       HIGH_CNT (RESET_B, CLK, LOAD, EN & LOW_CNT_15,
                 UP, IN[7:4], Q[7:4], HIGH_CNT_15);
       assign CNT_255 = LOW_CNT_15 & HIGH_CNT_15;
endmodule
```

程式 12.5 mode-256 計數器的 Verilog HDL 描述 (附有 RC 的 mode-10 上下數計數器) LST12_5.V


```
/*      LD_EN_UDCNT16  */
module LD_EN_UDCNT16 ( RESET_B, CLK, LOAD, EN, UP, IN, Q, RC );
input  RESET_B, CLK, LOAD, EN, UP;
input  [3:0] IN;
output RC;
output [3:0] Q;
reg     [3:0] Q;
assign  RC = UP & ( Q == 15 ) | ~UP & ( Q == 0 );
always  @( posedge CLK or negedge RESET_B )
    if   ( !RESET_B )
        Q <= 0;
    else if ( LOAD )
        Q <= IN;
    else if ( EN )
        if ( UP )          // COUNT UP
            Q <= Q + 1;
        else                // COUNT DOWN
            Q <= Q - 1;
endmodule
```

12.2 陷阱修正與測試電路

- 驗證在更嚴格的條件底下也要能正確運作的動作稱為陷阱修正，為了確認其動作而追加的電路則稱為測試電路。

 12.2.1 陷阱修正

- 陷阱修正指「電路受到雜訊之類的影響而產生預料外的狀態的時候, 把它修正回原來正常的狀態」的意思
- 以同步 mode-10 上數計數器為例, 現在狀態對於 'A'~'F' 所定義的下一個狀態的動作不明
- 若要進行陷阱修正, 可改成:
 - ▣ (a) 計數值 'A'~'F' 的下一個狀態馬上回到 '0'
 - ▣ (b) 計數值 'A' 以上的下一個狀態依序從 'B' → 'C' → 'F' → '0'



迷路到 '0'~'9' 以外的話就依序上數回到 '0'

▲ 圖 12.5 附有陷阱修正的 mode-10 上數計數器的狀態圖

- 製作出特性表求邏輯式，就可以完成電路設計


- 陷阱修正的目的不是防止電路的誤動作, 而是從誤動作中復原。
- 陷阱修正並不能讓誤動作發生的機率降低。
- 陷阱修正是對於那些有意外會發生的電路所做, 像 mode-16 計數器這種不會有意外狀態的序向電路就不需要了。

12.2.2 陷阱修正的 Verilog HDL 描述

- 陷阱修正後的 mode-10 上數計數器的 Verilog HDL 描述, 跟之前在第 7 章的同步 mode-10 上數計數器的描述 (程式 7.2) 一樣
- 因為先前 Verilog 描述將 '9' 以外的數值就做遞增的動作, 和此處的邏輯式等效

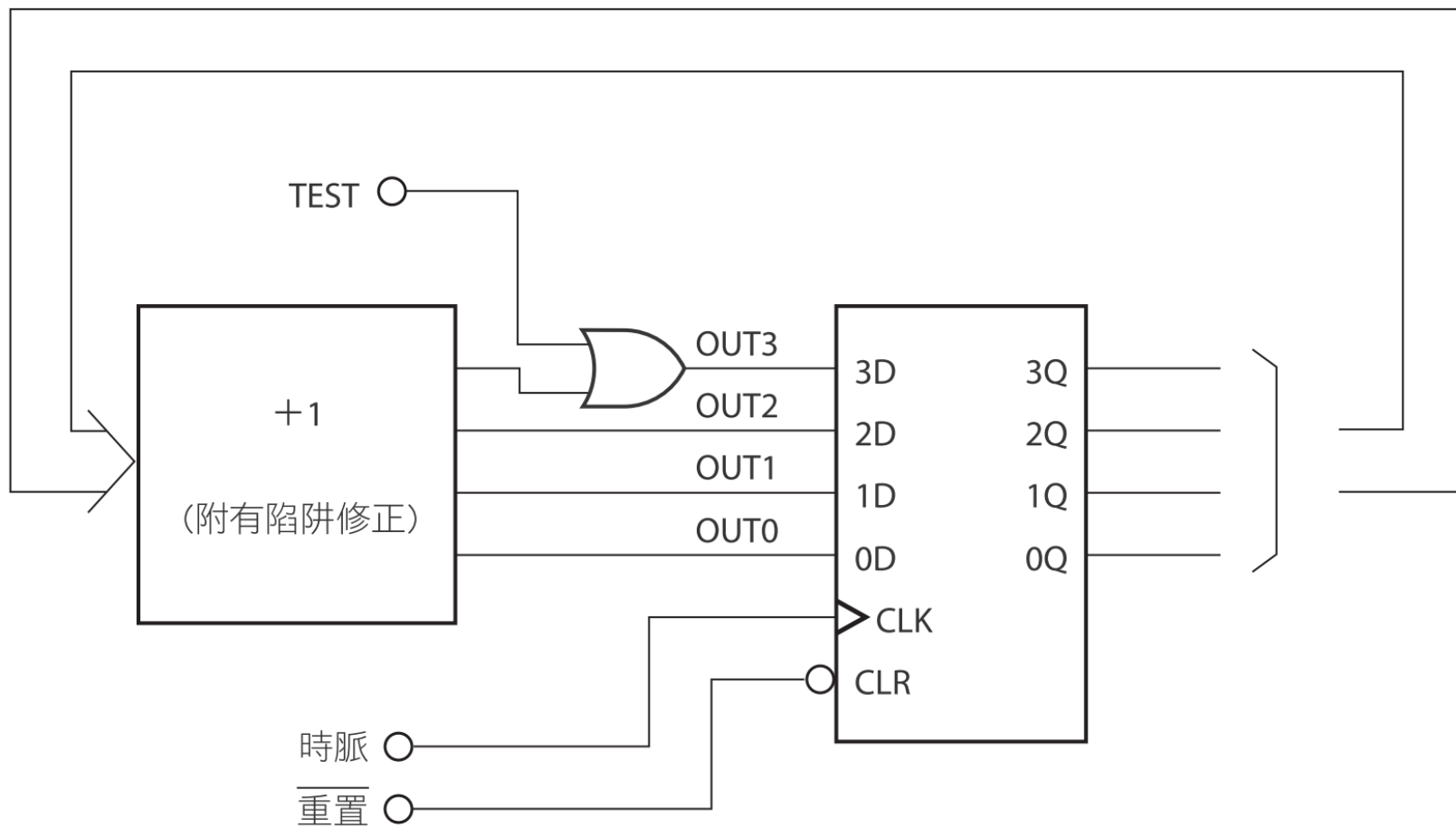12.2.3 追加測試電路

- 模擬 mode-10 上數計數器的動作時, 若只依據特性表讓輸出從 '0'~'9' 變化, 會漏掉陷阱修正的動作
- 「為了確認陷阱修正的動作而設定計數值為 '0'~'9' 以外的電路」稱為測試電路
- 此電路可透過「+1 電路」的最高位元與「TEST」的 OR 來實現



▲圖 12.7 附有測試電路的 mode-10 上數計數器

12.2.4 考慮測試電路的 Verilog HDL

程式 12.8 附有陷阱修正, 測試電路的 mode-10 上數計數器的 Verilog HDL 描述 LST12_8.V

```
/*          TRAP_CNT10          */
module      TRAP_CNT10      ( RESET_B, CLK, TEST, Q );
input       RESET_B, CLK, TEST;
output      [3:0] Q;
reg         [3:0] Q;
wire        [3:0] OUT;

*2 assign   OUT = { TEST, 3'b000 } | INC_OUT ( Q );
always      @( posedge CLK or negedge RESET_B )
    if ( !RESET_B )
        Q <= 0;
    else
        Q <= OUT;

function    [3:0] INC_OUT;
input       [3:0] Q;
    if ( Q == 9 )
        INC_OUT = 0;
    else
        INC_OUT = Q + 1;
endfunction

endmodule
```


- 「+1 電路」的輸出要與「TEST」做 OR, 所以暫存器跟「+1 電路」的描述要分開
- 要連到 D 的信號是「+1 電路」的最高位元輸出跟「TEST」做 OR 之後的「OUT」

12.3 輸入信號的同步化

- 同步電路的外部輸入跟系統時脈不同步的時候，這些外部輸入不能一次影響電路中 2 位元以上的正反器

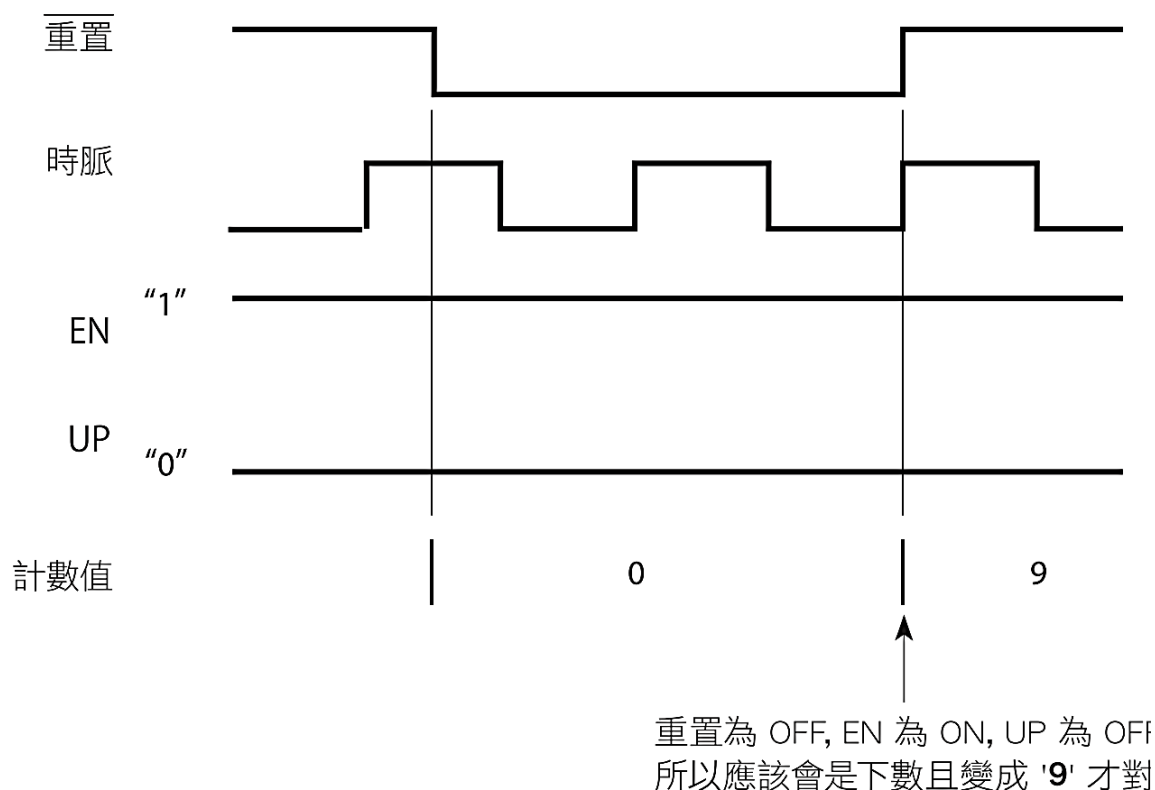12.3.1 非同步重置信號

- 以附有致能的 mode-10 上數計數器來做檢驗,問題點在於「重置」OFF 的時機點




▲ 圖 12.9 非同步重置信號造成的誤動作

- 解決方法是把 CLK 與系統時脈連接的正反器的 D 與重置連接, 輸出則跟各正反器的 R (或者暫存器的 CLR) 連接



(b) 假設設定時間, 保持時間之中非同步的輸入有變化

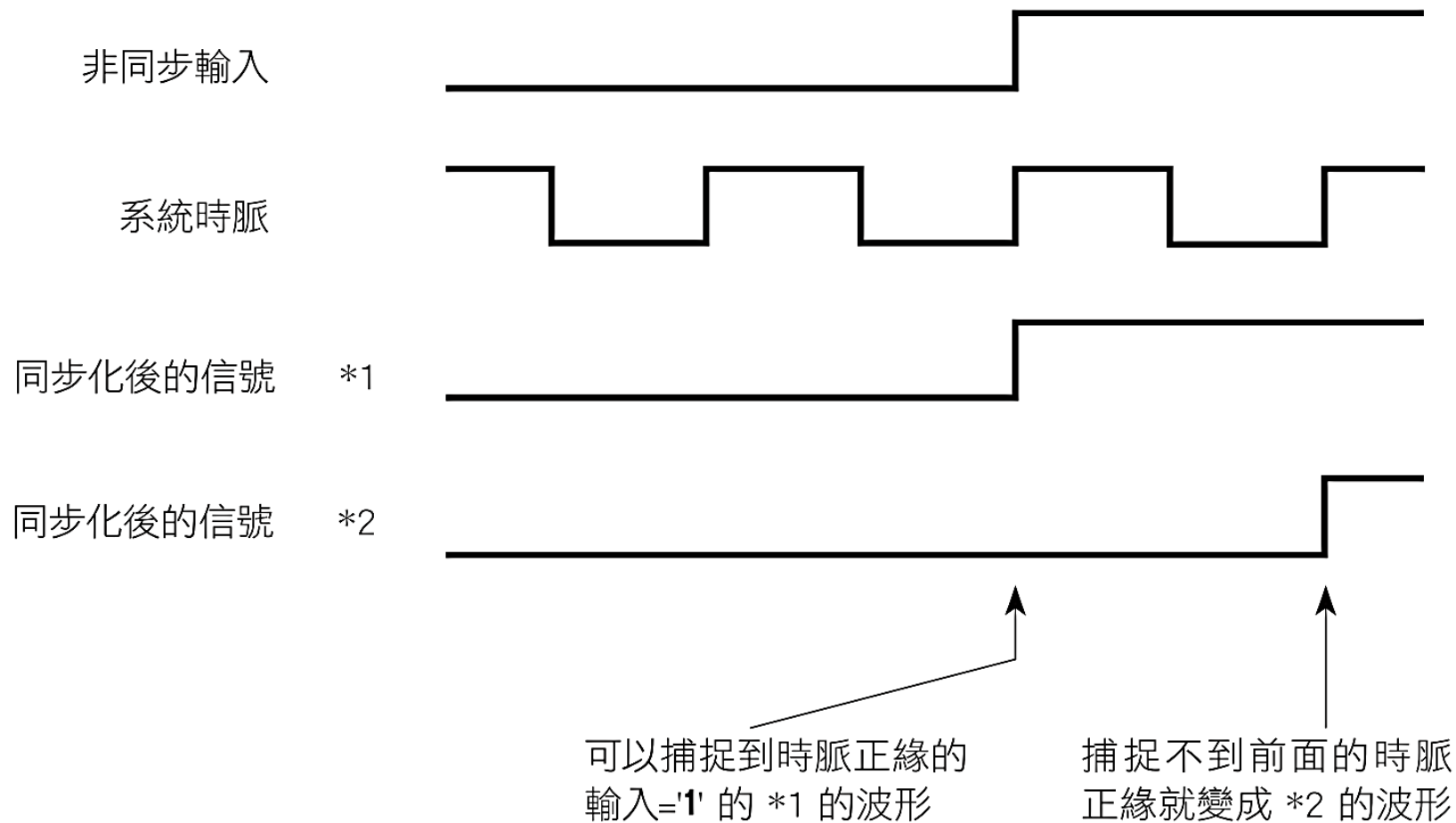


▲ 圖 12.10 輸入的同步化

12.3.2 同步重置信號

- 同步重置方式，是把重置與正反器的 D 或者 J, K 連接，當時脈正緣的時候就會清除正反器
- 同步電路的外部輸入跟系統時脈不同步的時候，這些外部輸入不能一次影響電路中 2 位元以上的正反器

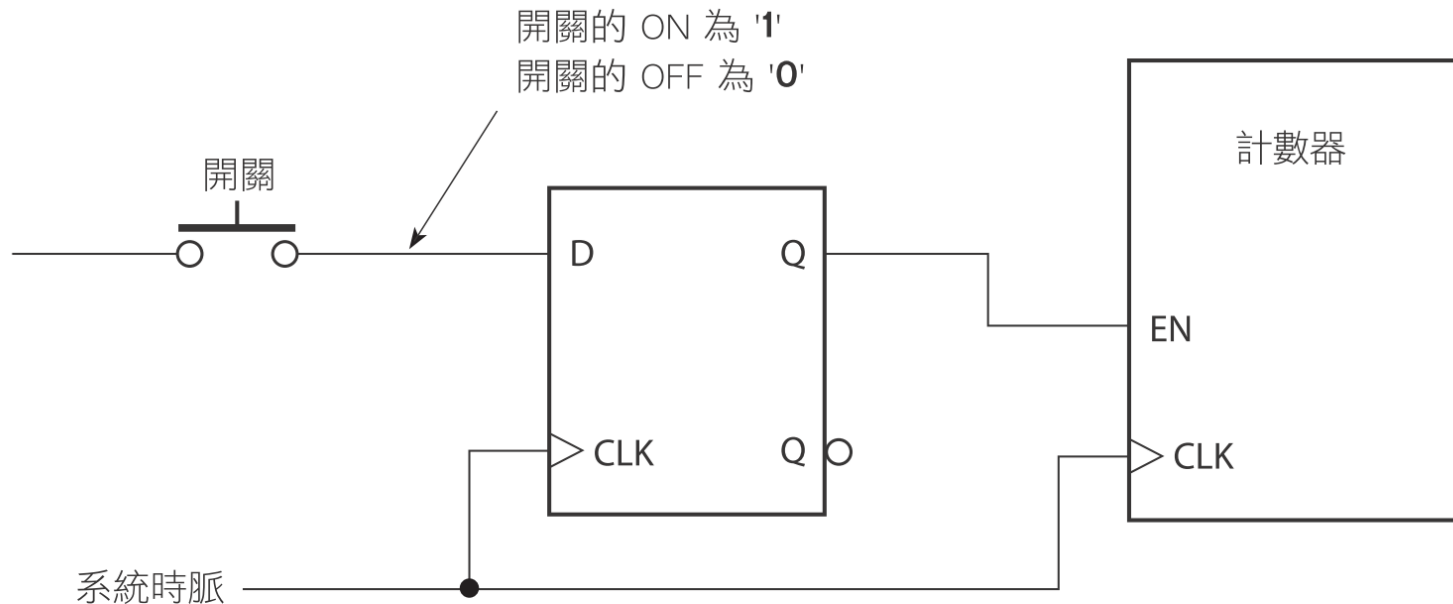
12.4 檢查輸入信號的變化

- 規格1：設置一個開關，
 - ▣ 為 ON 則每次系統時脈變化就上數，
 - ▣ 為 OFF 計數值就不變化的計數器
 - ▣ 開關電路的細節可省略,計數值最大為'9'



▲ 圖 12.11 根據開關的操作來控制計數器

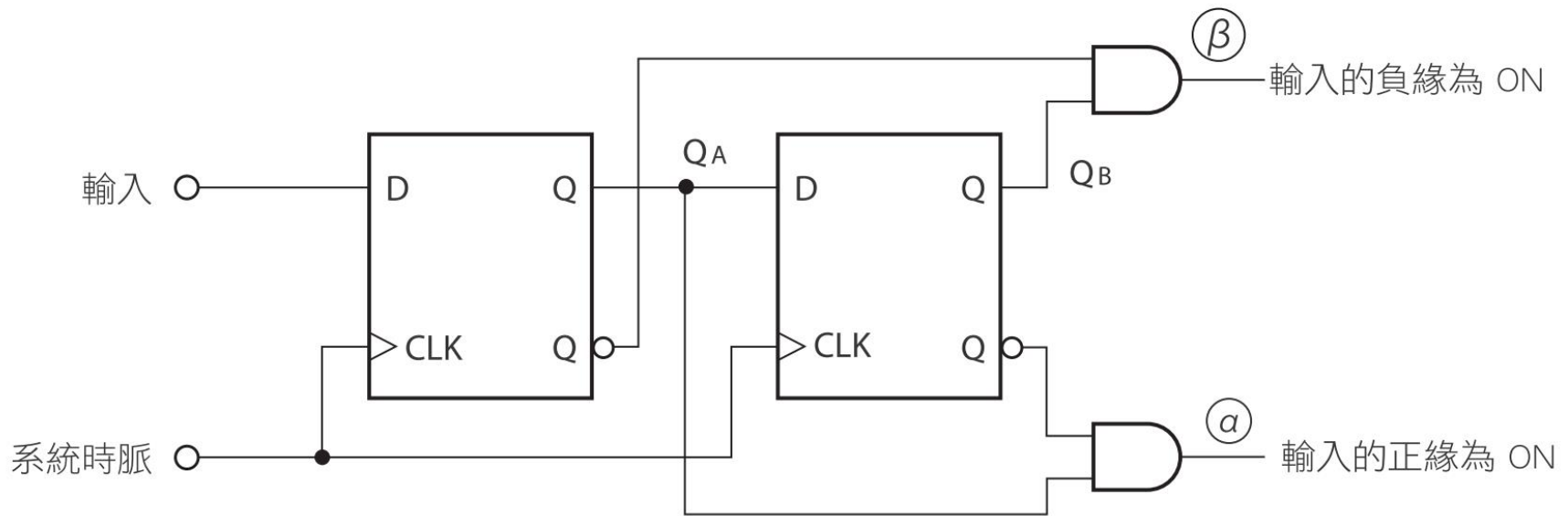- 規格2：設置一個開關
 - ▣ 為 ON 則上數 '1'
 - ▣ 為 OFF 也一樣上數
 - ▣ 開關電路的細節與計數的最大值跟前例一樣
- 用兩個輸入跟系統時脈同步化後的 D 型正反器相連接, 把變化透過正反器的輸出「 Q_A 」, 「 Q_B 」的時間差來表示



- α ：可檢查出輸入的正緣與系統時脈的同步
- β ：可檢查出輸入的負緣與系統時脈的同步

12.4.2 檢查電路的 Verilog HDL 描述

- 模組「SW_DEF」用 always 來描述 Q_A 與 Q_B ，用 assign 來描述 α , β

程式 12.10 檢查輸入變化的電路與計數器的 Verilog HDL 描述

LST12_10V

```
/*      SW_DEF      */
module  SW_DEF    ( RESET_B, CLK, SW_INPUT, Q );
input   RESET_B, CLK, SW_INPUT;
output  [3:0] Q;
reg     QA, QB;
wire    ALFA, BETA;

      always      @( posedge CLK or negedge RESET_B )
        if        ( !RESET_B )
          begin
              QA <= 0;
              QB <= 0;
          end
        else
          begin
              QA <= SW_INPUT;
              QB <= QA;
          end
        end


      assign      ALFA = ~QB & QA;
      assign      BETA = QB & ~QA;

      EN_CNT10 EN_CNT10    ( RESET_B, CLK, ALFA | BETA, Q );
endmodule
```

12.5 輸出信號的突波


- 同步電路的組合電路的輸出含有像鬍子一樣細的脈波,由於訊號受到干擾產生雜訊,稱為「突波」

12.5.1 發生突波的狀況

 


Q_1 的傳遞延遲時間 $<$ Q_0 的傳遞延遲時間就會發生突波

▲ 圖 12.16 突波的發生

- 
- 突波是根據電路的延遲時間所產生的
 - 突波有可能因為同時變化的 2 位元以上的信號做 AND 或 OR 而發生
 - 組合電路的輸出會因上述原因造成突波, 但是同步電路就沒這個問題

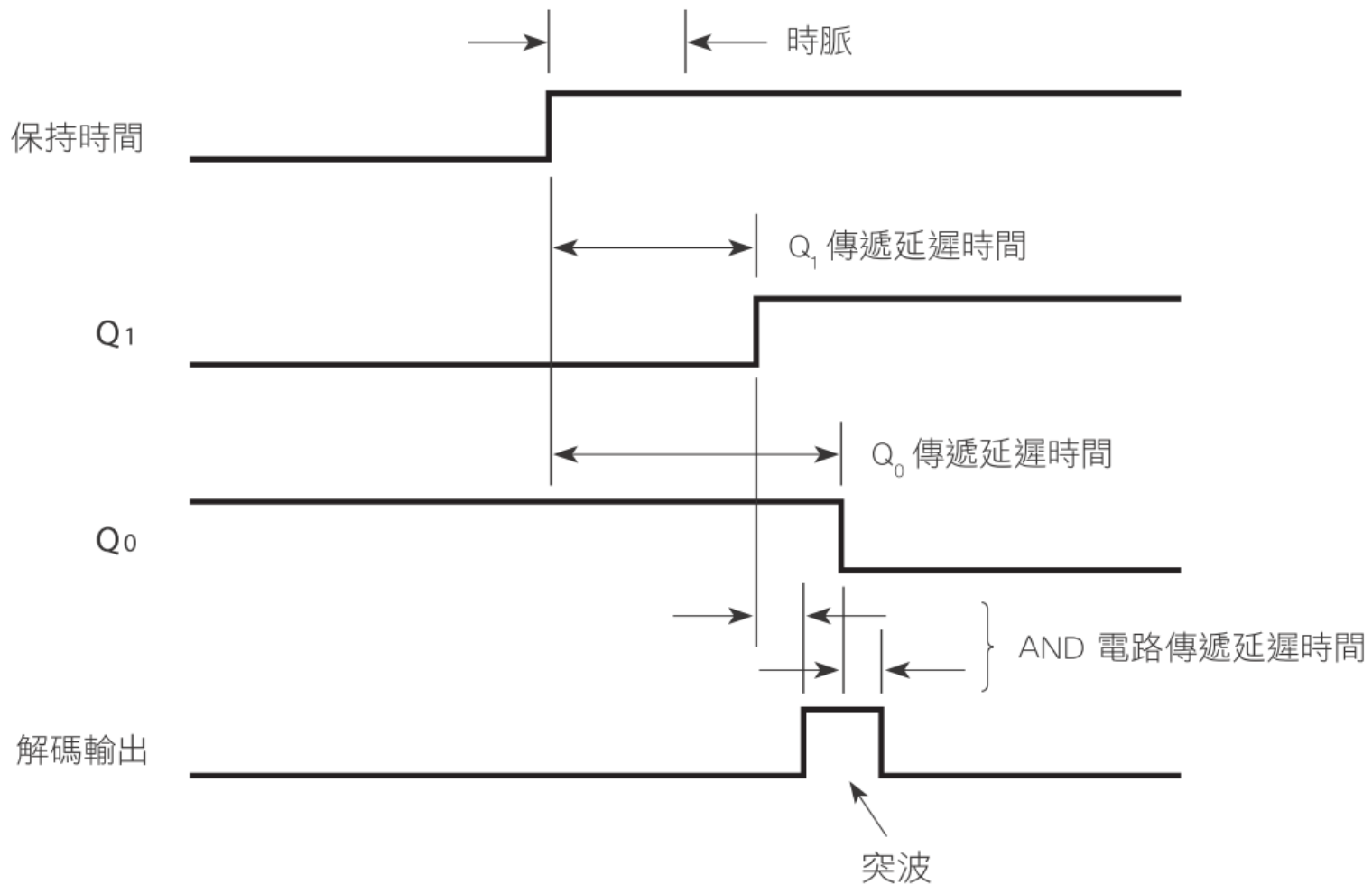12.5.2 防突波設計

- 同步電路有以下特性, 所以不用擔心突波問題
 - ▣ 正反器的傳遞延遲時間 $>$ 保持時間



- 保持時間中, 解碼輸出不會發生突波
- 同步電路是沒有突波問題的

12.6 用 `always` 來描述組合電路

- 組合電路除了用 `assign` 與 `function` 來描述, 也可以用 `always` 來描述

考量到 HDL 的可讀性, 還是用 `assign` 來描述組合電路, 用 `always` 來描述序向電路比較適當

```
/*      DEC_3TO8 */
module  DEC_3TO8 ( IN, OUT );
input   [2:0] IN;
output  [7:0] OUT;
reg      [7:0] OUT; ←*3
always   @( IN ) ←*1
    case( IN )
        0: OUT = 8'b0000_0001;
        1: OUT = 8'b0000_0010;
        2: OUT = 8'b0000_0100;
        3: OUT = 8'b0000_1000;
        4: OUT = 8'b0001_0000;
        5: OUT = 8'b0010_0000;
        6: OUT = 8'b0100_0000;
        7: OUT = 8'b1000_0000;
    endcase
endmodule
```

*2

- 1.用 always 的事件式來列舉出所有的輸入
- 2.把所有可能的輸入都描述出對應的狀態
- 3.輸出即使是組合電路也用 reg 來宣告