



正確學會

改訂新版 デジタル回路と Verilog HDL

# Verilog

## 的16堂課

### 第 6 章

## 正反器 (Flip Flop)

本投影片（下稱教用資源）僅授權給採用教用資源相關之旗標書籍為教科書之授課老師（下稱老師）專用，老師為教學使用之目的，得摘錄、編輯、重製教用資源（但使用量不得超過各該教用資源內容之80%）以製作為輔助教學之教學投影片，並於授課時搭配旗標書籍公開播放，但不得為網際網路公開傳輸之遠距教學、網路教學等之使用；除此之外，老師不得再授權予任何第三人使用，並不得將依此授權所製作之教學投影片之相關著作物移作他用。

# 本章重點

- 6.9 非同步 R + 同步 JK 正反器
- 6.10 閃鎖電路
- 6.11 assign 與 always 的執行時間
- 6.12 正反器的傳遞延遲時間



# 組合電路與序向電路的差異

- 組合電路
  - 由邏輯閘電路所構成, 根據給定的輸入有固定的輸出。
  - 代表電路: 多工器與解碼器
- 序向電路
  - 由邏輯閘電路與記憶電路所構成, 輸出與電路的下一個狀態會由輸入與記憶電路的值來決定。
  - 代表電路: 計數器、位移器
- 記憶電路是由正反器所組成, 分為沒有時脈的非同步型, 以及有時脈的同步型兩種

# 6.1 非同步型 RS 正反器


## 6.1.1 動作與電路符號

- 由兩個 NOR 電路的輸出接到彼此的輸入所構成

  

▲ 圖 6.1 非同步型 RS 正反器

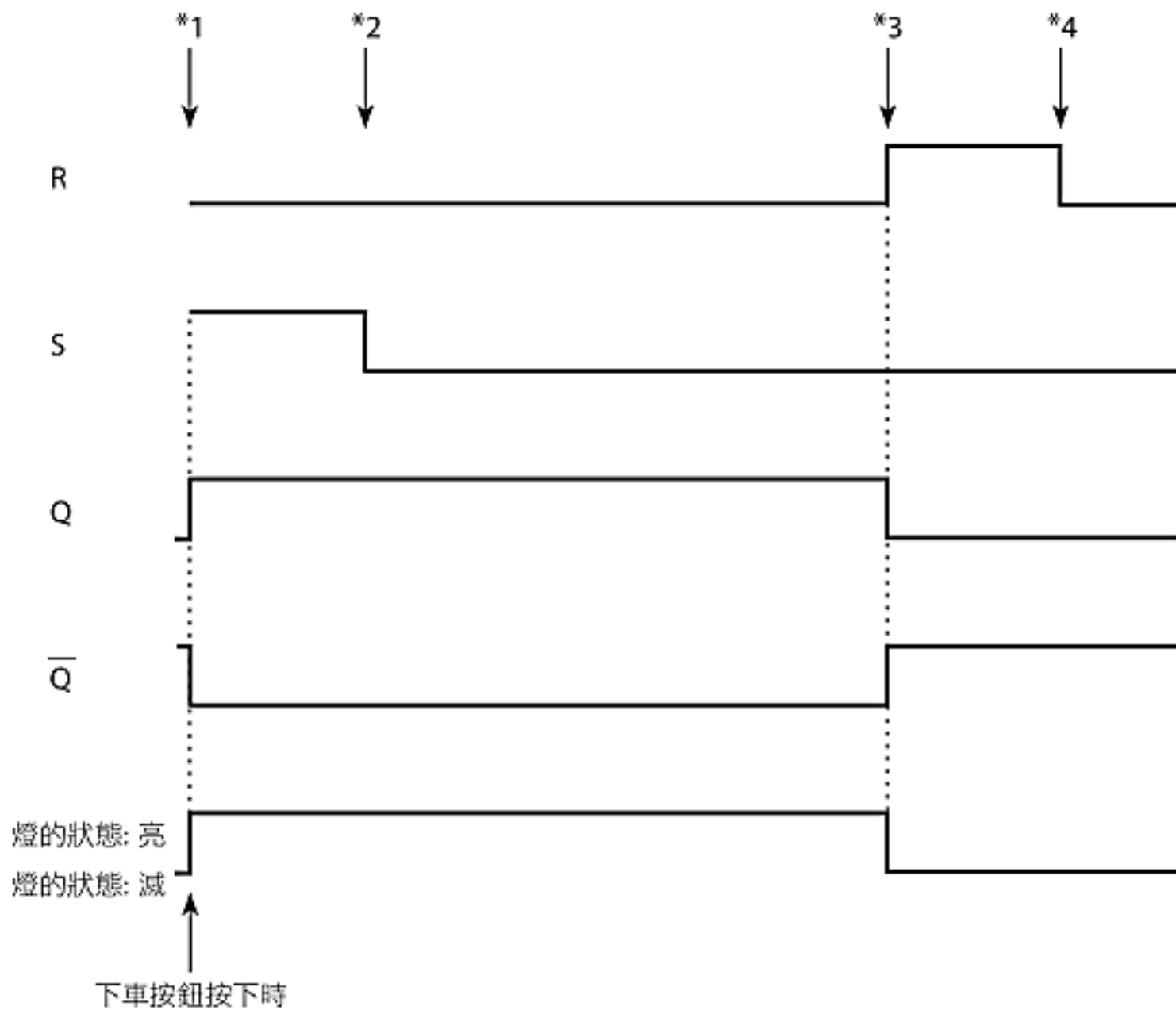1.  $R = '1'$ ,  $S = '0'$  時, 輸出 Q 被重置為 '0'
2.  $R = '0'$ ,  $S = '1'$  時, 輸出 Q 被設置為 '1'
3.  $R = '0'$ ,  $S = '0'$  時, Q 與  $\bar{Q}$  都沒有變化



▲ 圖 6.3 非同步型正反器的時序圖

- 結論：非同步 RS 正反器
  - ▣ R 為 ON 的狀態即會重置 Q
  - ▣ S 為 ON 的狀態即會設置 Q
  - ▣ R 跟 S 都 OFF 的話則會保持之前的狀態
- RS 正反器就是「Reset · Set Flip Flop」的簡稱
- 但 R 與 S 不能同時為 '1'，否則輸出 Q 與  $\bar{Q}$  會同時為 '0'。所以，R 與 S 同時為 '1' 的情況為禁止輸入。

## 6.1.2 特性表與特性方程式

- 特性方程式 (characteristic equation) 是「為求得正反器下一個狀態的邏輯式」

# (1) 特性表的作成

- 左側填入 R 與 S 以及現在正反器的狀態
- 右側填入正反器下一個狀態

S	R	Q	Q'
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	—
1	1	1	—

沒有變化

重置

設置

禁止輸入

▲ 表 6.1 RS 正反器的特性表




## (2) 特性方程式的算法

- 用卡諾圖算出特性方程式

RS 正反器的特性方程式


$$Q' = S + \bar{R} \cdot Q$$

 

▲ 圖 6.5 RS 正反器的特性方程式

## 6.1.3 狀態圖


- 狀態圖就是圖形化正反器狀態變化（遷徙）的原因與移動狀態的圖形

 

▲ 圖 6.6 RS 正反器的狀態圖
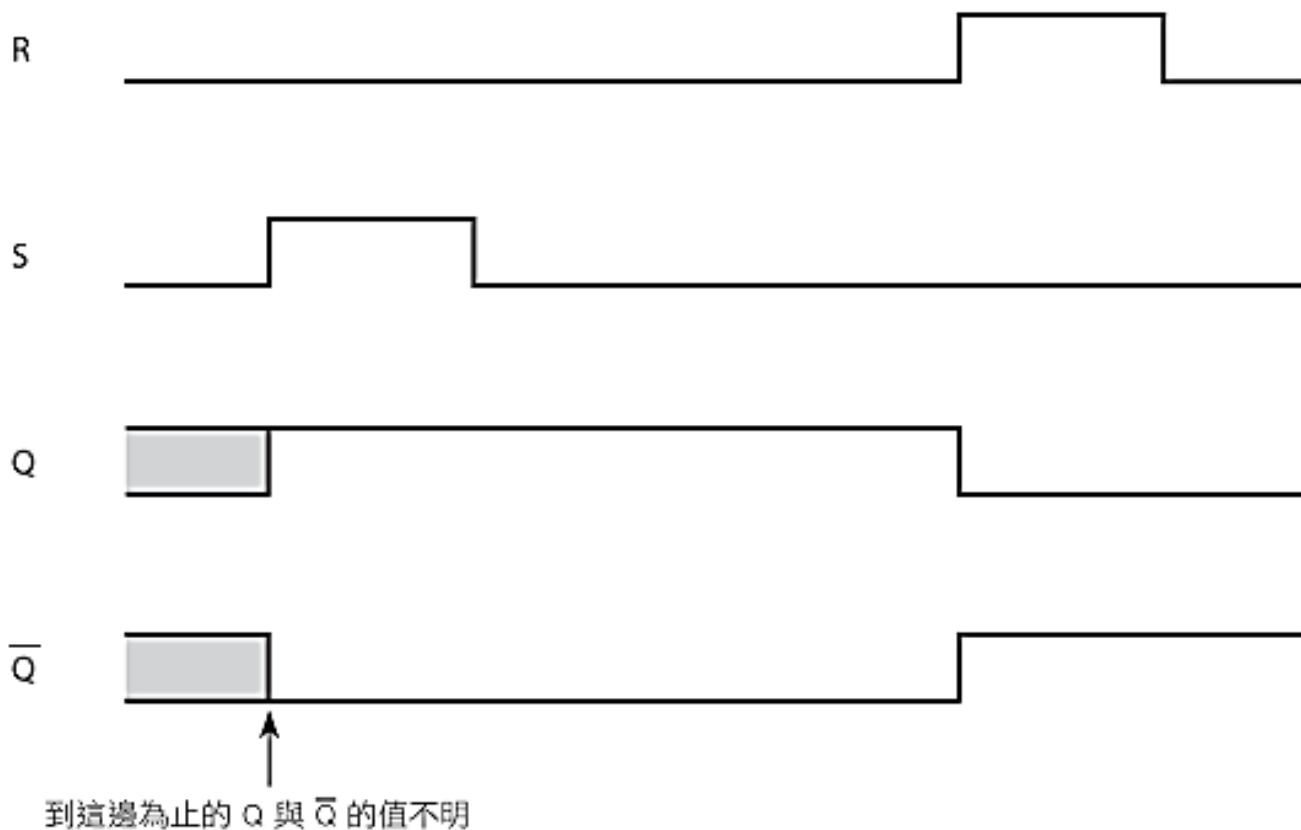
## 6.1.4 正反器的初始狀態



- 剛開始給正反器電路電源的時候,  $Q$  跟  $\overline{Q}$  值可能是 '0' 或 '1'。但不會兩個都是同樣的值



▲ 圖 6.7 非同步 RS 正反器的時序圖
  
## 6.1.5 用 NAND 電路構成非同步 RS 正反器


- 非同步 RS 正反器可以用 NAND 電路構成
- 輸出會連接到另一邊的輸入, 輸入有加上表示負邏輯的圈圈,  $Q$ ,  $\overline{Q}$  跟  $R$ ,  $S$  的位置關係都相反



▲ 圖 6.8 非同步 RS 正反器

## 6.1.6 Verilog HDL 描述

- (1) 邏輯閘層的模組化

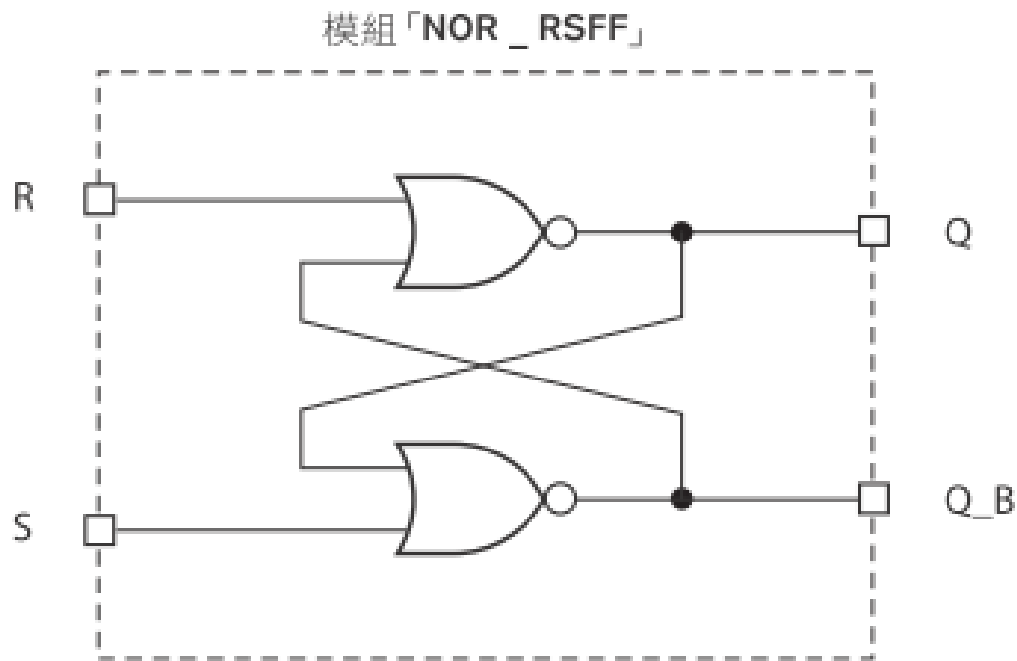

▲ 圖 6.10 模組的定義


- 所有的「負邏輯的網絡名」為了方便會加上「\_B」識別

程式 6.1 非同步 RS 正反器的測試平台

```
/*          RSFF_TEST          */
`timescale          1ns/1ns
module          RSFF_TEST;
reg            R, S;
wire          Q, Q_B;
```

程式 6.2 非同步 RS 正反器的 Verilog HDL 描述 (邏輯閘層)
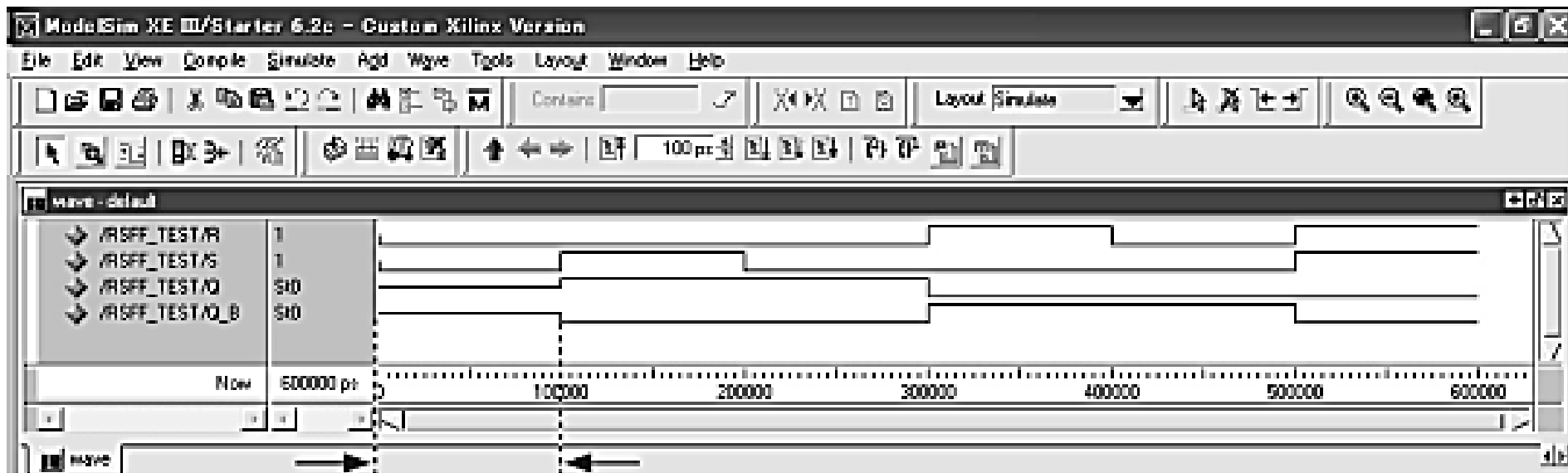
```
/*          NOR_RSFF          */
module          RSFF          ( R, S, Q, Q_B );
input          R, S;
output         Q, Q_B;
    nor          ( Q    , R, Q_B );
    nor          ( Q_B, S, Q );
endmodule
```




這段時間內, 因為 Q 與 Q\_B 的值不確定, 所以會介於 H level 與 L level 的中間

▲ 圖 6.11 非同步 RS 正反器的模擬結果

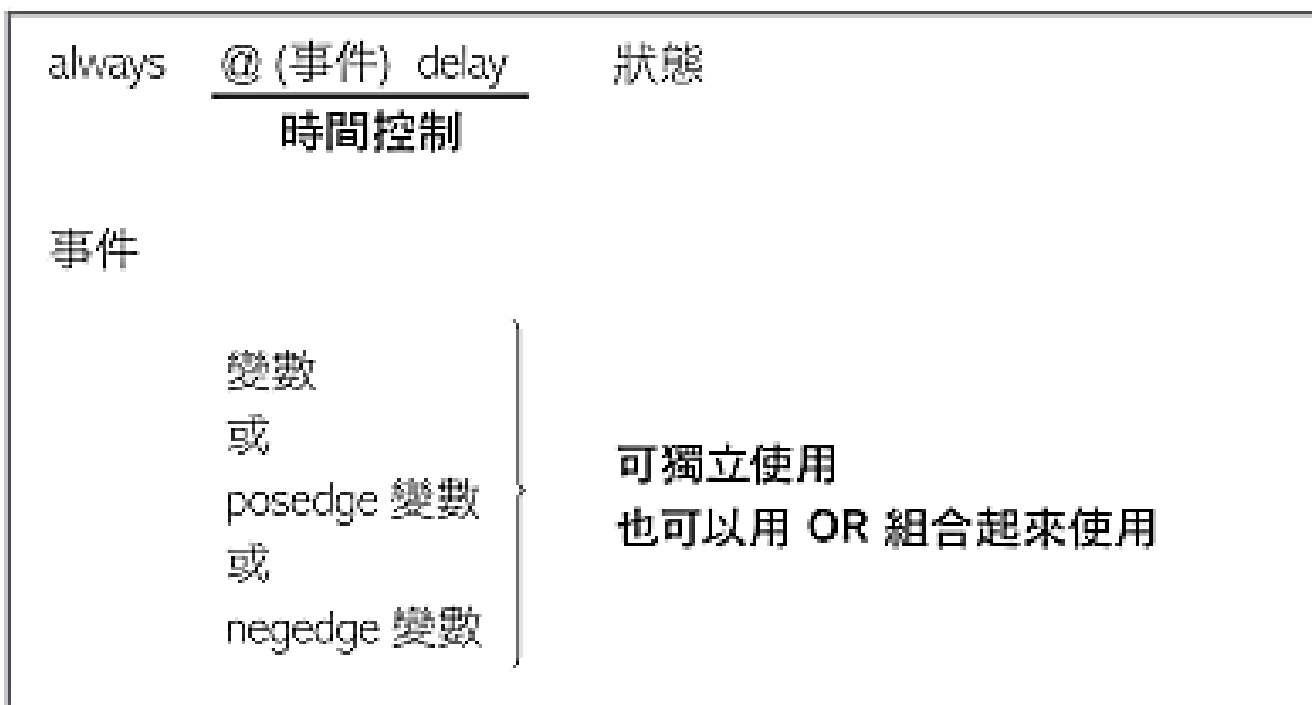- (2) 行為層的模組化

- ▣ always 語法是滿足「事件」，且在「delay」定義的時間結束之前中斷執行中的「狀態」




always 的語法定義



```
/*          RSFF          */
module      RSFF          ( R, S, Q, Q_B );
input       R, S;
output      Q, Q_B;
reg *1      Q, Q_B;
          always *2      @( R or S )
                        case ({ R , S }) *3
                            1:begin Q <= 1; Q_B <= 0; end *4
                            2:begin Q <= 0; Q_B <= 1; end
                            3:begin Q <= 0; Q_B <= 0; end
                        endcase
endmodule
```

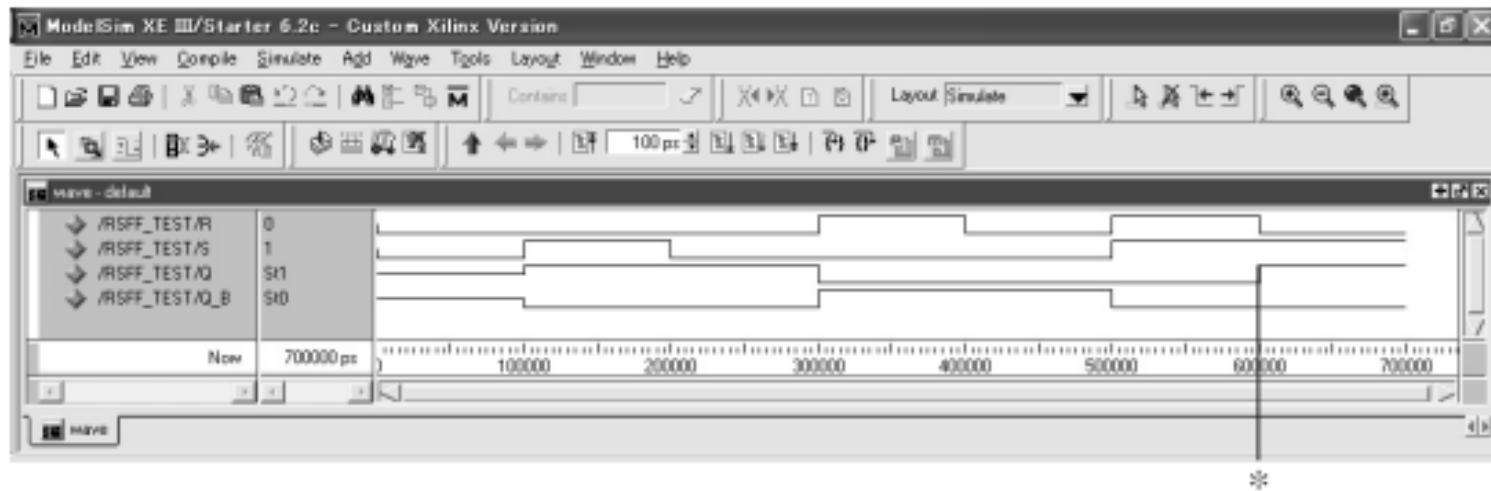
- 1. 用 reg 宣告為正反器的輸出
- 2. always 與事件的部分,根據 R 或 S 的變化來執行
- 3. case 描述,用連接運算子「{}」將 R 與 S 連結在一起,就變成 case item '0' ~ '3'
- 4. case item '0' 時, Q 與 Q\_B 沒有變化



▲ 圖 6.12 非同步 RS 正反器的模擬結果 (事件為「R or S」)

- R='1', S='1' 這樣的禁止輸入, 之後就變成 R='0'
- 之後當R降為'0'十

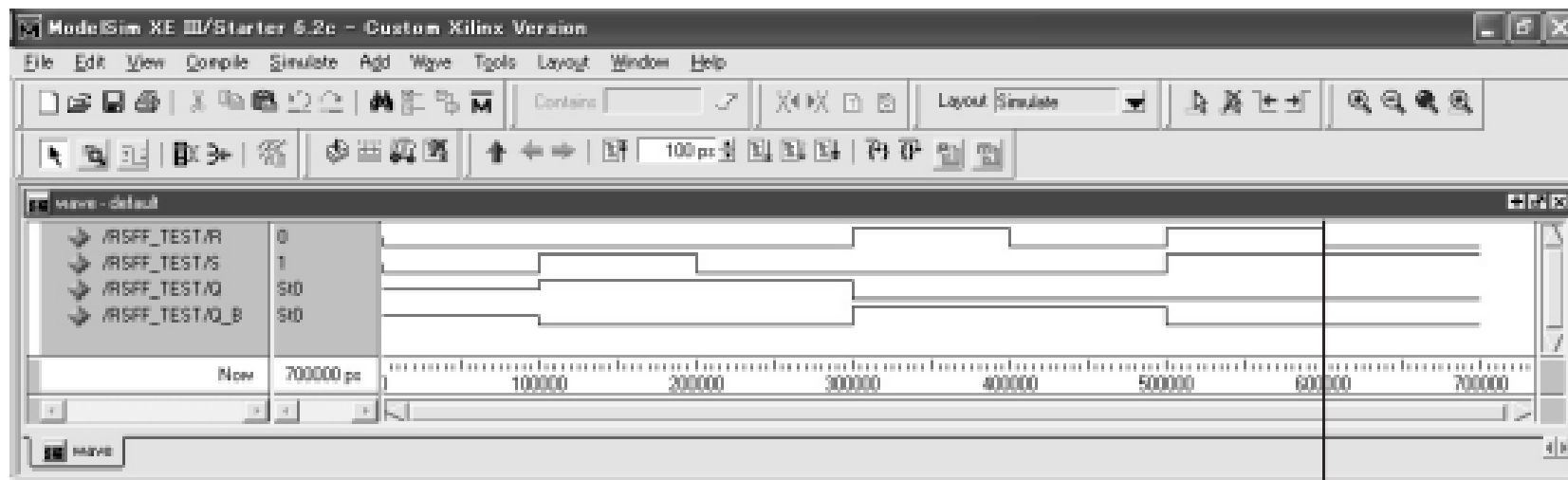- 若將 `always @(R or S)` 改為  
`always @(posedge R or posedge S)`  
會在\*處無法將'0'帶入而讓Q升為'1'  
(因是negedge)




▲ 圖 6.13 非同步 RS 正反器的模擬結果 (事件為「posedge R or posedge S」)

## 6.2 非同步 T 型正反器
 
### 6.2.1 動作與電路符號

- 非同步正反器的電路符號
  - ▣ 輸入: 同正反器名稱的 T
  - ▣ 輸出:  $Q, \bar{Q}$



▲ 圖 6.14 非同步 T 型正反器

## 6.2.2 特性表, 特性方程式, 狀態圖

- 1. 特性表

T	Q	Q'
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

沒有變化


反轉

- 2. 特性方程式

$$\begin{aligned}Q' &= T \cdot \overline{Q} + \overline{T} \cdot Q \\ &= T \oplus Q\end{aligned}$$

 - 3. 狀態圖


- ▣  $T='0'$  的話  $Q$  沒有變化, ' $1$ ' 的話就反轉



▲ 圖 6.16 非同步 T 型正反器的特性表, 特性方程式, 狀態圖
 
## 6.2.3 初始狀態

- T 型正反器的初始狀態跟其他的正反器一樣，Q 跟  $\overline{Q}$  都是未知的
- T 型正反器通常會增加 R 或 S，叫做 RST 正反器
- RST 正反器動作是當 R 為 ON 的時候重置，S 為 ON 的時候設置，T 為 ON 的時候切換。



▲ 圖 6.17 非同步 RST 正反器

## 6.2.4 Verilog HDL 描述

程式 6.7 非同步 T 型正反器的 Verilog HDL 描述

LST6\_7.V

```
/*          TFF          */
module      TFF          ( R, T, Q, Q_B );
input       R, T;
output      Q, Q_B;
reg         Q; *1

          *2 assign      Q_B = ~Q;
          *3 always      @( posedge R or posedge T )
                        Q <= ( R )? 0: ~Q;

endmodule
```

- 1. 用 reg 單獨只宣告 Q
- 2. 用 assign 將 Q\_B 的值代入
- 3. always 的事件寫成「posedge R or posedge T」，當 R 或 T 正緣的時候就會執行狀態




## 6.3 同步 RS 正反器

- 同步正反器附有時脈輸入, 根據時脈的正緣或者負緣與 R 或 S 的值來決定輸出的結果
 
## 6.3.1 動作與電路符號

- 同步 RS 正反器動作根據 CLK 正緣時的 R 與 S 值來決定正反器的重置或者設置
- 正反器的「非同步」與「同步」的差異就在於有沒有 CLK
- 同步型正反器會視時脈的正緣或負緣決定 Q 與  $\overline{Q}$  的值



▲ 圖 6.20 同步 RS 正反器的時序圖

## 6.3.2 特性表, 特性方程式, 狀態圖

- 同步 RS 正反器的特性表, 特性方程式, 狀態圖與非同步 RS 正反器相同
- 差在 CLK 的正緣與負緣的動作

## 6.3.3 Verilog HDL 描述

程式 6.8 同步 RS 正反器的測試平台

LST6\_8.V

```
/*          SY_RSFF_TEST */
`timescale 1ns/1ns
module      SY_RSFF_TEST;
reg         R, S, CLK;
wire        Q, Q_B;
parameter   STEP = 50;
SY_RSFF     SY_RSFF      ( R, S, CLK, Q, Q_B );
*1 always   #( STEP/2 )    CLK = ~CLK;
```

接下頁

- 1. 測試平台對 CLK 的描述。每「STEP/2」為單位

```
/*          SY_RSFF          */
module      SY_RSFF          ( R, S, CLK, Q, Q_B );
input       R, S, CLK;
output      Q, Q_B;
reg         Q;
            assign           Q_B = ~Q;
*2 always   @( posedge CLK )
            case ({ R , S })
                1:Q <= 1;
                2:Q <= 0;
                *3 3:Q <= 1'bx;
            endcase
endmodule
```

- 2. always 宣告的事件,狀態跟非同步 RS 正反器一樣,但是禁止輸入的值為 'x' (未知)。
- 3. 將 'x' 代入到 reg 變數「Q <= 1'bx;」




## 6.4 同步 T 型正反器

### 6.4.1 動作與電路符號


- 這個正反器的動作是當 CLK 正緣的時候，輸入 T 若為 '1' 則 Q 與  $\bar{Q}$  反轉，'0' 的話則沒有變化。
- T 型正反器沒辦法決定初始值的，所以加入非同步的輸入 R




(a) 沒有非同步的輸入 'R'

 

(b) 有加非同步的輸入 'R'

 


▲ 圖 6.24 同步 T 型正反器

 

以非同步輸入 R 來重置      因為  $T=0$  所以沒有變化       $T=1$  所以反轉
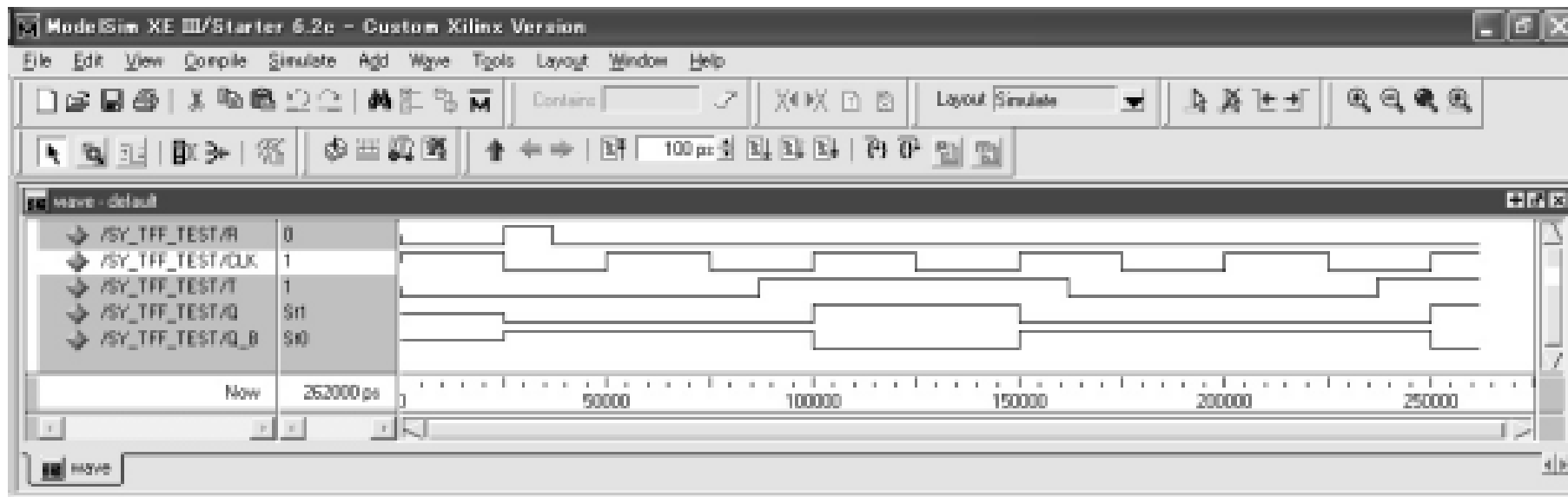
## 6.4.3 Verilog HDL 描述


- 執行狀態的依據是 CLK 跟 R 的正緣, 所以寫作「posedge CLK or posedge R」; 不要寫成「posedge CLK or R」



▲ 圖 6.26 同步 T 型正反器的模擬結果
 
## 6.5 同步 D 型正反器

- 當 CLK 正緣時, 把輸入 D 的值給 Q, 反向值給  $\overline{Q}$




## 6.5.2 特性表, 特性方程式, 狀態圖

- 特性表


D	Q	Q'
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

- 特性方程式  $Q' = D$

- 狀態圖

 


# 同步 D 型正反器的模擬結果

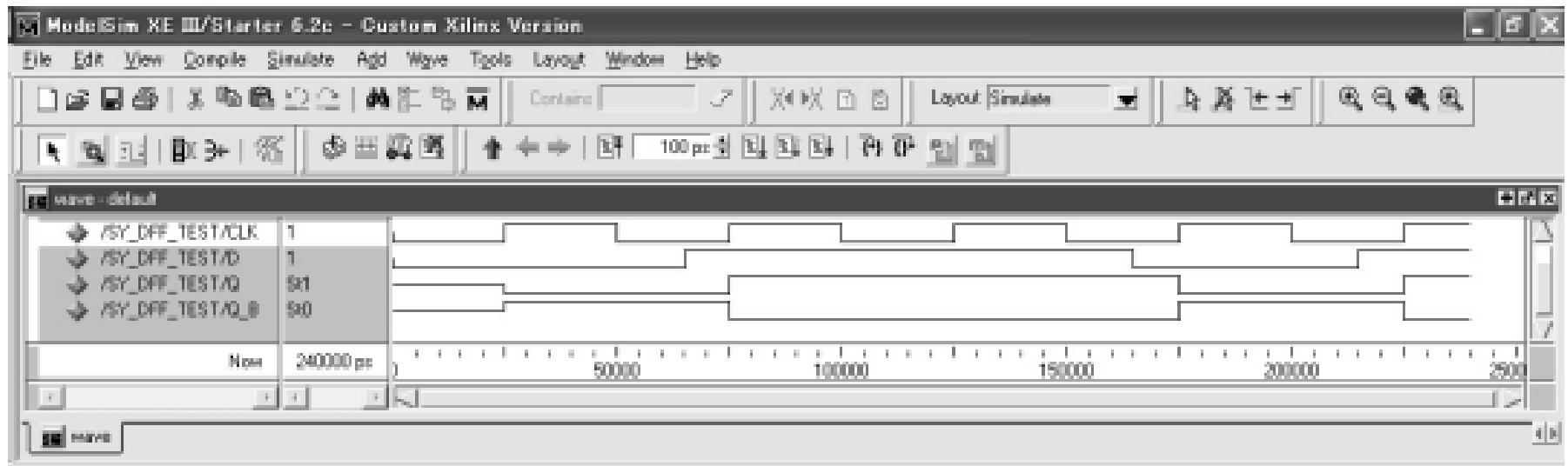

▲ 圖 6.30 同步 D 型正反器的模擬結果
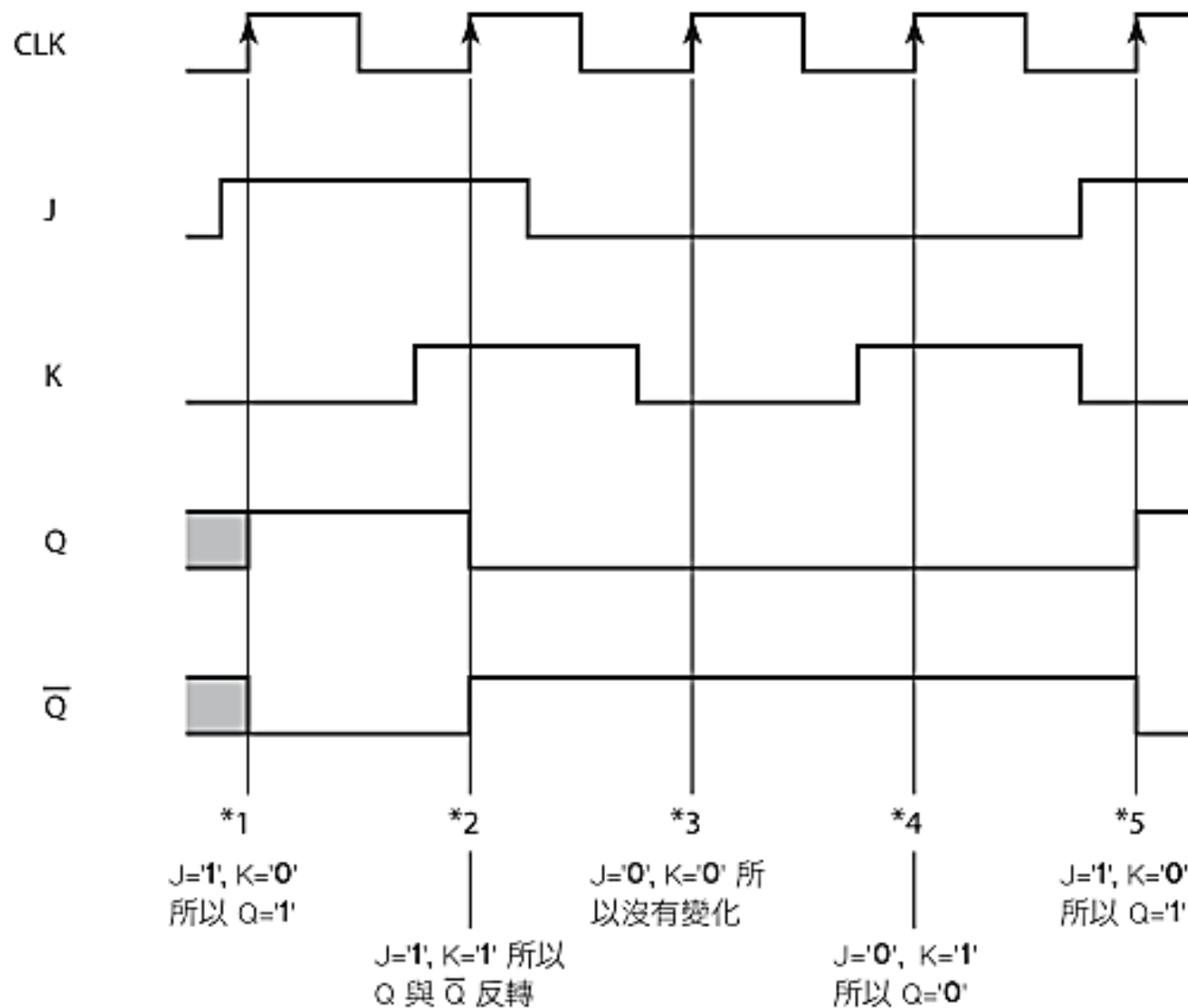
## 6.6 同步 JK 正反器

- 當 CLK 正緣的時候會依照 J、K 的值決定輸出
  - ▣ J='0', K='0' 的話 Q 與  $\overline{Q}$  沒有變化
  - ▣ J='1', K='1' 的話 Q 與  $\overline{Q}$  反轉
  - ▣ J='1', K='0' 的話 Q='1',  $\overline{Q}$ ='0'
  - ▣ J='0', K='1' 的話 Q='0',  $\overline{Q}$ ='1'



## 6.6.2 特性表, 特性方程式, 狀態圖


- 特性表

J	K	Q	Q'
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0


- 特性方程式  $Q' = J \cdot \overline{Q} + \overline{K} \cdot Q$



- 狀態圖 (用 x: don't care 表示)

 

# 同步 JK 正反器的模擬結果

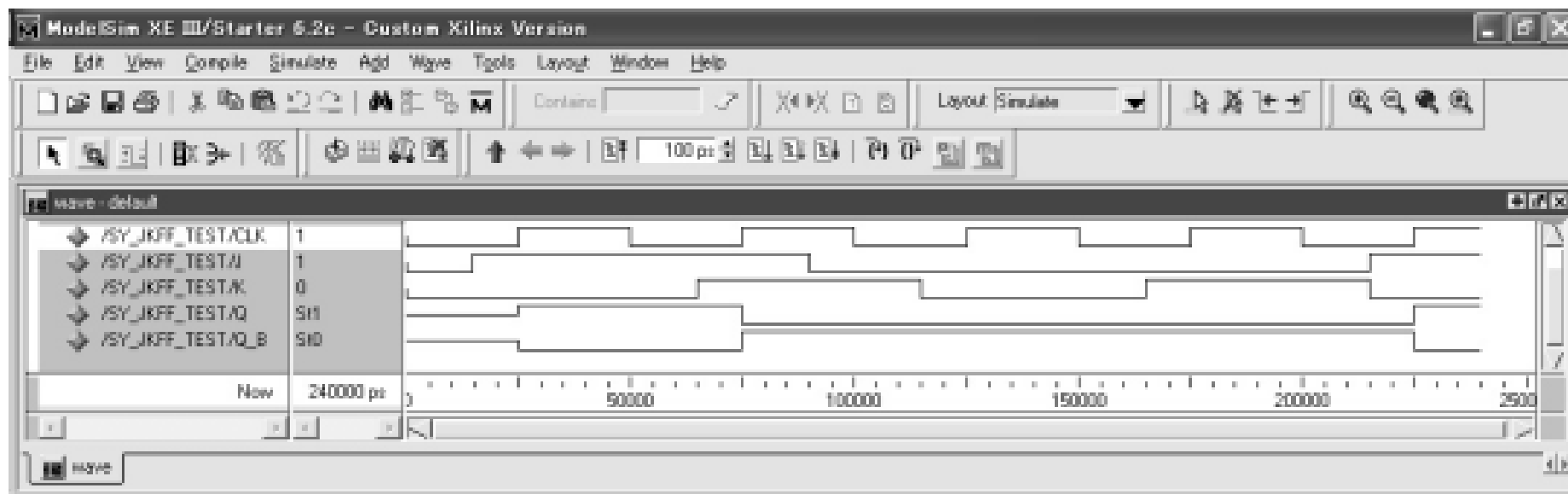

▲ 圖 6.34 同步 JK 正反器的模擬結果

## 6.7 特性方程式的應用

RS 正反器 :  $Q' = S + \bar{R} \cdot Q$


T 型正反器 :  $Q' = T \oplus Q$

JK 正反器 :  $Q' = J \cdot \bar{Q} + \bar{K} \cdot Q$

D 型正反器 :  $Q' = D$
 
## 6.7.1 同步 RS 正反器


- RS 正反器： $Q' = S + \overline{R} \cdot Q$
- 根據 RS 正反器的特性方程式來連接組合電路，



▲ 圖 6.35 用 D 型正反器實現 RS 正反器

 
## 6.7.2 同步 T 型正反器

- T 型正反器： $Q' = T \oplus Q$
- 根據特性方程式來連接組合電路，最後再接上 D 型正反器的輸入



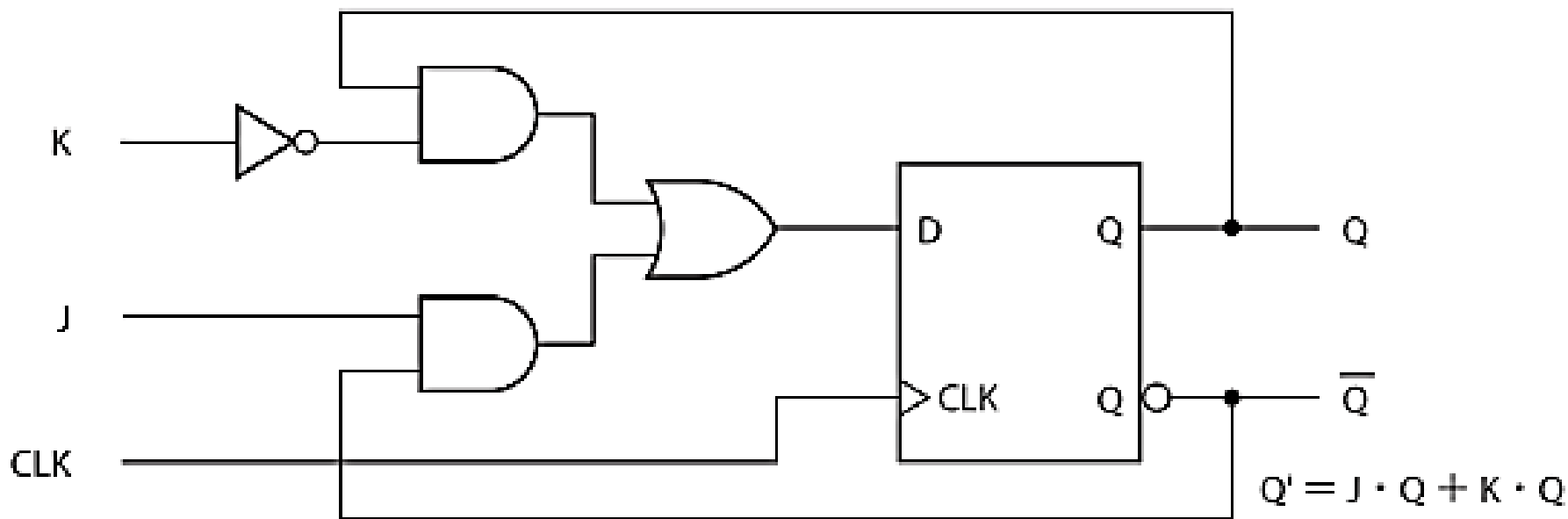
## 6.7.3 同步 JK 正反器

- JK 正反器： $Q' = J \cdot \overline{Q} + \overline{K} \cdot Q$
- 同樣根據特性方程式來連接組合電路，最後再接上 D 型正反器的輸入



- 利用特性方程式做的 JK 正反器的模擬, 在重置  $Q='0'$  之前無法保證其動作

## 6.8 非同步 R + 同步 D 型正反器

 

$\overline{R}=0'$  所以  $Q=0'$

$\overline{R}=0'$  所以  $Q=0'$

▲ 圖 6.39 (b) 非同步 R + 同步 D 型正反器



- $\overline{R}$  是負邏輯所以為 '0' 的時候會清除正反器
- $\overline{R}$  為 '1' 的話, CLK 正緣的時候把 D 的值給 Q, 把反轉的值給 Q


- 特性表

R	CLK	D	Q	Q'
0	—	—	—	0
1	1	—	1	1
1	1	—	0	0
1	0	—	1	1
1	0	—	0	0
1	↑	1	—	1
1	↑	0	—	0

▲ 表 6.2 非同步 R + 同步 D 型正反器的特性表
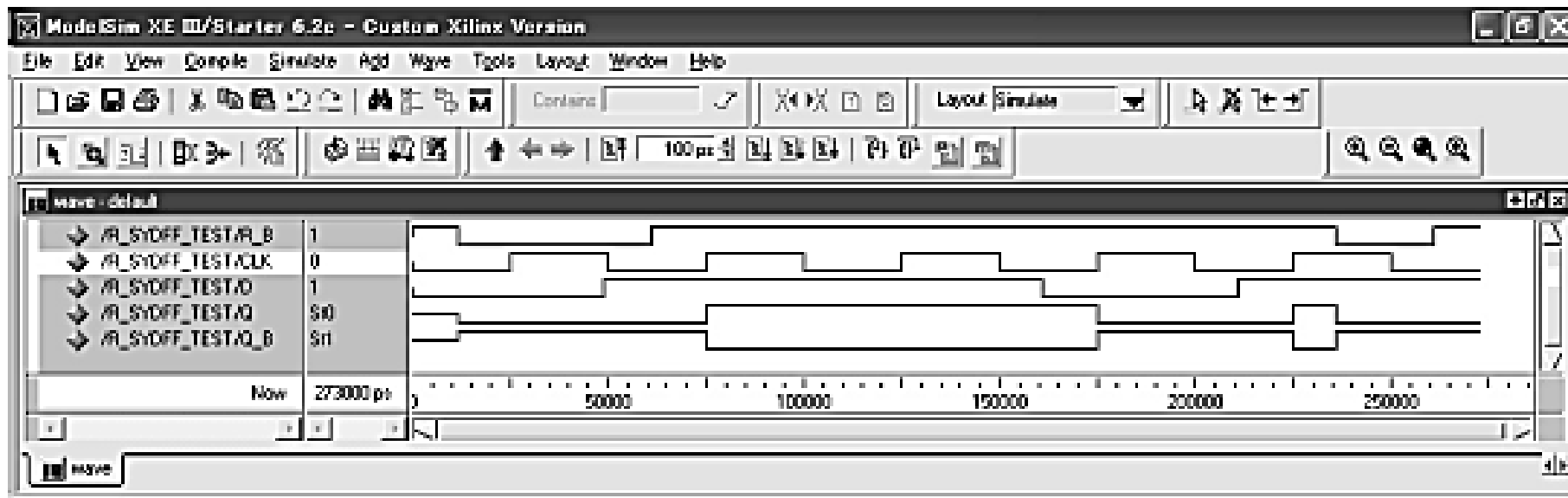
## 6.8.3 Verilog HDL 描述

- 注意 Verilog HDL 中的條件為「posedge CLK or negedge R\_B」



▲ 圖 6.40 非同步 R+ 同步 D 型正反器的模擬結果


## 6.9 非同步 R + 同步 JK 正反器

- $\overline{R}$  為負邏輯輸入，當值為 '0' 的時候會清除正反器。為 '1' 的話，當 CLK 為正緣時，Q 與  $Q'$  會根據 J 與 K 的值輸出

- 特性表


$\overline{R}$	CLK	J	K	Q	$Q'$
0	—	—	—	—	0
1	1	—	—	0	0
1	1	—	—	1	1
1	0	—	—	0	0
1	0	—	—	1	1
1	↑	0	0	0	0
1	↑	0	0	1	1
1	↑	0	1	—	0
1	↑	1	0	—	1
1	↑	1	1	0	1
1	↑	1	1	1	0

● 時序圖

 
 
## 6.10 門鎖電路

- G 為 '1' 的時候 D 的值給 Q, 反轉的值給  $\overline{Q}$ 。在這一段期間中如果 D 一有變化就會馬上反映到 Q 與  $\overline{Q}$
- 上述動作與正反器不同。有這種動作的門鎖電路稱為透明門鎖 (transparent latch)




G='1' 的時候  $Q=D$ ,  $\overline{Q}=\overline{D}$

G 為負緣的時候輸出保持為 D 的值
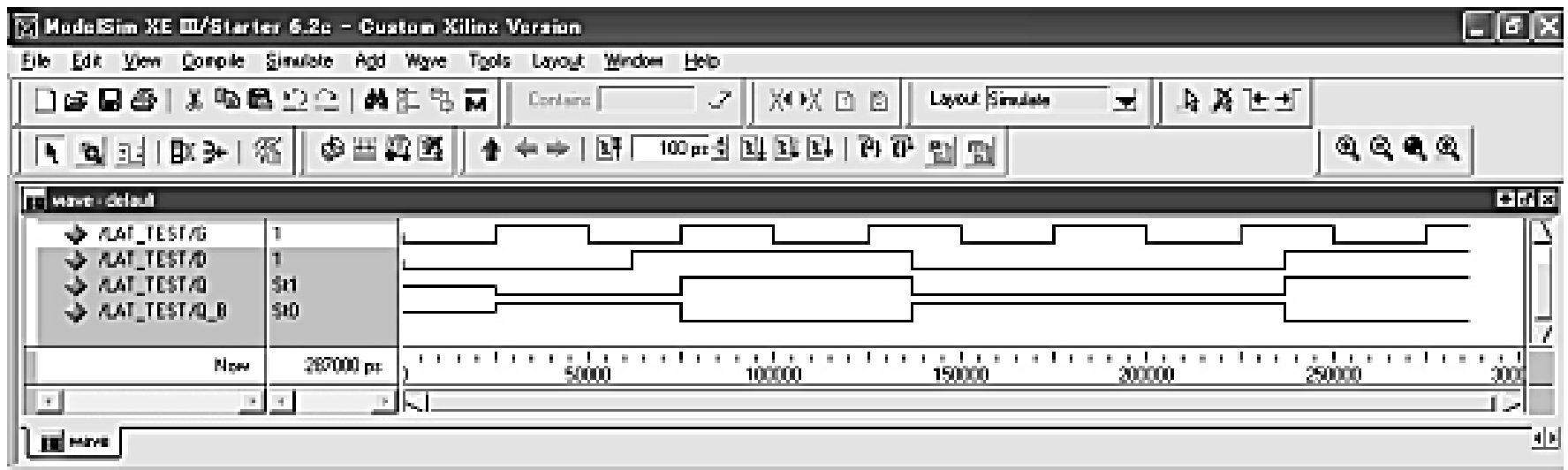
## 6.10.2 Verilog HDL 描述

- 狀態執行的條件是當「G 正緣或負緣」與「G='1' 且 D 有變化的時候」，因此事件寫成「D or G」



▲ 圖 6.44 門鎖電路的模擬結果

## 6.11 assign 與 always 的執行時間

- assign右邊的變數只要有變化, 就會經過運算之後把最新的結果代入到左側; 有指定 delay, 會在 delay 的時間內中斷正在執行的程序

assign #10 OUT = A & B;

上述 A 或 B 只要有一個信號有變化, 就會中斷 10 個時間單位之後再把「A and B」算出來的結果代入到 OUT




- **always** 是用來描述序向電路的語法；指定的事件發生時, 在 **delay** 指定的時間內中斷目前的執行

**always @ ( posedge CLK ) #10 OUT <= A & B;**

只要 CLK 有正緣變化的話會先中斷執行 10 個時間單位, 之後再把「A and B」的結果代入到 OUT
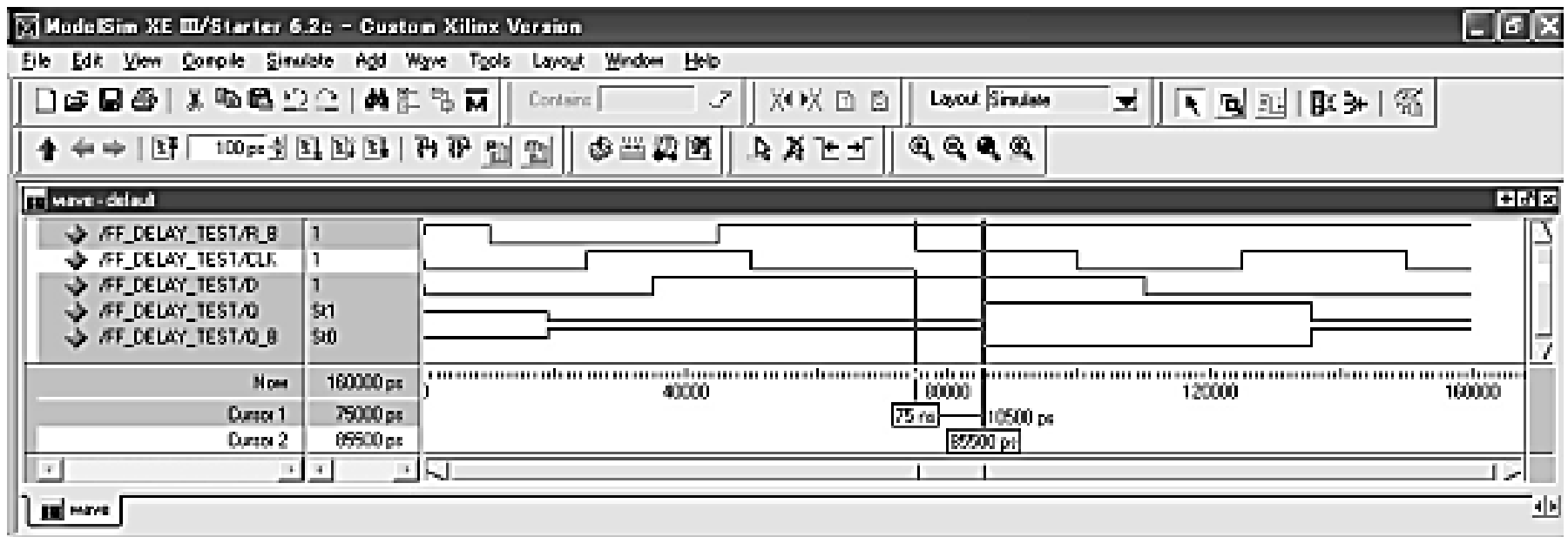
## 6.12 正反器的傳遞延遲時間

- 傳遞延遲時間，就是「從造成輸出變化的原因發生，一直到輸出變化為止的時間」
- 正反器的傳遞延遲時間可使用 if 的 delay 來描述傳遞延遲時間



▲ 圖 6.47 正反器的傳遞延遲時間的模擬結果