



正確學會

改訂新版 デジタル回路と Verilog HDL

# Verilog

## 的16堂課

### 第 7 章

## 序向電路 |

本投影片（下稱教用資源）僅授權給採用教用資源相關之旗標書籍為教科書之授課老師（下稱老師）專用，老師為教學使用之目的，得摘錄、編輯、重製教用資源（但使用量不得超過各該教用資源內容之80%）以製作為輔助教學之教學投影片，並於授課時搭配旗標書籍公開播放，但不得為網際網路公開傳輸之遠距教學、網路教學等之使用；除此之外，老師不得再授權予任何第三人使用，並不得將依此授權所製作之教學投影片之相關著作物移作他用。

# 本章重點


計數器區分有非同步與同步計數器，前者的電路與動作較為容易理解，而後者在合成電路時會比較有效率

- 7.1 暫存器
- 7.2 移位暫存器
- 7.3 非同步計數器
- 7.4 同步計數器


# 7.1 暫存器

- 正反器是只能記憶 1 位元的情報記憶單元,要記憶 2 位元以上的話就多個正反器構成記憶電路,也就是暫存器(register)
- 暫存器一般都是由「同步 D 型正反器」或「非同步 R+同步 D 型正反器」所構成

(1) 非同步附有清除輸入

 


(2) 非同步沒有清除輸入

 

▲ 圖 7.1 4 位元暫存器

- 暫存器內部電路有以下的特徵
  - 輸出只有各位元的 Q
  - 由多數的正反器所組成
  - 各正反器的 CLK 由同一個信號來統一產生
  - 各正反器的 R 是由同一個信號來統一清除
  - 有附加清除輸入的暫存器電路符號是非同步 R + 同步 D 型正反器
  - 沒有清除輸入的就只有同步 D 型正反器
  - 多數的暫存器都是「正緣觸發」
  - 有內部使用到門鎖的暫存器

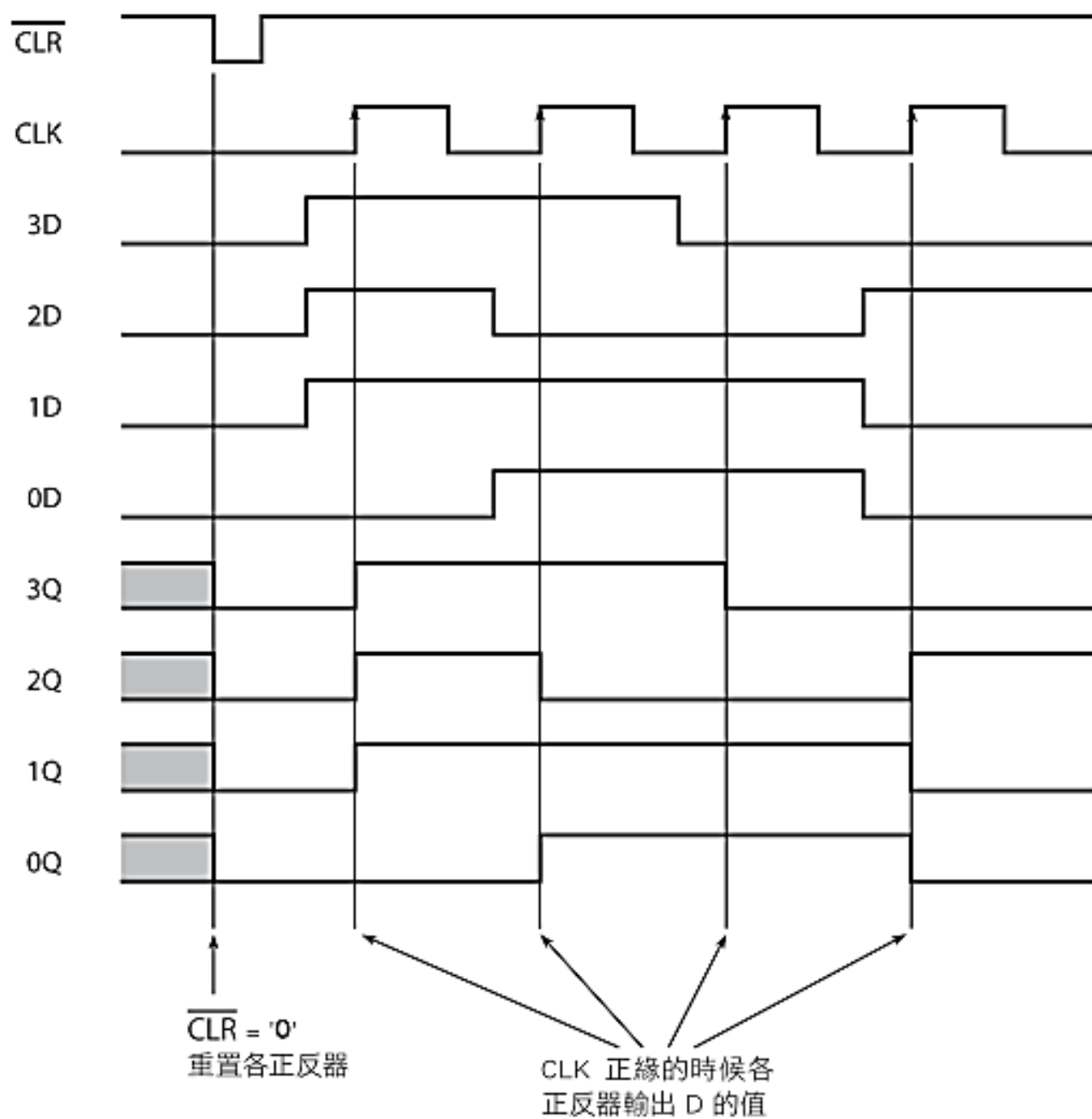- 用時序圖表示暫存器動作, CLR (清除) 為 ON 把各個正反器重置, CLK (時脈) 為正緣把正反器的 Q 設為 D 的值
- 扇入 (fan in) 是指邏輯元件輸入訊號端的數量
- 此處 CLK、CLR 訊號輸入要提供 4 個正反器使用, 要加上緩衝器電路提高電路負載能力



▲ 圖 7.3 4 位元暫存器的時序圖

## 7.1.2 Verilog HDL 描述

程式 7.1 4 位元暫存器的測試平台

LST7\_1.V

```
`timescale      1ns/1ns
module          REG4 _TEST;
reg             CLR _B, CLK;
reg             [3:0] D;
wire            [3:0] Q;
parameter       STEP = 100;

                REG4      REG4      ( CLR _B, D, CLK, Q );
always          #( STEP/2 )          CLK      = ~CLK;
initial
    begin
        CLR _B = 1; D = 0; CLK = 0;
        #( STEP/5 )          CLR _B = 0;
        #( STEP/5 )          CLR _B = 1;
        #( STEP*3/5 )          D      = 4'b1110;
        #STEP                  D      = 4'b1011;
        #STEP                  D      = 4'b0011;
        #STEP                  D      = 4'b0100;
        #( STEP/2-10 )          $finish;
    end
endmodule
```

\*1 4 位元的匯流排形式


\*2 2 進制 4 位元

```

/*      REG4      */
module  REG4      ( CLR_B, D, CLK, Q );
input   CLR_B, CLK;
input   [3:0] D;
output  [3:0] Q;
reg     [3:0] Q;
        always    @( posedge CLK or negedge CLR_B )
                Q <= ( !CLR_B )? 0: D;
endmodule
    
```

\*4 暫存器也是 4 位元

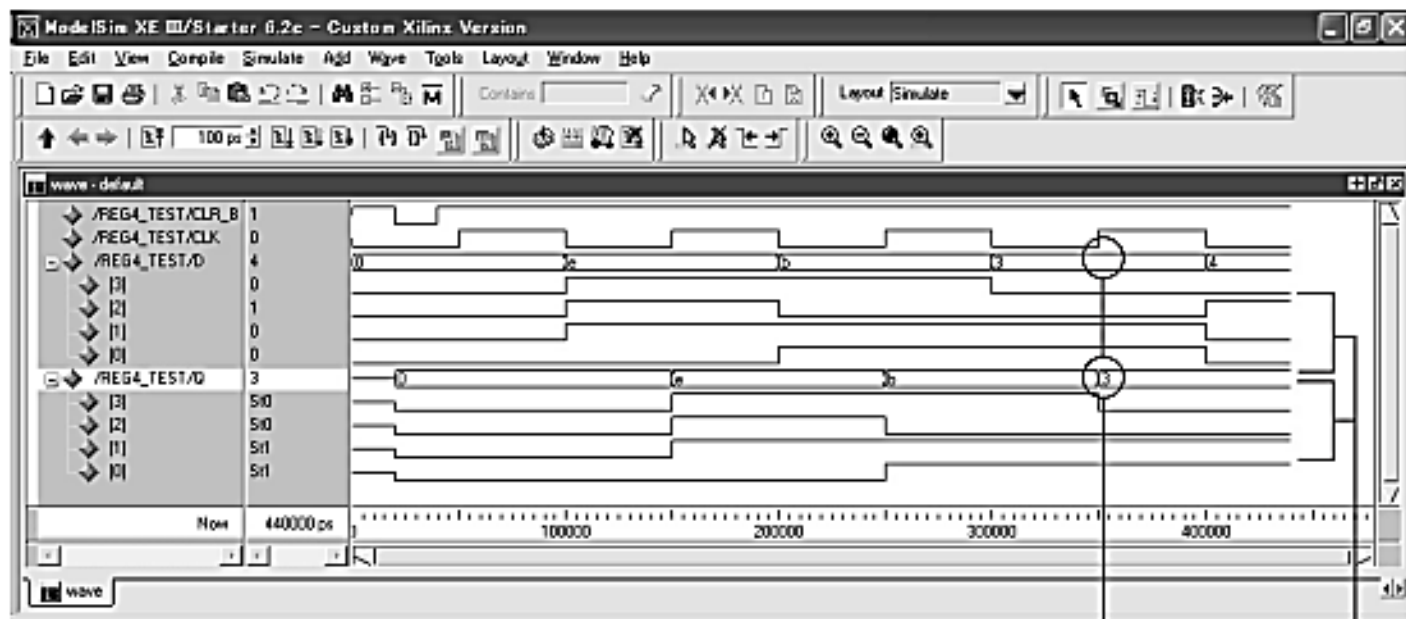\*3 CLR\_B = '0' 的話 Q <= 0;  
CLR\_B = '1' 的話 Q <= D;



▲ 圖 7.4 4 位元暫存器的模擬結果

16 進制匯流排表示

逐位元表示



## 7.1.3 暫存器的 Verilog HDL 階層設計

程式 7.3 用階層設計觀念寫的 4 位元暫存器的 Verilog HDL 描述

LST7\_3.V

```
/*      REG4      */
module REG4      ( CLR_B, D, CLK, Q );
input  CLR_B, CLK;
input  [3:0] D;
output [3:0] Q;
wire [ 3:0] Q_B;

  R_SYDFF      R_SYDFF0 ( CLR_B, D[0], CLK, Q[0], Q_B[0] ),
               R_SYDFF1 ( CLR_B, D[1], CLK, Q[1], Q_B[1] ),
               R_SYDFF2 ( CLR_B, D[2], CLK, Q[2], Q_B[2] ),
               R_SYDFF3 ( CLR_B, D[3], CLK, Q[3], Q_B[3] );

endmodule
```

↑ \*2  
不用 reg 而用 wire 來宣告 Q\_B

元件名稱改變

輸入 D 的最低位元

輸入 D 的最高位元

\*1

不是分號而是逗號


- 呼叫模組的語法原則上是「模組名 元件名稱 (參數群);」, 不過因為這邊多次呼叫出同一個模組, 所以語法變成像程式一樣用 ',' 來區別各個元件名稱, 當然參數群的描述順序要跟模組「R\_SYDFF」對的起來才行。
- 因為各位元的正反器存在於簡碼化後的「R\_SYDFF」裡面, 所以 reg 變數宣告要在「R\_SYDFF」裡面做才是正確的。

## 7.2 移位暫存器


- 移位暫存器 (shift register) 是「根據時脈的輸入，把現在正反器記憶的數位資料以 1 位元為單位左移或右移的電路」，主要用在信號的串列並列變換
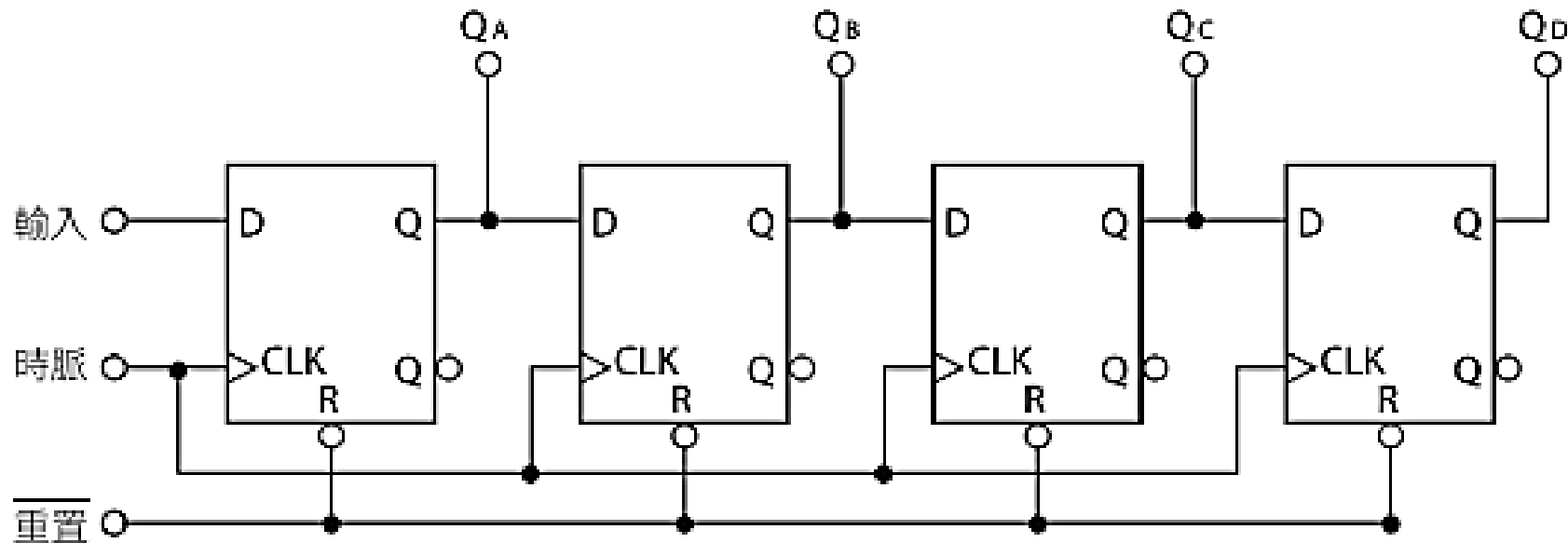
# 串列輸入並列輸出移位暫存器


- 此處使用非同步 R + 同步 D 型正反器的 4 位元串列輸入並列輸出移位暫存器



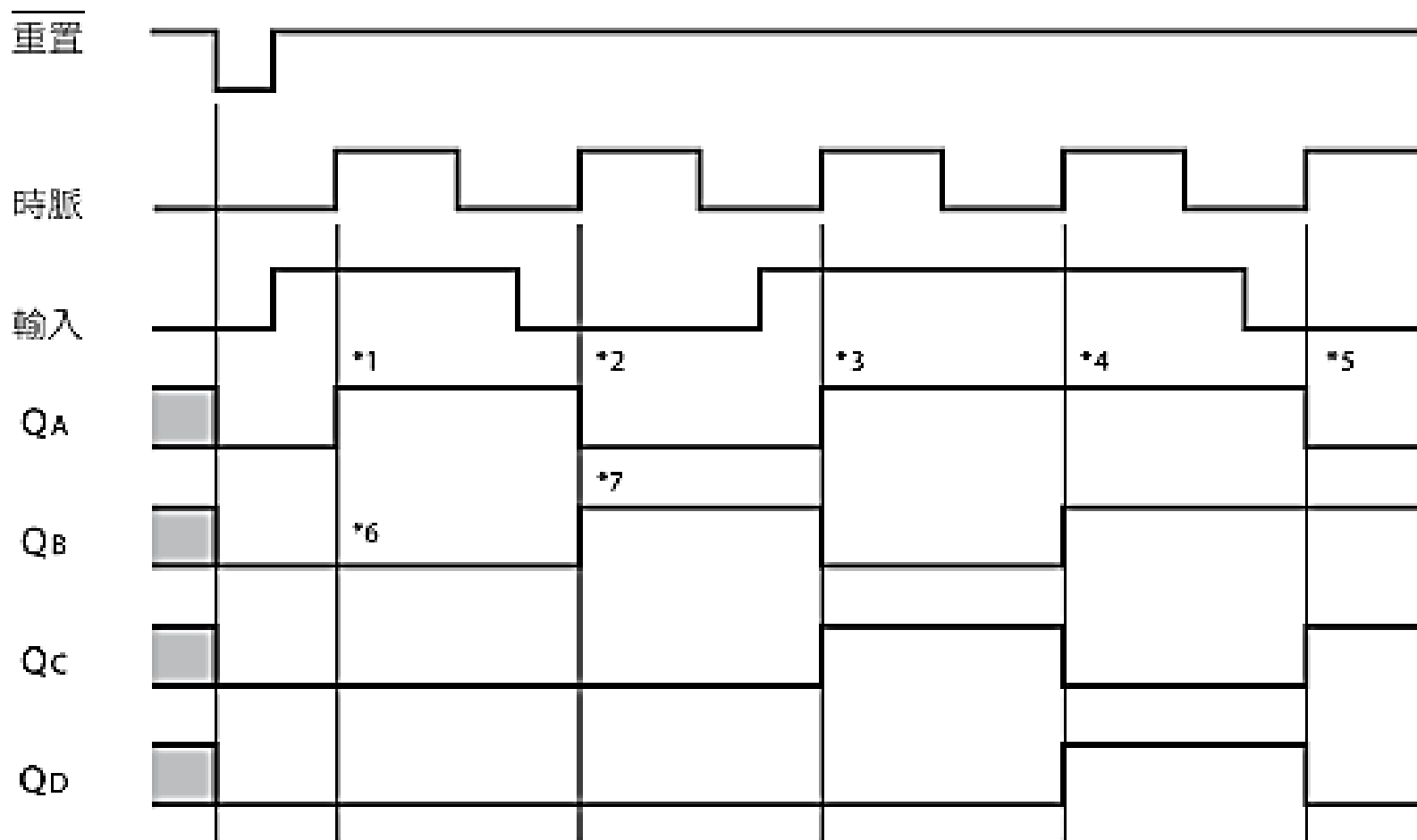- 重置為 ON 會重置各正反器, 之後  $Q_A$  會發生以下動作
  - ▣ 時脈正緣時 D 為 '1', 所以輸出為 '1'
  - ▣ 時脈正緣時 D 為 '0', 所以輸出為 '0'
- 「 $Q_B$ 」則是以下動作
  - ▣ 時脈正緣之前 D 的值就由 Q 輸出




▲ 圖 7.5 4 位元串列輸入並列輸出移位暫存器

- 
- 串列 (serial)：一次處理 1 位元的數位情報
  - 並列 (parallel)：一次處理多個位元的數位情報

# 考慮正反器的傳遞延遲時間

- 考量正反器的傳遞延遲時間來解決剛剛 $Q_B$ 的問題

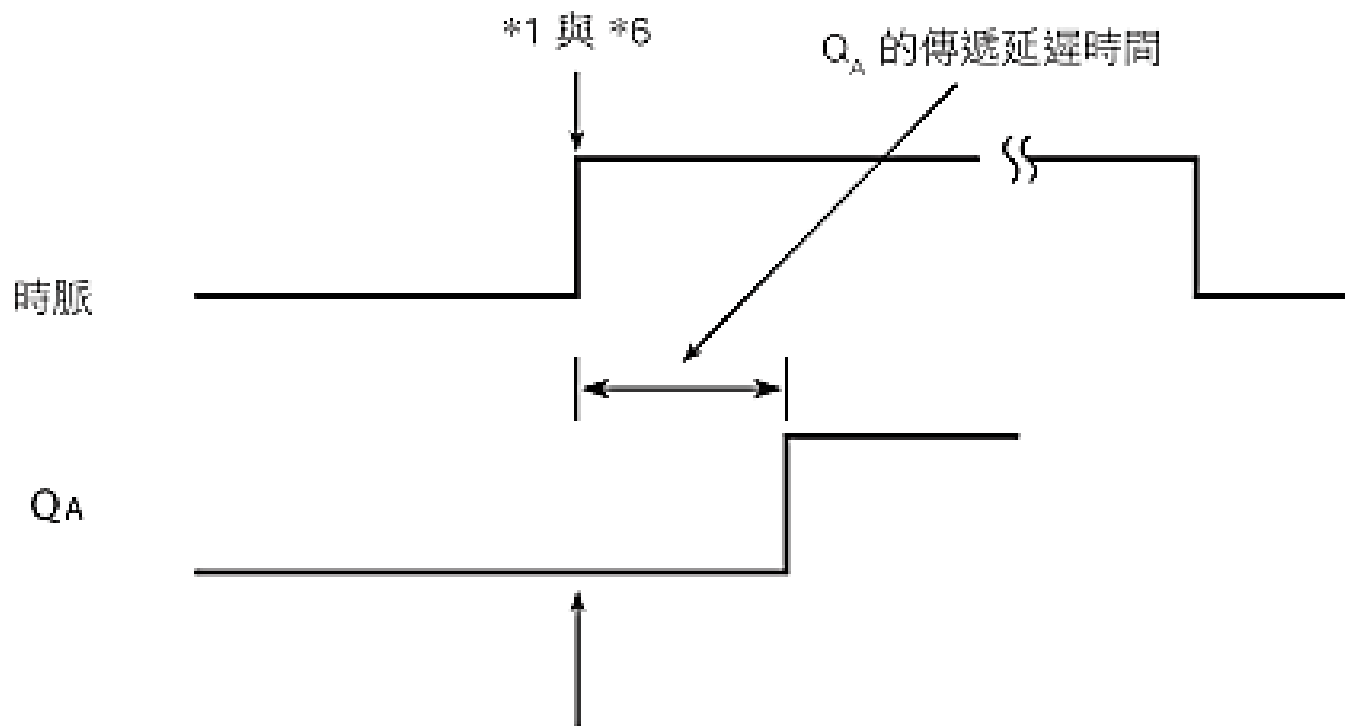


$Q_B$  是根據時脈正緣時候的輸入  $D$  (也就是  $Q_A$ ) 來決定輸出。  
因為有傳遞延遲時間的存在, 這時候  $Q_A$  還是 '0'。


▲ 圖 7.6 正反器的傳遞延遲時間


 
# 並列輸入串列輸出移位暫存器

- 此處使用非同步 RS + 同步 D 型正反器 4 位元並列輸入串列輸出移位暫存器 (parallel in serial out shift register)



 

▲ 圖 7.7 4 位元並列輸入串列輸出移位暫存器

- 讀取輸入與非同步 RS 設定好各正反器的初始值之後，即開始移位的動作

$\overline{S}$	$\overline{R}$	CLK	D	Q	Q'
0	0	—	—	—	—
0	1	—	—	—	1
1	0	—	—	—	0
1	1	1	—	1	1
1	1	1	—	0	0
1	1	0	—	1	1
1	1	0	—	0	0
1	1	↑	1	—	1
1	1	↑	0	—	0

禁止輸入

設置

重置

}  $\overline{S} = '1', \overline{R} = '1'$  且 CLK 為  
正緣時, D 的值由 Q 輸出

▲ 表 7.1 非同步 RS + 同步 D 型正反器的特性表

## 7.2.2 移位暫存器的 Verilog HDL 描述

### 串列輸入並列輸出移位暫存器

- 4 位元串列輸入並列輸出移位暫存器的 Verilog HDL 重點為狀態的描述
- 根據「{Q, IN}」的連結, IN 會移位到 Q 的最低位元「Q[0]」
- 「Q[3:0]」會全部往左移位 1 位元成為「Q[4:1]」


程式 7.5 4 位元串列輸入並列輸出移位暫存器的 Verilog HDL 描述

LST7\_5.V

```

/*      SIN_POUT_SHIFT      */
module SIN_POUT_SHIFT      ( RESET_B, IN, CLK, Q );
input  RESET_B, CLK, IN;
output [3:0] Q;
reg    [3:0] Q;
      always      @( posedge CLK or negedge RESET_B )
                  Q <= ( !RESET_B )?  0: { Q, IN };
endmodule

```

 


# 並列輸入串列輸出移位暫存器

- 狀態描述用「 $\{Q, 0\}$ 」或用移位運算子「 $\ll$ 」做連接

程式 7.8 4 位元並列輸入串列輸出移位暫存器的 Verilog HDL 描述 LST7\_8.V

```
/*      PIN _ SOUT _ SHIFT      */
module PIN _ SOUT _ SHIFT      ( LOAD, IN, CLK, Q );
input  LOAD, CLK;
input  [3:0] IN;
output [3:0] Q;
reg    [3:0] Q;

 always @( posedge CLK or posedge LOAD )
    if ( LOAD )
        Q <= IN;
    else
        Q <= Q << 1;           // Q <= { Q, 0 } 也可以
endmodule
```



# '=' 與 '<='



- 到目前為止的應用容易產生 assign 用 '=', always 用 '<=' 這樣的錯覺
  - ▣ '=' 為阻礙指定, 是直接把右側 (RHS) 的值代入到左側 (LHS)
  - ▣ <= 為無阻礙指定, 不會馬上把右側 (RHS) 的值代入到左側 (LHS), 只會先做排程的動作, 然後實行下面的程式

'0' → Q[0]


Q[0] → Q[1]

Q[1] → Q[2]

Q[2] → Q[3]

  
 
```
Q[3] = Q[2];  
Q[2] = Q[1];  
Q[1] = Q[0];  
Q[0] = 0;
```



```
Q[0] = 0;  
Q[1] = Q[0];  
Q[2] = Q[1];  
Q[3] = Q[2];
```



## 7.3 非同步計數器

- 計數器 (counter) 是每當信號輸入的時候, 把目前電路記憶的值  $+1$  (遞增) 或  $-1$  (遞減) 的電路
- 遞增動作的電路稱為上數計數器
- 遞減動作的電路稱為下數計數器
- 可切換遞增與遞減的電路則稱為上下數計數器


## 7.3.1 非同步 mode-2<sup>n</sup> 計數器

### mode-2 計數器


- mode-2 計數器稱為二進位計數器，時脈觸發輸出就會有 '0'→'1'→'0'... 的變化
- mode-2 計數器可以由許多不同的正反器所構成
- mode-2 計數器的輸出變化為 '0'→'1'→'0'...，所以不管是上數計數器或者下數計數器都是同樣的電路。負緣觸發的正反器也會是同樣的電路。
 
# mode-4 計數器

- 兩個 mode-2 計數器接在一起, 可組成 mode-4 計數器
- 當時脈變化, 輸出的兩個位元,  $[Q_1, Q_0]$  會有  $[0, 0] \rightarrow [0, 1] \rightarrow [1, 0] \rightarrow [1, 1] \rightarrow [0, 0] \dots$  的變化



 
- mode-4 下數計數器的接到  $Q_1$  的 CLK 變成是  $Q_0$
- mode-4 下數計數器的  $[Q_1, Q_0]$  根據時脈的輸入會有  $[0, 0] \rightarrow [1, 1] \rightarrow [1, 0] \rightarrow [0, 1] \rightarrow [0, 0] \dots$  的變化, 用 10 進制來看就是 '0'  $\rightarrow$  '3'  $\rightarrow$  '2'  $\rightarrow$  '1'  $\rightarrow$  '0'...



# mode-2<sup>n</sup> 計數器的構成

- 兩個 mode-2 計數器構成 mode-4 計數器, 三個構成 mode-8 計數器, 4 個構成 mode-16 計數器, n 個就可以構成 mode-2<sup>n</sup> 計數器

- 以很容易的構

 

同樣狀況造成的計數值 '2'

# 非同步計數器的 Verilog HDL 描述


程式 7.11 非同步 mode-16 上數計數器的 Verilog HDL 描述 LST7\_11.V

```
/*      CNT16      */
module CNT16      ( RESET_B, CLK, Q );
input  RESET_B, CLK;
output [3:0] Q;
wire   [3:0] Q_B;
      R_SYDFF      R_SYDFF0 ( RESET_B, Q_B[0], CLK, Q[0], Q_B[0] ),
      R_SYDFF1 ( RESET_B, Q_B[1], Q_B[0], Q[1], Q_B[1] ),
      R_SYDFF2 ( RESET_B, Q_B[2], Q_B[1], Q[2], Q_B[2] ),
      R_SYDFF3 ( RESET_B, Q_B[3], Q_B[2], Q[3], Q_B[3] );
endmodule
```

- 模組「R\_SYDFF」裡面宣告把各個 D 與各個正反器的  $\overline{Q}$  接在一起
- CLK 跟上一級正反器的  $\overline{Q}$  接在一起
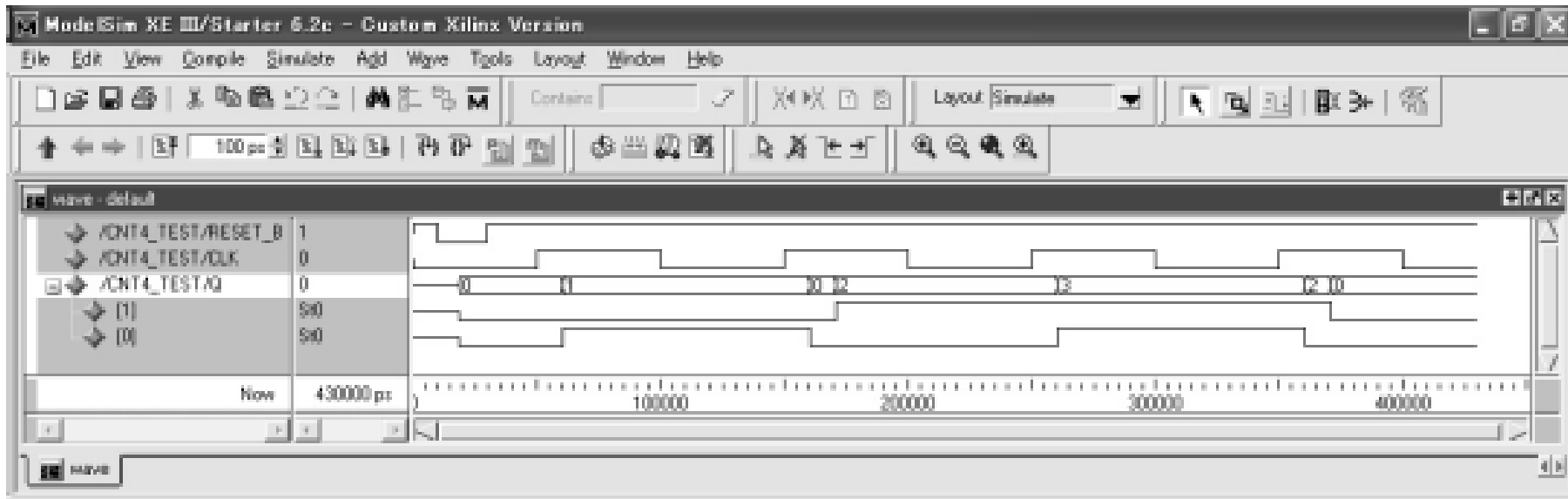
# 用 Verilog HDL 來確認傳遞延遲時間的累加

- 把 delay 值放入到正反器的描述裡, 確認傳遞延遲時間的累加與計數值變化的狀況




▲ 圖 7.18 考慮傳遞延遲時間的非同步 mode-4 上數計數器的模擬結果



## 7.3.2 非同步 mode-N 計數器
 
### mode-10 上數計數器


- mode-10 計數器是根據時脈每次的正緣會從 '0' → '1' → '2' → ... 一直上數, 到 '9' 之後就會再一次回到 '0'



- 輸入「重置」的時候計數值變為 '0'。這是因為「重置」的 '0' 透過 AND 電路讓輸出的  $\beta$  也為 '0', 所以各個正反器都被重置了
- 之後每當時脈正緣的時候計數值就 +1, 會一直遞增到 '9'。到這邊為止的動作都跟 mode-16 上數計數器一樣
- 再一次的時脈正緣則會讓計數值回到 '0'

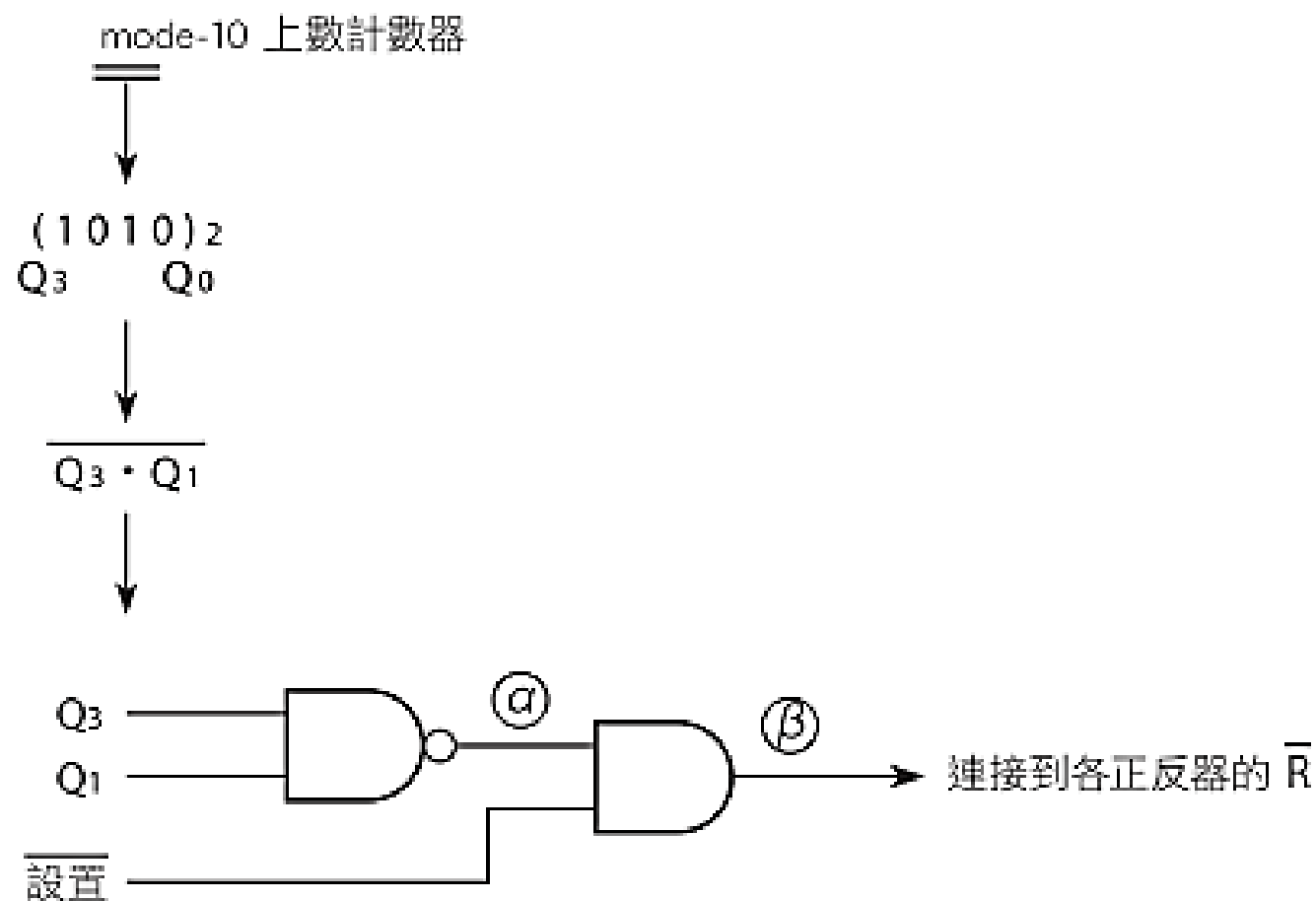
# mode-N 計數器的構成

- 非同步 mode-10 上數計數器的構成：
  - ▣ mode-10 上數計數器的「10」用 2 進制表示為  $\rightarrow [1010]_{(2)}$
  - ▣ 用 2 進制裡面 '1' 的位元透過 NAND 的結果來輸出  $\alpha$
  - ▣  $\alpha$  與「重置」的 AND 結果來輸出  $\beta$




▲ 圖 7.21 mode-10 上數計數器的構成

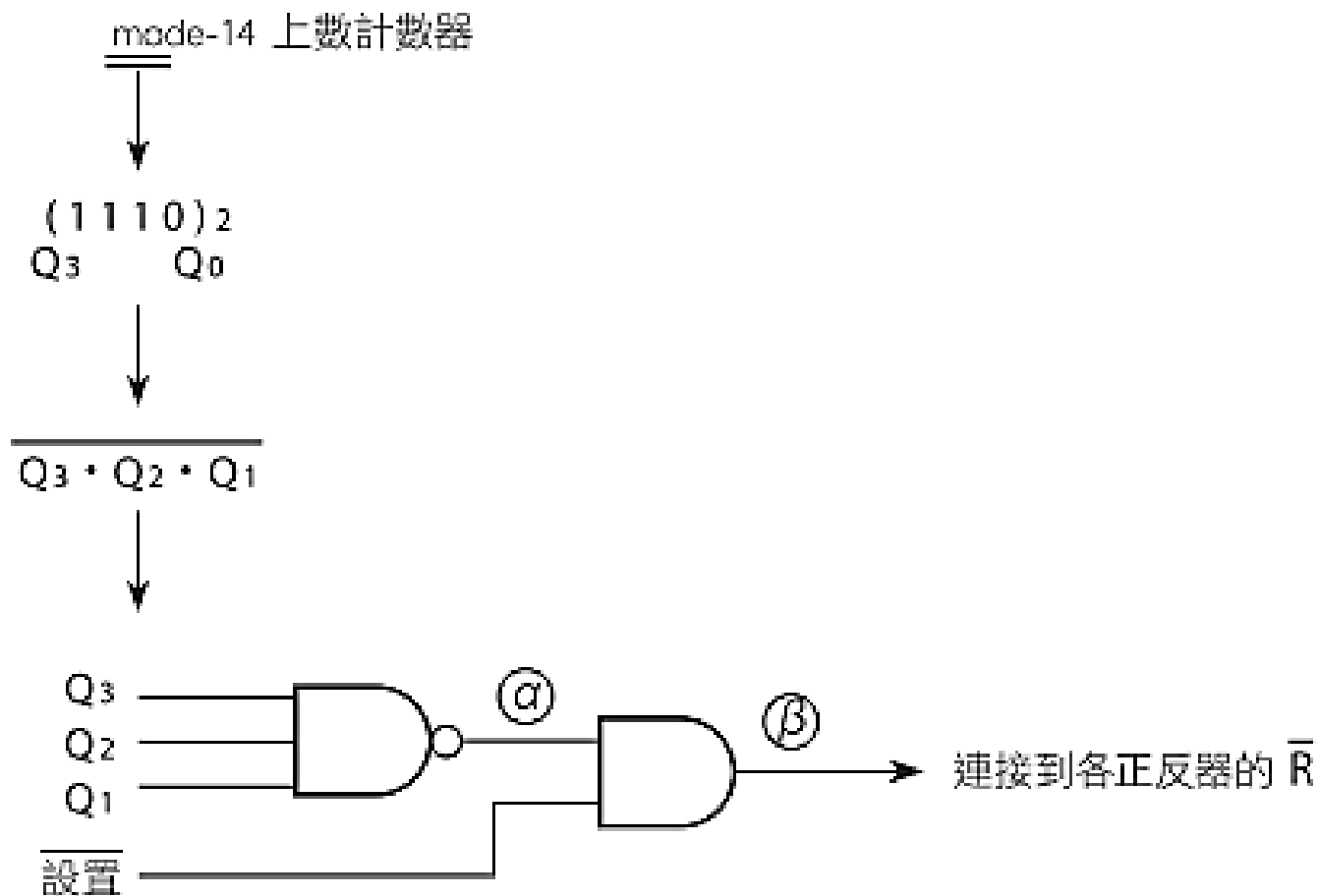- 同理, mode-14 上數計數器的  $\alpha$ ,  $\beta$  的構成如下



▲ 圖 7.22 mode-14 上數計數器的構成

# 非同步 mode-10 上數計數器的 Verilog HDL 描述

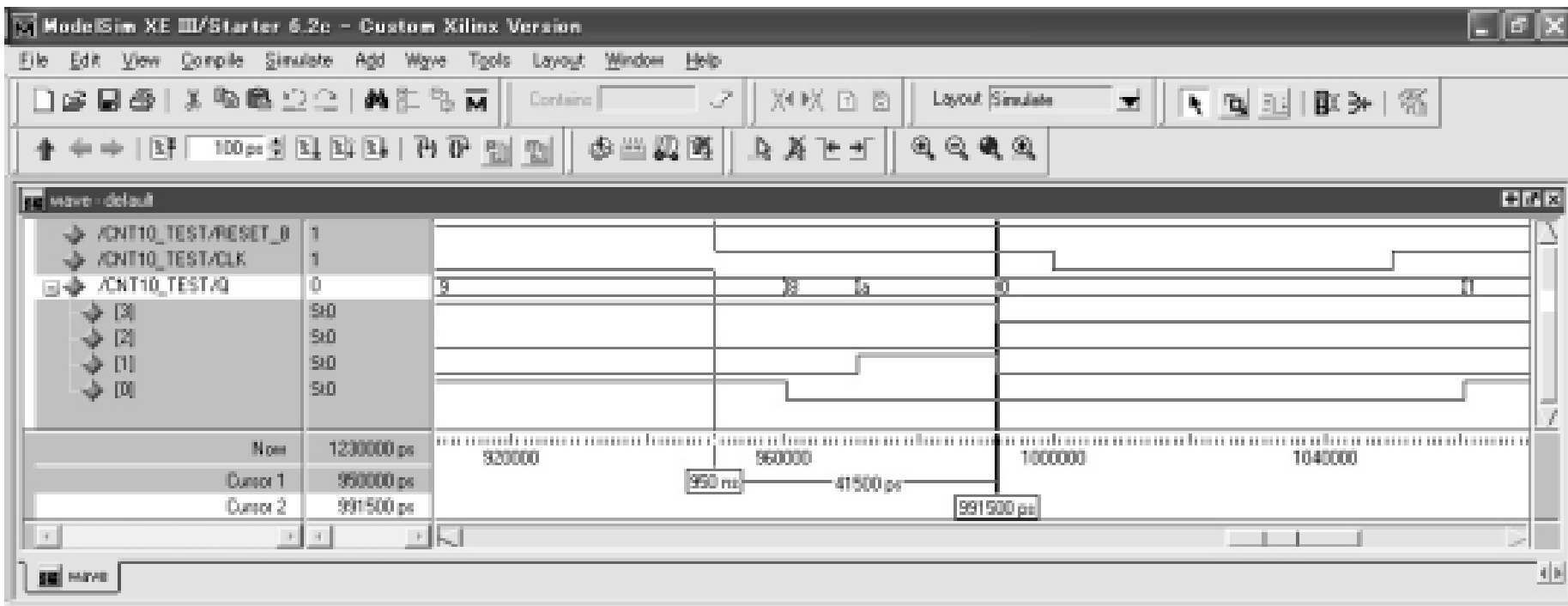

▲ 圖 7.24 非同步上數計數器的模擬結果


## 7.4 同步計數器

- 同步電路的特性如下,只要其中一個不符合就是非同步式:
  - ▣ 所有正反器的 CLK 都跟時脈接在一起
  - ▣ 所有正反器的 S 都不使用
  - ▣ 所有正反器的 R, 不是不使用就是接到重置

## 7.4.1 同步 mode-2<sup>n</sup> 計數器

- mode-4上數計數器

(a) 電路圖

 



# 同步計數器的特徵

- 正反器的傳遞延遲時間不會累加
- 計數值不會有多餘的數值跑出來

# 同步計數器的 Verilog HDL 描述

- 根據電路圖的邏輯式把各正反器的 D 接在一起
- 同步電路正反器的 CLK 跟 R 都是各自全部接在一起, 所以也可以不呼叫模組「R\_SYDFF」
- 程式 7.17 用「電路圖印象的描述」, 程式 7.18 則是用各個正反器 D 的「邏輯式描述」, 後者設計上的重點為:
  - ▣ 模組「CNT4」的暫存器宣告
  - ▣ 用模組「CNT4」在 always 語法中把狀態帶入到 Q

## 7.4.2 同步 mode-N 計數器

- 跟非同步的電路相比，同步的較為複雜
- 同步電路的時序圖可以想成：
  - ▣ 考慮 mode-10 上數計數器的動作，把  $Q_3 \sim Q_0$  標記在時序圖上
  - ▣ 從電路圖推出  $Q_3 \sim Q_0$  的各輸入 D 的邏輯式

$$D_3 = Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0 + Q_3 \cdot \overline{Q_0}$$

$$D_2 = Q_2 \cdot \overline{Q_1} + Q_2 \cdot \overline{Q_0} + \overline{Q_2} \cdot Q_1 \cdot Q_0$$

$$D_1 = Q_1 \cdot \overline{Q_0} + \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_1} \cdot Q_0$$

$$D_0 = \overline{Q_0}$$

- ▣ 根據  $Q_3 \sim Q_0$  與邏輯式標記  $D_3 \sim D_0$