

# Verilog

## 硬體描述語言

# VerilogHDL

A Guide  
to Digital  
Design  
and  
Synthesis



IEEE  
1364-2001  
Compliant

## 第2章 階層模組的觀念

### 2.1 設計方法

### 2.2 4位元漣波進位計數器

### 2.3 模 組

### 2.4 別 名

### 2.5 模 擬

### 2.6 例 題

### 2.7 總 結

### 2.8 習 題

## 2.1 設計方法

- 在數位系統設計中有兩種基本的方法:由下而上(bottom-up)與由上而下(top-down)。
- 由上而下是先定義好設計最終的目標，再於細部的分析構成最終目標所需的各個部份，再由各部份繼續向下細分，一直到不能再劃分出最基本的元件為止。

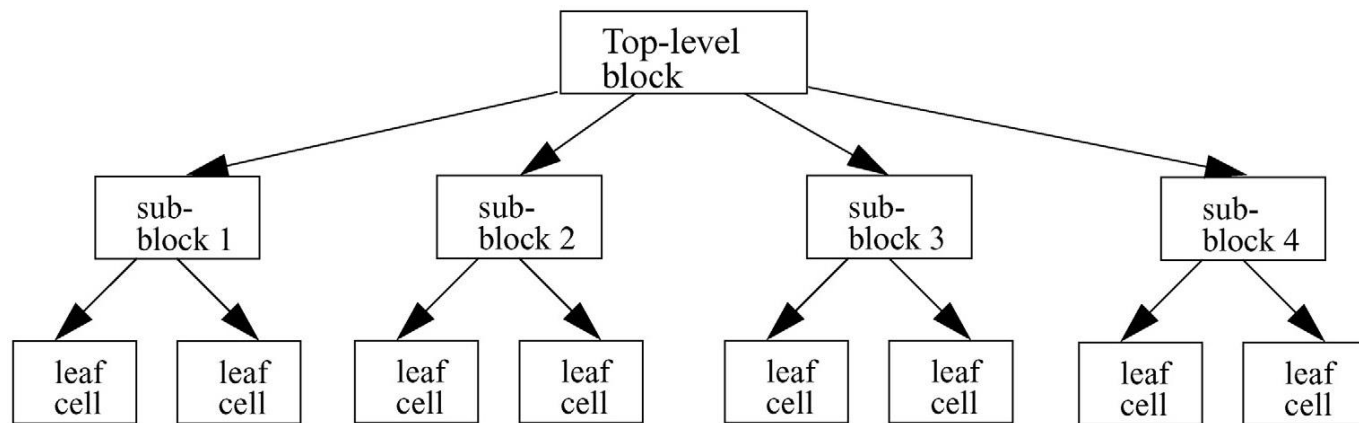


圖2-1 上而下的設計方法

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

## 2.1 設計方法

- **由下而上**則是先找出可得到的基本元件，再由基本的元件一步步的向上組成更大的元件，直到完成設計的目標為止。

 


圖2-2 下而上的設計方法

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

## 2.1 設計方法

- 通常，在實際設計時是將這兩種方法**混合使用**。
- 首先，由**系統設計師**指定最終的目標，然後一方面由**數位設計者**，將最終的目標依照其功能細分成較小部份，一直到基本的元件為止。另一方面則由**線路設計者**，設計基本元件的電路，並做最佳化的處理。
- 這樣，當邏輯設計者完成細分的流程圖時，線路設計者也同時使用電晶體，將基本元件的函數庫設計完成，稱為兩種方法的交會點。
- 這樣，我們就可以使用設計完成的基本元件來組成最終的元件。

[2.1](#)[2.2](#)[2.3](#)[2.4](#)[2.5](#)[2.6](#)[2.7](#)[2.8](#)

## 2.2 4位元漣波進位計數器

- 圖2-3是一個由負緣觸發的T型正反器(T\_FF)所組成的漣波進位計數器(Ripple Carry Counter)。

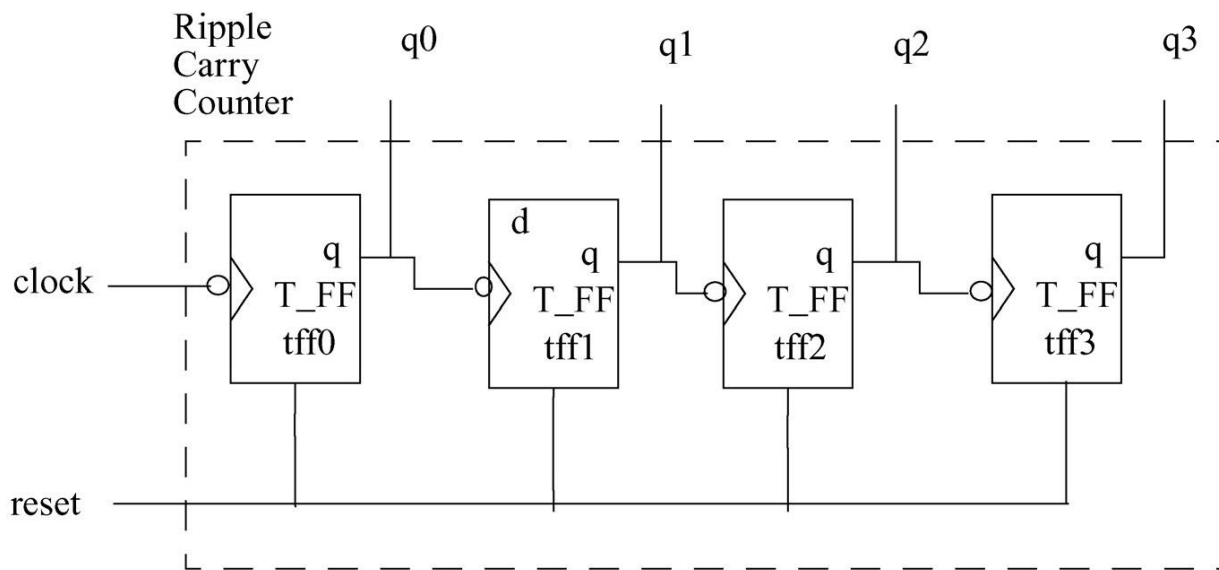


圖2-3 漣波進位計數器

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

## 2.2 4位元漣波進位計數器

- 圖2-3當中的每個T型正反器，是由一個負緣觸發的D型正反器，和一個反閘所組成，如圖2-4所示。
- 此處所用的D型正反器假設無 $q\_bar$ 的輸出訊號。

reset	$q_n$	$q_{n+1}$
1	1	0
1	0	0
0	0	1
0	1	0
0	0	0

 


圖2-4 T型正反器

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8



## 2.2 4位元漣波進位計數器

- 漣波進位計數器就由這些已建好的元件來層層的組裝起來，如圖2-5所示。
- 由下而上(bottom-up)與由上而下(top-down)的設計方法正好相反，混合使用則是同時進行。

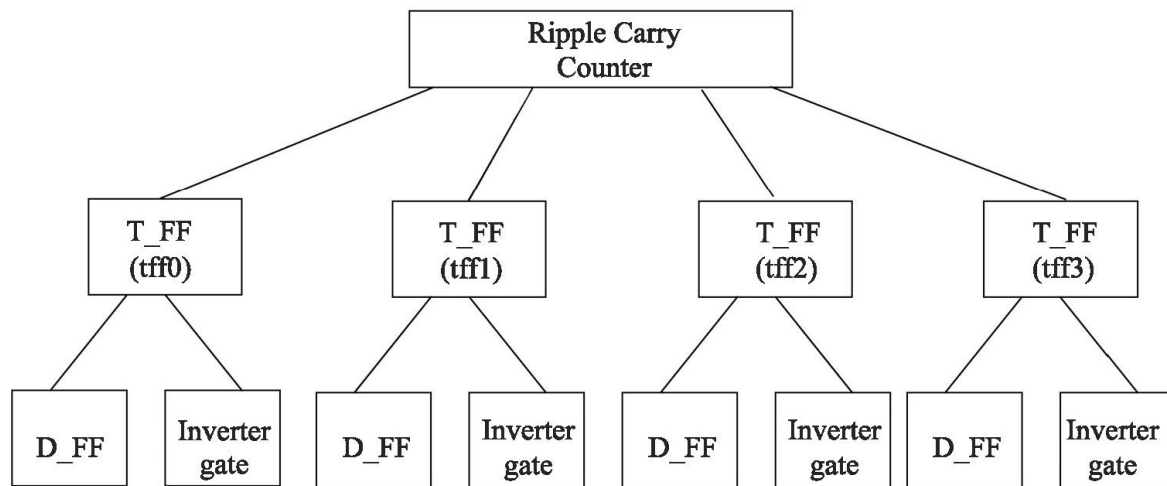


圖2-5 漣波進位計數器的階層化架構

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

## 2.3 模組(Modules)

- 現在將這種階層觀念放入Verilog中，並在其中提供一種模組(module)的架構。
- 模組是Verilog的基本組成元件，一個模組可以是一個**基本元件**，或是由**其他的模組所組合而成**。
- 我們只需藉由連接模組間的**介面**、**輸入**與**輸出**，就可以設計出所需要的元件，而不需要去考慮模組內部的詳細線路。在圖2-5當中，D型正反器或**T型正反器**就可以當成一個模組。

```
module T_FF(q, clock, reset);  
    .  
    .  
    <functionality of T-flipflop>  
    .  
endmodule
```

[2.1](#)[2.2](#)[2.3](#)[2.4](#)[2.5](#)[2.6](#)[2.7](#)[2.8](#)



## 2.3 模組(Modules)

- Verilog可以用來描述**功能**，或是描述**架構**的方式來描述一個電路。
- 對於一個模組內部的敘述，在Verilog中有**四種不同的層次**，設計者可以依不同的需要，使用不同層次來描述模組的功能或內部線路。
- 一個模組外部所表現出來的功能，不受內部描述所用層次的影響。
- 對一整個線路而言，每個模組內部的詳細構造，是隱藏而無法得知的。

[2.1](#)[2.2](#)[2.3](#)[2.4](#)[2.5](#)[2.6](#)[2.7](#)[2.8](#)

## 2.3 模組(Modules)

### 四個層次的敘述

- 行為或是演算法層次(Behavioral or algorithmic level)
  - 在此最高層次，我們只需考慮模組功能或演算法，不須考慮詳細的硬體線路
- 資料處理層次(Dataflow level)
  - 在此層次必須要指明資料處理的方式，設計者要說明資料如何在暫存器中儲存與傳送
- 邏輯閘層次(Gate level)
  - 模組是由邏輯閘連接而成，設計工作如同描繪邏輯閘的設計方式
- 低階交換層次(Switch level)
  - 在此最低層次，線路是由開關與儲存點所組成，此層次設計者必須了解電晶體元件特性

[2.1](#)[2.2](#)[2.3](#)[2.4](#)[2.5](#)[2.6](#)[2.7](#)[2.8](#)

## 2.3 模組(Modules)

- 在實際的設計中，我們可以四個層次混和使用。
- 結合了行為層次與資料處理層次，且能做合成處理的暫存器轉移層次(RTL)，這種方式在業界中被廣泛的使用。
- 雖然四個層次可以混和使用，但設計完成後大部份的模組之描述層次，皆被邏輯閘層次所取代。
- 一般而言，對於越高階層次的敘述，其修改的空間就越大，且無關於製程技術，越低階則相反。
- 在低階的設計中，通常小部份的修改，所牽動的影響是可觀的。
- 高階與低階的差異好像C語言和組合語言，C有較大程式化與可攜性，組合語言就相反。

[2.1](#)[2.2](#)[2.3](#)[2.4](#)[2.5](#)[2.6](#)[2.7](#)[2.8](#)

## 2.4 別 名

- 從模組創造出物件的過程稱為**模組取別名**，而從模組中所造出的**物件**，則稱為此模組的**別名**。
- 例題2-1 模組的別名**

// 定義一個名為漣波進位計數器的最上層模組，並在內部取用四個 T 型正反器的別名，其連接方法如 2-2 節中所述。

```
module ripple_carry_counter(q,clk,reset);
```

```
output [3:0] q;    // 輸出與輸入訊號的宣告
```

```
input  clk,reset;  // 輸出與輸入訊號的宣告
```

// 創造四個 T 型正反器的別名，並且每個都具有自己的名稱，並輸入一組訊號，這四個別名都是從 T 型正反器的模組中建立出來的。

```
T_FF tff0(q[0],clk,reset);
```

```
T_FF tff1(q[1],q[0],reset);
```

```
T_FF tff2(q[2],q[1],reset);
```

```
T_FF tff3(q[3],q[2],reset);
```

```
endmodule
```

// 定義 T 型正反器模組，並在內部引用 D 型正反器模組的別名，其構造如圖 2-4 所示。

```
module T_FF(q,clk,reset);
```

```
// 定義輸出與輸入訊號
```

```
output q;
```

```
input  clk , reset;
```

```
wire d;
```

```
D_FF dff0(q, d, clk, reset); // 取用 D 型正反器模組的別名，  
                                // 並取名為 dff0。
```

```
not n1(d, q); // 反閘是一個在 Verilog 中提供的基本的元件，這在  
                // 往後會解釋。
```

```
endmodule
```

[2.1](#)[2.2](#)[2.3](#)[2.4](#)[2.5](#)[2.6](#)[2.7](#)[2.8](#)

## 2.4 別 名

- Verilog不允許巢狀的模組宣告，不可以在定義一個模組時，內部包含有另一對**module**和**endmodule**的宣告。
- 模組的**定義**與模組的**別名**是不同的。
- **例題2-2 非法的巢狀模組宣告**

```
// 定義一個名為 ripple_carry_counter 的模組，並在內部非法的宣告
// 一個 T 型正反器的模組。
module ripple_carry_counter(q,clk,reset);
output [3:0] q;
input  clk, reset;

    module T_FF(q,clock,reset); // 非法的巢狀模組宣告
    ...
    <module T_FF internals>
    ...
    endmodule // 結尾
endmodule
```

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

## 2.5 模 擬

- 設計區塊完成後，接下來就是測試的工作。
- 在Verilog中測試的工作是用一個觸發區塊(Stimulus Block)來驅動設計區塊，並檢查輸出結果是否符合要求？
- 將觸發區塊與設計區塊分開是較好的做法。
- 觸發區塊又稱為測試程式(test bench)，通常若要完整的測試設計區塊，需要有許多不同的測試程式才行。
- 兩種常見的觸發區塊
  - 在區塊內使用設計模組的別名，並直接驅動這些別名的輸入訊號，測試區塊為最上層的區塊
  - 將觸發區塊當成是訊號產生器一般，另建一個模組，在模組中使用設計模組及觸發模組的別名

[2.1](#)[2.2](#)[2.3](#)[2.4](#)[2.5](#)[2.6](#)[2.7](#)[2.8](#)



## 2.5 模 擬

- **第一種:**直接驅動設計區塊的輸入訊號clk與reset，檢查輸出訊號q，並將結果展示在螢幕上。

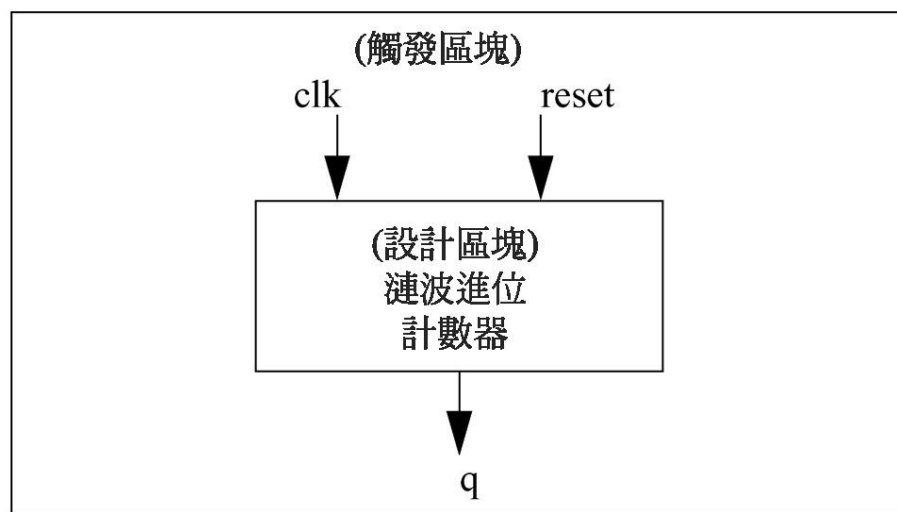


圖2-6 引用設計區塊的模擬區塊

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

## 2.5 模 擬

- **第二種:** 另建一個模組，在模組中使用設計模組及觸發模組的別名，並將觸發區塊的輸出訊號(d\_clk與d\_reset)輸入到設計區塊的輸入(clk與reset)，藉由c\_q將結果展示在螢幕上。

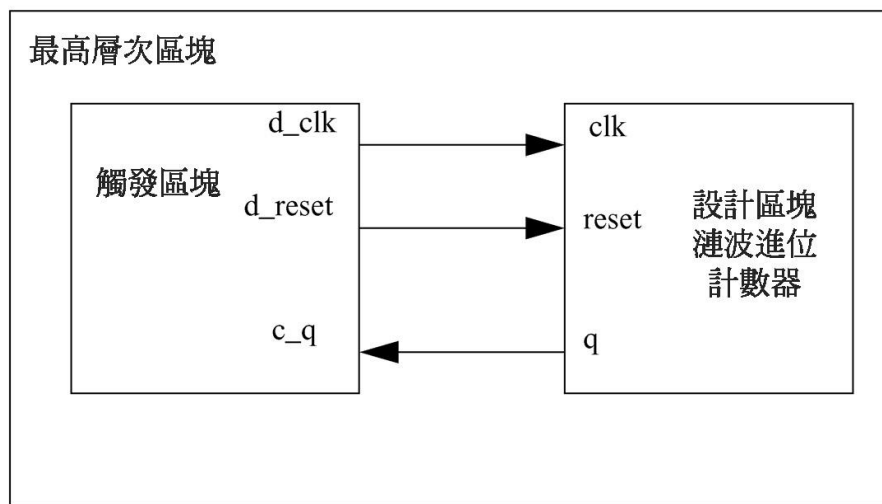


圖2-7 在一個多餘的最高層次區塊中引用設計區塊與模擬區塊

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

## 2.6 例題

- 2.6.1 設計區塊
- 例題2-3 漣波進位計數器(由上而下)
- 先用Verilog設計最上層的漣波進位計數區塊

```
module ripple_carry_counter(q,      clk,      reset);  
  
output    [3:0]    q;  
input     clk,     reset;
```

// 創造四個正反器的別名，並且每個都有自己的名稱，並輸入一組訊號，  
這四個別名都是從 T 型正反器的模組中建立出來的。

```
T_FF tff0(q[0] , clk , reset);  
T_FF tff1(q[1] , q[0] , reset);  
T_FF tff2(q[2] , q[1] , reset);  
T_FF tff3(q[3] , q[2] , reset);  
  
endmodule
```

[2.1](#)[2.2](#)[2.3](#)[2.4](#)[2.5](#)[2.6](#)[2.7](#)[2.8](#)

## 2.6 例題

- 2.6.1 設計區塊
- 例題2-4 T型正反器
- 再用四個T\_FF模組的別名，下面定義T\_FF模組

```
module T_FF(q, clk, reset);  
    output q;  
    input clk, reset;  
    wire d;  
    D_FF dff0(q, d, clk, reset);  
    not n1(d, q); // 反閘為 Verilog 中的主要元件  
endmodule
```

[2.1](#)[2.2](#)[2.3](#)[2.4](#)[2.5](#)[2.6](#)[2.7](#)[2.8](#)

## 2.6 例題

- 2.6.1 設計區塊
- 例題2-5 D型正反器
- 因為T\_FF模組使用D\_FF模組的別名，下面定義D\_FF模組

```
// 這裡的 D 型正反器的 reset 訊號是同步的。
module D_FF(q, d, clk, reset);

output q;
input d, clk, reset;
reg q;

// 下面有許多不認識的指令，在這裡先不要管他，只要專心於如何建立上
// 到下的設計方塊即可。
always @(posedge reset or negedge clk)
if(reset)
    q = 1'b0;
// 有同步 reset 訊號的 D 型正反器模組
else
    q = d;

endmodule
```

[2.1](#)[2.2](#)[2.3](#)[2.4](#)[2.5](#)[2.6](#)[2.7](#)[2.8](#)

## 2.6 例題

### • 2.6.2 觸發區塊(Stimulus Block)

- 本節將設計觸發區塊來檢驗計數器是否正常工作?我們將控制輸入訊號clk與reset來檢驗計數器的計數功能與重置功能，clk與reset的輸入波型如圖2-8所示。
- clk週期為10個時間單位，reset在0-15與195-205為1其餘為0，期望輸出q如下圖。

 


圖2-8 觸發與輸出波形

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8



## 2.6 例題

- 2.6.2 觸發區塊(Stimulus Block)
- 例題2-6 觸發區塊

```
module stimulus;

reg clk;
reg reset;
wire [3:0] q;

// 引用設計方塊
ripple_carry_counter r1(q, clk, reset);

// 控制驅動設計方塊的 clk 訊號週期為 10
initial
    clk = 1'b0;    // 將 clk 訊號設為 0
always
    #5 clk = ~clk; // clk 訊號每隔 5 個時間單位反相一次

// 控制驅動設計方塊的 reset 訊號，在時間 0-20 及 200-220 時，為 1 其
// 時段為 0。
```

```
initial
begin
    reset = 1'b1;
    #15 reset = 1'b0;
    #180 reset = 1'b1;
    #10 reset = 1'b0;
    #20 $finish; // 模擬結束
end

// 將結果輸出到螢幕上
initial
    $monitor($time, "Output q = %d", q);

endmodule
```

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

## 2.6 例題

- 2.6.2 觸發區塊(Stimulus Block)
- 模擬結果

```
0   Output q = 0
20  Output q = 1
30  Output q = 2
40  Output q = 3
50  Output q = 4
60  Output q = 5
70  Output q = 6
80  Output q = 7
90  Output q = 8
100 Output q = 9
110 Output q = 10
120 Output q = 11
```

```
130 Output q = 12
140 Output q = 13
150 Output q = 14
160 Output q = 15
170 Output q = 0
180 Output q = 1
190 Output q = 2
195 Output q = 0
210 Output q = 1
220 Output q = 2
```

[2.1](#)[2.2](#)[2.3](#)[2.4](#)[2.5](#)[2.6](#)[2.7](#)[2.8](#)